

# 《数字逻辑》

(第6次实验：在Logisim和FPGA开发板上实现中规模组合逻辑电路)

厦门大学信息学院软件工程系 曾文华

2024年11月18日

# 目录

- **第一部分：在Logisim上实现中规模组合逻辑电路**
  - （一）在Logisim上实现教材第7章的例题（中规模组合逻辑电路）
  - （二）在Logisim上实现教材第7章的习题（中规模组合逻辑电路）
- **第二部分：在FPGA开发板上实现中规模组合逻辑电路**
  - （一）在FPGA开发板上实现教材第7章的例题（中规模组合逻辑电路）
  - （二）在FPGA开发板上实现教材第7章的习题（中规模组合逻辑电路）

# 第一部分：在Logisim上实现中规模组合逻辑电路

请打开设计文件“第7章例题电路的实现（第1部分）.circ”

# (一) 在Logisim上实现教材第7章的例题

## • 1、（验证实验）4位二进制串行加法器

- 在Logisim上实现4位二进制串行加法器（图7.1）。
- 验证步骤：
  - 按Ctrl+R，设置不同的A、B、C0值，观看结果F、C4是否正确？


 


图 7.1 4 位串行进位二进制并行加法器的结构框图

 


## • 2、（验证实验）4位二进制并行加法器（超前进位）


- 在Logisim上验证4位二进制并行（超前进位）加法器74283芯片（图7.2）。

- 验证步骤：

- 按Ctrl+R，设置不同的A、B、C0值，观看结果F、C4是否正确？

 


(a)

 

(b)

图 7.2 74283 的引脚排列图和逻辑符号

 

### • 3、（验证实验）例题7.1的实现

- 在Logisim上实现例题7.1的8421码转换成余3码的代码转换电路（图7.3，74283芯片为4位二进制并行（超前进位）加法器）。
- 验证步骤：
  - 先按复位按钮RST，再按时钟按钮CLK多次，观看输入的8421码是否正确地转换为余3码（表1.3）？


 


图 7.3 逻辑电路

表 1.3 常用的 3 种 BCD 码

十进制字符	8421 码	2421 码	余 3 码
0	0000	0000	0011
1	0001	0001	0100
2	0010	0010	0101
3	0011	0011	0110
4	0100	0100	0111
5	0101	1011	1000
6	0110	1100	1001
7	0111	1101	1010
8	1000	1110	1011
9	1001	1111	1100

 

## • 4、（验证实验）例题7.2的实现

- 在Logisim上实现例题7.2的4位二进制并行加法/减法器（图7.4，74283芯片为4位二进制并行（超前进位）加法器）。
- 验证步骤：
  - 按Ctrl+R，置M=0，设置不同的被加数A和加数B，观看和（加法结果）F是否正确？置M=1，设置不同的被减数A和减数B，观看差（减法结果）F是否正确？


 


图 7.4 逻辑电路

 

## • 5、（验证实验）例题7.3的实现

- 在Logisim上实现例题7.3的用余3码表示的1位十进制数加法器（图7.5，74283芯片为4位二进制并行（超前进位）加法器）。

### • 验证步骤：

- 按Ctrl+R，置Cin=0，设置不同的被加数余3码A和加数余3码B，观看和数（加法结果）余3码F和Cout是否正确（表1.3）？置Cin=1，设置不同的被加数余3码A和加数余3码B，观看和数（加法结果）余3码F和Cout是否正确（表1.3）？


 


图 7.5 逻辑电路

表 1.3 常用的 3 种 BCD 码			
十进制字符	8421 码	2421 码	余 3 码
0	0000	0000	0011
1	0001	0001	0100
2	0010	0010	0101
3	0011	0011	0110
4	0100	0100	0111
5	0101	1011	1000
6	0110	1100	1001
7	0111	1101	1010
8	1000	1110	1011
9	1001	1111	1100

 



## • 6、（验证实验）例题7.4的实现

- 在Logisim上实现例题7.4的4位二进制乘法器（图7.6，74283芯片为4位二进制并行（超前进位）加法器）。

- 验证步骤：

- 按Ctrl+R，设置不同的乘数A和被乘数B，观看乘积F是否正确？


 


图 7.6 逻辑电路

 

## • 7、（验证实验） 各类译码器

- 在Logisim上实现1-2译码器、2-4译码器、3-8译码器、4-16译码器，以及**3-8译码器74138**芯片（图7.7）。

### • 验证步骤：

- 按Ctrl+R，验证3-8译码器74138芯片的真值表（表7.1）是否正确？


 
 


图 7.7 74138 译码器的引脚排列图和逻辑符号

表 7.1 74138 译码器真值表

输 入					输 出							
$S_1$	$S_2 + \bar{S}_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$\bar{Y}_0$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_3$	$\bar{Y}_4$	$\bar{Y}_5$	$\bar{Y}_6$	$\bar{Y}_7$
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	d	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1
d	1	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1

 

## • 8、（验证实验）例题7.5的实现

- 在Logisim上实现例题7.5的**全减器**（图7.8，74138为3-8译码器芯片）。

### • 验证步骤：

- 按Ctrl+R，然后设置不同的 $A_i$ 、 $B_i$ 、 $G_{i-1}$ ，观看 $D_i$ 和 $G_i$ 是否正确（表7.2）？


 
 


图 7.8 逻辑电路

表 7.2 全减器真值表

输 入			输 出	
$A_i$	$B_i$	$G_{i-1}$	$D_i$	$G_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

 

74138芯片

## • 9、（验证实验）例题7.6的实现

- 在Logisim上实现例题7.6的**逻辑电路**（图7.9，74138为3-8译码器芯片）： $F(A,B,C,D) = \sum m(2,4,6,8,10,12,14)$ 。

- 验证步骤：**

- 先按复位按钮RST，再按时钟按钮CLK多次，观看是否得到正确的结果（输入为2、4、6、8、10、12、14时，输出=1；其余情况，输出=0）？


 


图 7.9 逻辑电路

 

## • 10、（验证实验）二-十进制译码器

- 在Logisim上实现二-十进制译码器7442芯片（图7.10）。
- 验证步骤：
  - 先按复位按钮RST，再按时钟按钮CLK多次，观看是否得到正确的结果（表7.3）？


 
 


图 7.10 二-十进制译码器 7442 的引脚排列图和逻辑符号

表 7.3 二-十进制译码器 7442 的真值表

输入				输出									
A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	$\bar{Y}_0$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_3$	$\bar{Y}_4$	$\bar{Y}_5$	$\bar{Y}_6$	$\bar{Y}_7$	$\bar{Y}_8$	$\bar{Y}_9$
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

 



[illegible]


[illegible]


[illegible]

 



[illegible]

 
[illegible]

 [illegible]

 [illegible]

 [illegible]

 [illegible]


 
[illegible]

## • 11、（验证实验）七段显示译码器

- 在Logisim上验证七段显示译码器（两种，其中一种为7447芯片。教材上为7448芯片）。

- 验证步骤：

 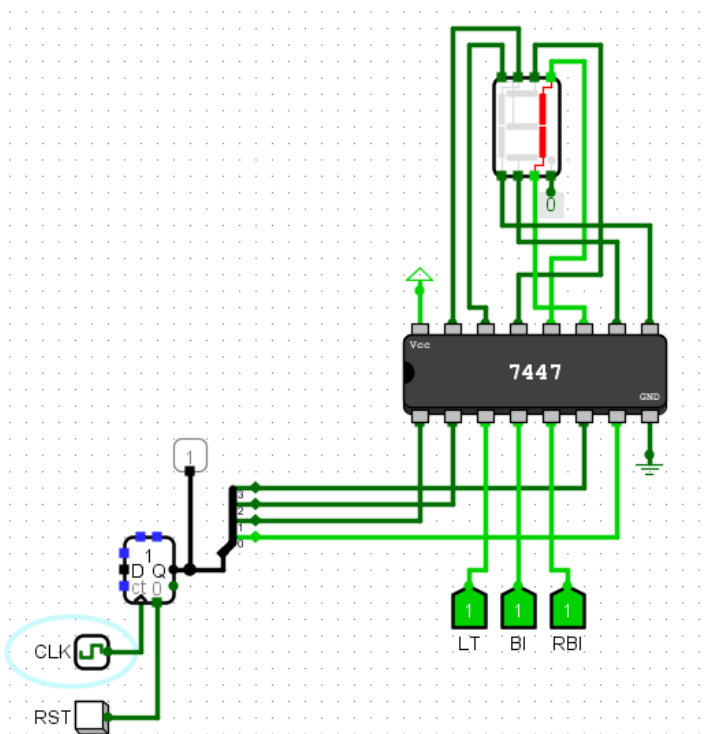- （左下图）先按复位按钮RST，置LT=1，BI=1，RBI=1，再按时钟按钮CLK多次，观看数码管是否显示相应的数字？
- （右下图）先按复位按钮RST，置en=1，RBI=1，BI=1，LT=1，再按时钟按钮CLK多次，观看数码管是否显示相应的数字？





## • 12、（验证实验）二-十进制编码器（8421编码器）

- 在Logisim上实现二-十进制编码器（8421码编码器，图7.13）。

- 验证步骤：

- 先按Ctrl+R，然后按照表7.5设置不同的 $I_0 \sim I_9$ ，观看输出A、B、C、D、S是否正确？


 


图 7.13 按键式 8421 码编码器

表 7.5 8421 码编码器真值表											输 出				
输 入											A	B	C	D	S
$I_9$	$I_8$	$I_7$	$I_6$	$I_5$	$I_4$	$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1

 

## • 13、（验证实验）优先编码器

- 在Logisim上实现8-3线优先编码器74148芯片（图7.14）。

- 验证步骤：

- 先按Ctrl+R，然后按照表7.6设置不同的 $/I_S$ 、 $/I_0 \sim /I_7$ ，观看输出 $/Q_C$ 、 $/Q_B$ 、 $/Q_A$ 、 $/Q_{EX}$ 、 $O_S$ 是否正确？


 


图 7.14 74148 优先编码器引脚排列和逻辑符号

表 7.6 74148 真值表

输 入									输 出				
$\bar{I}_S$	$\bar{I}_0$	$\bar{I}_1$	$\bar{I}_2$	$\bar{I}_3$	$\bar{I}_4$	$\bar{I}_5$	$\bar{I}_6$	$\bar{I}_7$	$\bar{Q}_C$	$\bar{Q}_B$	$\bar{Q}_A$	$\bar{Q}_{EX}$	$O_S$
1	d	d	d	d	d	d	d	d	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	d	d	d	d	d	d	d	0	0	0	0	0	1
0	d	d	d	d	d	d	0	1	0	0	1	0	1
0	d	d	d	d	d	0	1	1	0	1	0	0	1
0	d	d	d	d	0	1	1	1	0	1	1	0	1
0	d	d	d	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
0	d	d	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	d	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1

 

## • 14、（验证实验）例题7.7的实现

- 在Logisim上实现例题7.7的**16级中断优先编码器**（图7.15，74148芯片为8-3线优先编码器）。

- 验证步骤：**

- 先按Ctrl+R，然后设置不同的输入，观看输出是否正确？

 



图 7.15 16 级中断优先编码器

若  $I_{ZS}=1$ ，则  $O_{ZS}=1$ ， $/Q_{ZA} \sim /Q_{ZD}=1111$ ， $/O_{ZEX}=1$

若  $I_{ZS}=0$ ， $I_{Z15} \sim I_{Z0}$  全部为 1，则  $O_{ZS}=0$ ， $/Q_{ZA} \sim /Q_{ZD}=1111$ ， $/O_{ZEX}=1$

若  $I_{ZS}=0$ ， $I_{Z10}=0$  ( $I_{Z11} \sim I_{Z15}$  全部为 1， $I_{Z0} \sim I_{Z9}$  任意)，则  $O_{ZS}=1$ ， $/Q_{ZA} \sim /Q_{ZD}=1010$ ， $/O_{ZEX}=0$

 若  $I_{ZS}=0$ ， $I_{Z3}=0$  ( $I_{Z4} \sim I_{Z15}$  全部为 1， $I_{Z0} \sim I_{Z2}$  任意)，则  $O_{ZS}=1$ ， $/Q_{ZA} \sim /Q_{ZD}=0011$ ， $/O_{ZEX}=0$



## • 15、（验证实验）例题7.8的实现

- 在Logisim上实现例题7.8的逻辑电路（**两种方案**，图7.17，74152芯片为8路多路选择器MUX，74153芯片为双4路多路选择器MUX）： $Y(A,B,C) = \sum m(2,3,5,6)$ 。

- 验证步骤：**

- （两个电路的验证步骤一致）先按复位按钮RST，再按时钟按钮CLK多次，观看输出是否正确（输入为2、3、5、6时，输出=1；其余情况，输出=0）？


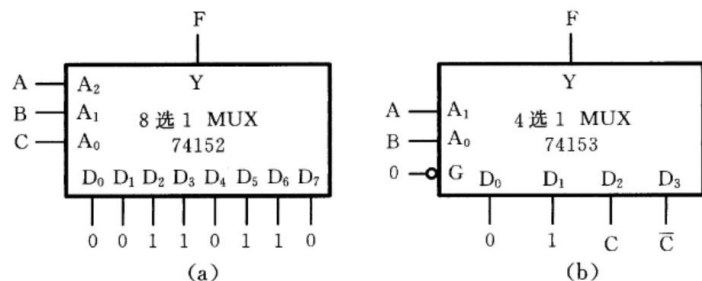
 
 
 


图 7.17 例 7.8 的两种方案

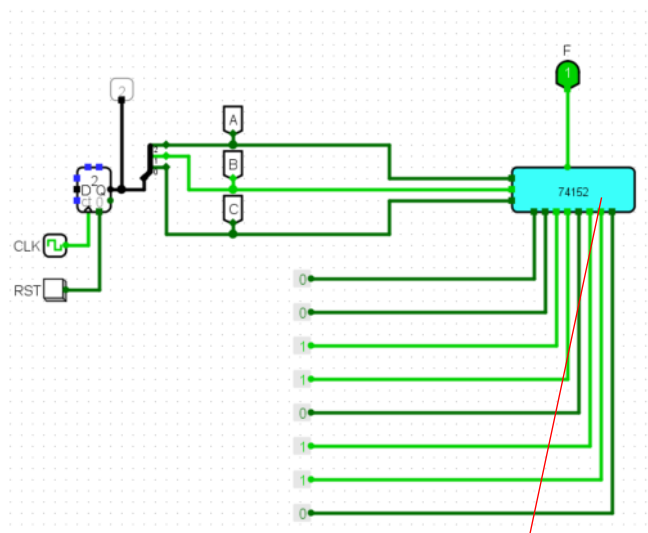

## • 16、（验证实验）例题7.9的实现

- 在Logisim上实现例题7.9的逻辑电路（**两种方案**，图7.18，74153芯片为双4路多路选择器MUX）：  
 $Y(A,B,C,D) = \sum m(0,2,3,7,8,9,10,13)$ 。

- 验证步骤：**

- （两个电路的验证步骤一致）先按复位按钮RST，再按时钟按钮CLK多次，观看输出是否正确（输入为0、2、3、7、8、9、10、13时，输出=1；其余情况，输出=0）。


 
 


图 7.18 例 7.9 的两种方案

 

## • 17、（验证实验）例题7.10的实现

- 在Logisim上实现例题7.9的逻辑电路（**两个输出**，图7.19，74153芯片为双4路多路选择器MUX）：  
 $F_1(A,B,C,D) = \sum m(0,1,5,7,10,13,15)$ ， $F_2(A,B,C,D) = \sum m(8,10,12,13,15)$ 。

- 验证步骤：**

- 先按复位按钮RST，再按时钟按钮CLK多次，观看输出是否正确（输入为0、1、5、7、10、13、15时，F1输出=1；输入为8、10、12、13、15时，F2输出=1；其余情况，输出=0）？


 


图 7.19 逻辑电路

 

## • 18、（验证实验）多路分配器DEMUX

- 在Logisim上实现4路分配器、8路分配器、**8路数据传输**（图7.21，74152芯片为8路多路选择器MUX）。

- **验证步骤：**

- （8路数据传输）按Ctrl+R，设置不同的A、B、C值，点击与A、B、C值对应的输入（如ABC=110，则点击D6），观看相应的输出（f6）是否变化？


 
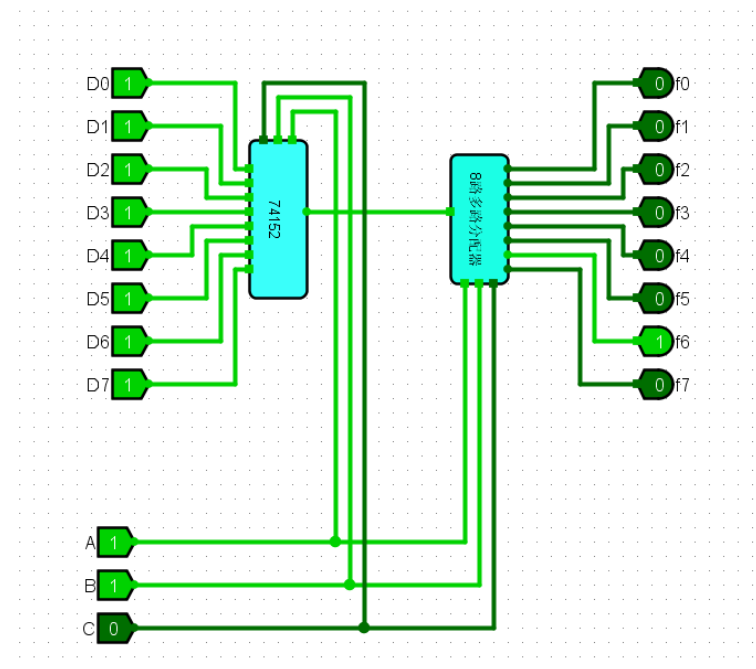
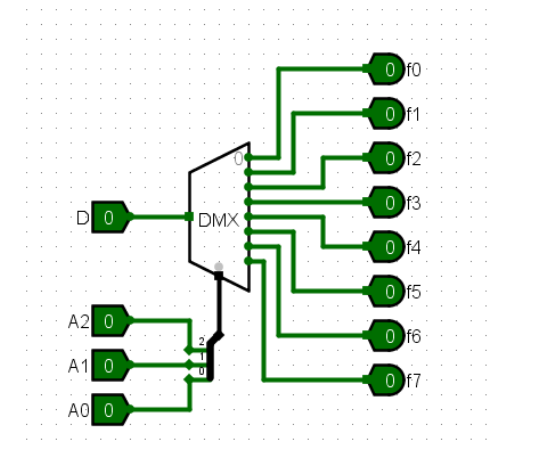


图 7.21 8 路数据传输示意图

 

## • 19、（验证实验）例题7.11的实现

- 在Logisim上实现例题7.11的等值比较器（图7.22，74138芯片为3-8译码器，74152芯片为8路多路选择器MUX）。

- **验证步骤：**

- 先按复位按钮RST，再按时钟按钮CLK多次，设置不同的A、B、C值，以及不同的X、Y、Z值，观看是不是“ $ABC=XYZ$ ”时，输出 $F=0$ ； $ABC \neq XYZ$ 时，输出 $F=1$ ？


 


图 7.22 比较器的逻辑电路

 



## (二) 在Logisim上实现教材第7章的习题

- 1、（设计实验，课后完成）习题7.1的实现
  - 请在Logisim上实现习题7.1的电路，并验证该电路的功能。

7.1 用 4 位二进制并行加法器设计一个实现 8421 码对 9 求补的逻辑电路。

所谓对9求补，就是9减这个数

例如，5对9求补=9-5=4；10对9求补=9-10=-1

- 2、（设计实验，课后完成）习题7.2的实现

- 请在Logisim上实现习题7.2的电路，并验证该电路的功能。

7.2 用两个 4 位二进制并行加法器实现 2 位十进制数 8421 码到二进制码的转换。

例如，78的8421码=0111 1000；78的二进制码=0100 1110

该电路就是能将“0111 1000”转换为“0100 1110”

### • 3、（设计实验，课后完成）习题7.3的实现

- 请在Logisim上实现习题7.3的电路，并验证该电路的功能。

7.3 用 4 位二进制并行加法器设计一个用 8421 码表示的 1 位十进制加法器。

该电路的输入为：0000 ~ 1001（0 ~ 9），输出为00 ~ 18（0000 0000 ~ 0001 1000）

即输入为两个1位8421码（两个4位二进制数），输出为一个2位8421码（一个8位二进制数）

## • 4、（设计实验，课后完成）习题7.4的实现

- 请在Logisim上实现习题7.4的电路，并验证该电路的功能。

7.4 用一片 3-8 线译码器和必要的逻辑门实现下列逻辑函数表达式：

$$F_1 = \bar{A} \bar{C} + ABC$$

$$F_2 = \bar{A} + B$$

$$F_3 = AB + \bar{A} \bar{B}$$

请参考例题7.6的验证实验

## • 9、（验证实验）例题7.6的实现

- 在Logisim上实现例题7.6的逻辑电路（图7.9）： $F(A,B,C,D) = \sum m(2,4,6,8,10,12,14)$ 。

### • 验证步骤：

- 先按复位按钮RST，再按时钟按钮CLK多次，观看是否得到正确的结果（输入为2、4、6、8、10、12、14时，输出=1；其余情况，输出=0）？


 


图 7.9 逻辑电路

 

[illegible]

## • 6、（设计实验，课后完成）习题7.7的实现

- 请在Logisim上实现习题7.7的电路，并验证该电路的功能。

7.7 试用 4 路数据选择器实现余 3 码到 8421 码的转换。

表 1.3 常用的 3 种 BCD 码

十进制字符	8421 码	2421 码	余 3 码
0	0000	0000	0011
1	0001	0001	0100
2	0010	0010	0101
3	0011	0011	0110
4	0100	0100	0111
5	0101	1011	1000
6	0110	1100	1001
7	0111	1101	1010
8	1000	1110	1011
9	1001	1111	1100

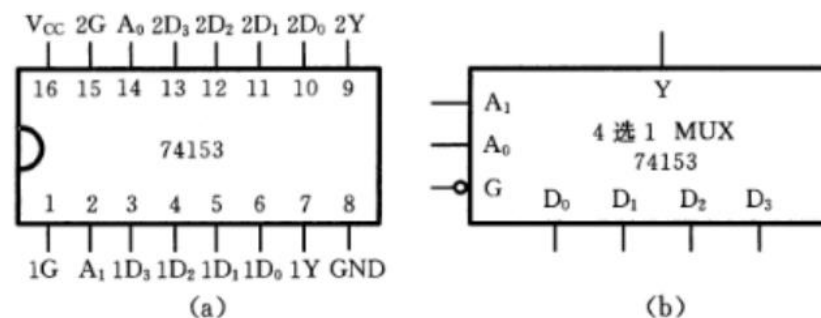


图 7.16 74153 引脚排列图和逻辑符号

74153为双4路选择器MUX芯片

请参考例题7.8、7.9、7.10的验证实验

## • 7、（设计实验，课后完成）习题7.8的实现

- 请在Logisim上实现习题7.8的电路，并验证该电路的功能。

7.8 当4路选择器的选择控制变量  $A_1$ 、 $A_0$  接变量  $A$ 、 $B$ ，数据输入端  $D_0$ 、 $D_1$ 、 $D_2$ 、 $D_3$  依次接  $\bar{C}$ 、 $0$ 、 $0$ 、 $C$  时，电路实现何功能？

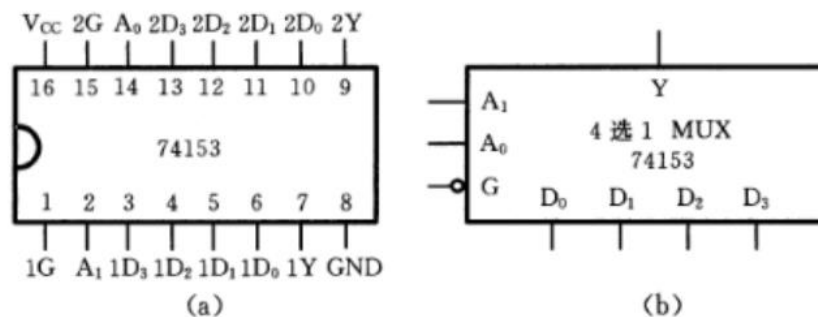


图 7.16 74153 引脚排列图和逻辑符号

74153为双4路选择器MUX芯片

- 8、（选择实验）习题7.5的实现

- 请在Logisim上实现习题7.5的电路，并验证该电路的功能。

7.5 用一片 4-16 线译码器和适当的逻辑门设计一个 1 位十进制数 2421 码的奇偶位产生电路(假定采用奇检验)。




## 第二部分：在FPGA开发板上实现中规模组合逻辑电路

请将“第6次实验（发给学生）\EGO1”目录中的所有文件拷贝到“\DigitalLogic\EGO1”目录中

# (一) 在FPGA开发板上实现教材第7章的例题
 
## • 1、（验证实验）4位二进制串行加法器

- 采用**结构化描述方式**实现4位二进制串行加法器。该电路的输入为A（4位）和B（4位），输出为F（4位）和C4。假设C0=0。
- **输入A**为开发板上左边的4个拨动开关（左边为最高位），**输入B**为开发板上右边的4个拨动开关（左边为最高位），**输出F**为开发板上最右边的4个LED灯（左边为最高位），**输出C4**为开发板上最左边的1个LED灯。
- **验证步骤：**
  - 运行程序后，通过**8个拨动开关**设置不同的输入A和B，观看**5个LED灯**的显示情况（C4，F）是否正确？



EGO1开发板

 


图 7.1 4 位串行进位二进制并行加法器的结构框图

//结构化描述方式（子模块采用行为描述方式）实现4位二进制串行加法器，输入A为开发板上的左边的4个拨动开关，输入B为开发板上的右边的4个拨动开关，输出C4为开发板上最左边的1个LED灯，输出F为开发板上最右边的4个LED

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module full_adder(  
    input a,  
    input b,  
    input cin,  
    output f,  
    output cout  
);  
    reg y1, y2;
```

工程名: serial\_adder\_EGO1

```
    always @(*)          //行为描述方式  
    begin  
        {y2,y1} <= a+b+cin;  
    end  
  
    assign f = y1;  
    assign cout = y2;  
  
endmodule
```

```
module serial_adder(  
    input a3, a2, a1, a0, b3, b2, b1, b0, cin,  
    output f3, f2, f1, f0, cout  
);  
    wire c1, c2, c3;
```

```
    full_adder U1(.a(a0),.b(b0),.cin(cin),.f(f0),.cout(c1));  
    full_adder U2(.a(a1),.b(b1),.cin(c1),.f(f1),.cout(c2));  
    full_adder U3(.a(a2),.b(b2),.cin(c2),.f(f2),.cout(c3));  
    full_adder U4(.a(a3),.b(b3),.cin(c3),.f(f3),.cout(cout));
```

```
endmodule
```

```
module serial_adder_exe(  
    input sw_pin[7:0],  
    output [15:0] led_pin  
);
```

//8个拨动开关  
//16个led灯

```
    serial_adder U(.a3(sw_pin[0]), .a2(sw_pin[1]), .a1(sw_pin[2]), .a0(sw_pin[3]), .b3(sw_pin[4]), .b2(sw_pin[5]), .b1(sw_pin[6]), .b0(sw_pin[7]), .cin(0), .f3(led_pin[4]), .f2(led_pin[5]), .f1(led_pin[6]), .f0(led_pin[7]), .cout(led_pin[15]));  
  
endmodule
```

 



图 7.1 4 位串行进位二进制并行加法器的结构框图

结构化描述方式

//结构化描述方式  
描述方式  
描述方式  
描述方式  
//结构化描述方式
 
## • 2、（验证实验）4位二进制并行加法器（超前进位）

- 采用**行为描述方式**实现4位二进制并行加法器（超前进位）。该电路的输入为A（4位）和B（4位），输出为F（4位）和C4。假设C0=0。
- **输入A**为开发板上左边的4个拨动开关（左边为最高位），**输入B**为开发板上右边的4个拨动开关（左边为最高位），**输出F**为开发板上最右边的4个LED灯（左边为最高位），**输出C4**为开发板上最左边的1个LED灯。
- **验证步骤：**
  - 运行程序后，通过**8个拨动开关**设置不同的输入A和B，观看**5个LED灯**的显示情况（C4，F）是否正确？



EGO1开发板

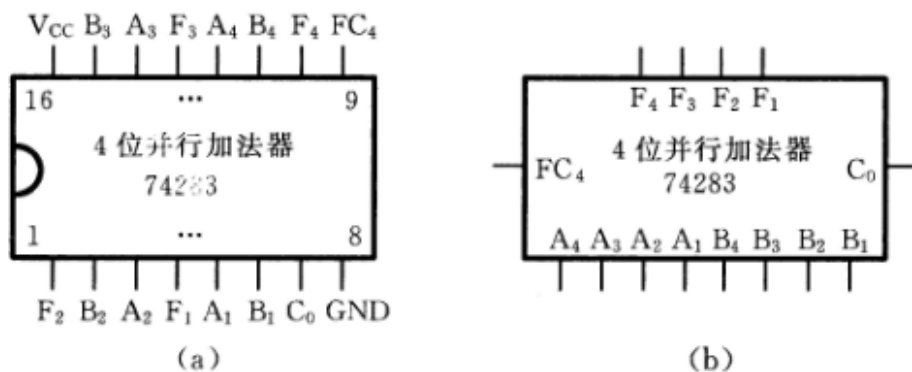


图 7.2 74283 的引脚排列图和逻辑符号

//采用行为描述方式实现4位二进制并行加法器（超前进位），输入A为开发板上的左边的4个拨动开关，输入B为开发板上的右边的4个拨动开关，输出C4为开发板上最左边的1个LED灯，输出F为开发板上最右边的4个LED灯。

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module carry_lookahead_adder(  
    input a3, a2, a1, a0, b3, b2, b1, b0, cin,  
    output f3, f2, f1, f0, cout
```

```
);
```

```
    reg y3, y2, y1, y0, c4, c3, c2, c1;
```

```
    always @(*)          //行为描述方式  
    begin  
        {c1,y0} <= a0+b0+cin;  
        {c2,y1} <= a1+b1+c1;  
        {c3,y2} <= a2+b2+c2;  
        {c4,y3} <= a3+b3+c3;  
    end
```

```
    assign f0 = y0;  
    assign f1 = y1;  
    assign f2 = y2;  
    assign f3 = y3;
```

```
    assign cout = c4;
```

```
endmodule
```

```
module carry_lookahead_adder_exe(  
    input sw_pin[7:0],
```

```
        //8个拨动开关
```

```
    output [15:0] led_pin
```

```
        //16个led灯
```

```
);
```

```
    carry_lookahead_adder U(.a3(sw_pin[0]), .a2(sw_pin[1]), .a1(sw_pin[2]), .a0(sw_pin[3]), .b3(sw_pin[4]), .b2(sw_pin[5]), .b1(sw_pin[6]), .b0(sw_pin[7]), .cin(0), .f3(led_pin[4]), .f2(led_pin[5]), .f1(led_pin[6]), .f0(led_pin[7]), .c
```


```
endmodule
```

工程名: carry\_lookahead\_adder\_EGO1

行为描述方式

 • 3、（验证实验）3-8译码器

- 采用行为描述方式实现3-8译码器（74138芯片）。该电路的输入为（ $S_1$ 、 $/S_2$ 、 $/S_3$ ）和（ $A_2$ 、 $A_1$ 、 $A_0$ ），输出为（ $/Y_0$ 、 $/Y_1$ 、 $/Y_2$ 、 $/Y_3$ 、 $/Y_4$ 、 $/Y_5$ 、 $/Y_6$ 、 $/Y_7$ ）。
- 输入（ $S_1$ 、 $/S_2$ 、 $/S_3$ ）为开发板上的最左边的3个拨动开关，输入（ $A_2$ 、 $A_1$ 、 $A_0$ ）为开发板上的最右边的3个拨动开关，输出（ $/Y_0$ 、 $/Y_1$ 、 $/Y_2$ 、 $/Y_3$ 、 $/Y_4$ 、 $/Y_5$ 、 $/Y_6$ 、 $/Y_7$ ）为开发板上的8个LED灯。
- 验证步骤：
  - 运行程序后，通过6个拨动开关设置不同的输入（ $S_1$ 、 $/S_2$ 、 $/S_3$ ； $A_2$ 、 $A_1$ 、 $A_0$ ），观看8个LED灯的显示情况（ $/Y_0$ 、 $/Y_1$ 、 $/Y_2$ 、 $/Y_3$ 、 $/Y_4$ 、 $/Y_5$ 、 $/Y_6$ 、 $/Y_7$ ）是否与表7.1相同？



EGO1开发板

 


图 7.7 74138 译码器的引脚排列图和逻辑符号

表 7.1 74138 译码器真值表

输 入					输 出							
$S_1$	$\bar{S}_2 + \bar{S}_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$\bar{Y}_0$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_3$	$\bar{Y}_4$	$\bar{Y}_5$	$\bar{Y}_6$	$\bar{Y}_7$
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	d	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1
d	1	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1

//采用行为描述方式实现74138（3-8译码器）芯片，输入（S1、/S2、/S3）为开发板上的最左边的3个

`timescale 1ns / 1ps

```
module ttl74138(  
    input s1, s2, s3, a2, a1, a0,  
    output y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7  
);  
    wire s23;  
    reg f0, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7;
```

工程名：74138\_EGO1

assign s23 = s2 | s3;

```
always @(*)          //行为描述方式  
begin  
    if(s1==1 & s23==0 & a2==0 & a1==0 & a0==0)  
        begin f0 <= 0; f1 <= 1; f2 <= 1; f3 <= 1; f4 <= 1; f5 <= 1; f6 <= 1; f7 <= 1; end  
  
    if(s1==1 & s23==0 & a2==0 & a1==0 & a0==1)  
        begin f0 <= 1; f1 <= 0; f2 <= 1; f3 <= 1; f4 <= 1; f5 <= 1; f6 <= 1; f7 <= 1; end  
  
    if(s1==1 & s23==0 & a2==0 & a1==1 & a0==0)  
        begin f0 <= 1; f1 <= 1; f2 <= 0; f3 <= 1; f4 <= 1; f5 <= 1; f6 <= 1; f7 <= 1; end  
  
    if(s1==1 & s23==0 & a2==0 & a1==1 & a0==1)  
        begin f0 <= 1; f1 <= 1; f2 <= 1; f3 <= 0; f4 <= 1; f5 <= 1; f6 <= 1; f7 <= 1; end  
  
    if(s1==1 & s23==0 & a2==1 & a1==0 & a0==0)  
        begin f0 <= 1; f1 <= 1; f2 <= 1; f3 <= 1; f4 <= 0; f5 <= 1; f6 <= 1; f7 <= 1; end  
  
    if(s1==1 & s23==0 & a2==1 & a1==0 & a0==1)  
        begin f0 <= 1; f1 <= 1; f2 <= 1; f3 <= 1; f4 <= 1; f5 <= 0; f6 <= 1; f7 <= 1; end  
  
    if(s1==1 & s23==0 & a2==1 & a1==1 & a0==0)  
        begin f0 <= 1; f1 <= 1; f2 <= 1; f3 <= 1; f4 <= 1; f5 <= 1; f6 <= 0; f7 <= 1; end  
  
    if(s1==1 & s23==0 & a2==1 & a1==1 & a0==1)  
        begin f0 <= 1; f1 <= 1; f2 <= 1; f3 <= 1; f4 <= 1; f5 <= 1; f6 <= 1; f7 <= 0; end  
  
    if(s1==0)  
        begin f0 <= 1; f1 <= 1; f2 <= 1; f3 <= 1; f4 <= 1; f5 <= 1; f6 <= 1; f7 <= 1; end  
  
    if(s23==1)  
        begin f0 <= 1; f1 <= 1; f2 <= 1; f3 <= 1; f4 <= 1; f5 <= 1; f6 <= 1; f7 <= 1; end  
end
```


表 7.1 74138 译码器真值表

输 入					输 出							
S <sub>1</sub>	$\overline{S_2} + \overline{S_3}$	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	d	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1
d	1	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1

行为描述方式
 
# 4、（验证实验）七段显示译码器

- 采用**行为描述方式**实现七段显示译码器。该电路的输入为A（4位二进制数）和B（4位二进制数），输出为在数码管上显示A和B对应的十六进制值。
- 输入A**为开发板上左边的4个拨动开关，**输入B**为开发板上右边的4个拨动开关，**输出**为开发板上的8个数码管（左边4个对应A的十六进制值，右边4个对应B的十六进制值）。
- 验证步骤：**
  - 运行程序后，通过**8个拨动开关**设置不同的输入A和B，观看**8（6）个数码管**显示的情况是否正确？



EGO1开发板

显示字符	共阴极段选码	共阳极段选码	显示字符	共阴极段选码	共阳极段选码
0	3FH	C0H	C	39H	C6H
1	06H	F9H	<b>d</b>	5EH	A1H
2	5BH	A4H	E	79H	86H
3	4FH	B0H	F	71H	84H
4	66H	99H			
5	6DH	92H			
6	7DH	82H			
7	07H	F8H			
8	7FH	80H			
9	6FH	90H	“灭”	00H	FFH
A	77H	88H			⋮
<b>b</b>	7CH	83H			





- EGO1开发板的数码管的控制信号：
  - seg\_data\_0\_pin[7:0]: 左边4个数码管的段信号（共阴极）
  - seg\_data\_1\_pin[7:0]: 右边4个数码管的段信号（共阴极）
  - seg\_cs\_pin[7:0]: 8个数码管的位选择信号（高电平有效，最高位对应最右边的数码管，最低位对应最左边的数码管）
- 例如，要在最左边的数码管上显示“9”，则：
  - seg\_data\_0\_pin=8'h6f
  - seg\_cs\_pin=8'b00000001
- 例如，要在最右边的数码管上显示“1”，则：
  - seg\_data\_0\_pin=8'h06
  - seg\_cs\_pin=8'b10000000
- 例如，要在左边的4个数码管上都显示“9”，则：
  - seg\_data\_0\_pin=8'h6f
  - seg\_cs\_pin=8'b00001111
- 例如，要在右边的4个数码管上都显示“1”，则：
  - seg\_data\_0\_pin=8'h06
  - seg\_cs\_pin=8'b11110000



显示字符	共阴极段选码	共阳极段选码	显示字符	共阴极段选码	共阳极段选码
0	3FH	C0H	C	39H	C6H
1	06H	F9H	d	5EH	A1H
2	5BH	A4H	E	79H	86H
3	4FH	B0H	F	71H	84H
4	66H	99H			
5	6DH	92H			
6	7DH	82H			
7	07H	F8H			
8	7FH	80H			
9	6FH	90H	“灭”	00H	FFH
A	77H	88H			
b	7CH	83H			

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module segment_display_decoder(  
    input [7:0] sw_pin,           //8个拨动开关  
    output [7:0] seg_data_0_pin, seg_data_1_pin, seg_cs_pin //8个数码管  
);
```

```
    reg [7:0] seg0, seg1;  
  
    always @(*)           //行为描述方式  
    begin  
        case((sw_pin[0],sw_pin[1],sw_pin[2],sw_pin[3]))  
            0:      seg0 <= 8'h3f;           // 左边的4个数码管显示 "0"  
            1:      seg0 <= 8'h06;           // 左边的4个数码管显示 "1"  
            2:      seg0 <= 8'h5b;           // 左边的4个数码管显示 "2"  
            3:      seg0 <= 8'h4f;           // 左边的4个数码管显示 "3"  
            4:      seg0 <= 8'h66;           // 左边的4个数码管显示 "4"  
            5:      seg0 <= 8'h6d;           // 左边的4个数码管显示 "5"  
            6:      seg0 <= 8'h7d;           // 左边的4个数码管显示 "6"  
            7:      seg0 <= 8'h07;           // 左边的4个数码管显示 "7"  
            8:      seg0 <= 8'h7f;           // 左边的4个数码管显示 "8"  
            9:      seg0 <= 8'h6f;           // 左边的4个数码管显示 "9"  
            10:     seg0 <= 8'h77;           // 左边的4个数码管显示 "A"  
            11:     seg0 <= 8'h7c;           // 左边的4个数码管显示 "b"  
            12:     seg0 <= 8'h39;           // 左边的4个数码管显示 "c"  
            13:     seg0 <= 8'h5e;           // 左边的4个数码管显示 "d"  
            14:     seg0 <= 8'h79;           // 左边的4个数码管显示 "E"  
            15:     seg0 <= 8'h71;           // 左边的4个数码管显示 "F"  
            default: seg0 <= 8'h00;           // 左边的4个数码管全灭  
        endcase  
  
        case((sw_pin[4],sw_pin[5],sw_pin[6],sw_pin[7]))  
            0:      seg1 <= 8'h3f;           // 右边的4个数码管显示 "0"  
            1:      seg1 <= 8'h06;           // 右边的4个数码管显示 "1"  
            2:      seg1 <= 8'h5b;           // 右边的4个数码管显示 "2"  
            3:      seg1 <= 8'h4f;           // 右边的4个数码管显示 "3"  
            4:      seg1 <= 8'h66;           // 右边的4个数码管显示 "4"  
            5:      seg1 <= 8'h6d;           // 右边的4个数码管显示 "5"  
            6:      seg1 <= 8'h7d;           // 右边的4个数码管显示 "6"  
            7:      seg1 <= 8'h07;           // 右边的4个数码管显示 "7"  
            8:      seg1 <= 8'h7f;           // 右边的4个数码管显示 "8"  
            9:      seg1 <= 8'h6f;           // 右边的4个数码管显示 "9"  
            10:     seg1 <= 8'h77;           // 右边的4个数码管显示 "A"  
            11:     seg1 <= 8'h7c;           // 右边的4个数码管显示 "b"  
            12:     seg1 <= 8'h39;           // 右边的4个数码管显示 "c"  
            13:     seg1 <= 8'h5e;           // 右边的4个数码管显示 "d"
```

## 工程名：segment\_display\_decoder\_EGO1


显示字符	共阴极段选码	共阳极段选码	显示字符	共阴极段选码	共阳极段选码
0	3FH	C0H	C	39H	C6H
1	06H	F9H	d	5EH	A1H
2	5BH	A4H	E	79H	86H
3	4FH	B0H	F	71H	84H
4	66H	99H			
5	6DH	92H			
6	7DH	82H			
7	07H	F8H			
8	7FH	80H			
9	6FH	90H	“灭”	00H	FFH
A	77H	88H			:
b	7CH	83H			

## 行为描述方式

```
assign seg_data_0_pin = seg0;           //左边4个数码管的8个段  
assign seg_data_1_pin = seg1;           //右边4个数码管的8个段  
assign seg_cs_pin = 8'hff;             //8个数码管的8个位  
  
endmodule
```
 
## • 5、（验证实验） 优先编码器

- 采用**行为描述方式**实现8-3线优先编码器（**74148**芯片）。该电路的输入为（ $/I_0$ 、 $/I_1$ 、 $/I_2$ 、 $/I_3$ 、 $/I_4$ 、 $/I_5$ 、 $/I_6$ 、 $/I_7$ ），输出为（ $/Q_C$ 、 $/Q_B$ 、 $/Q_A$ 、 $/Q_{EX}$ 、 $O_S$ ），假设 $/I_5=0$ 。
- **输入**（ $/I_0$ 、 $/I_1$ 、 $/I_2$ 、 $/I_3$ 、 $/I_4$ 、 $/I_5$ 、 $/I_6$ 、 $/I_7$ ）为开发板上的8个拨动开关，**输出**（ $/Q_C$ 、 $/Q_B$ 、 $/Q_A$ 、 $/Q_{EX}$ 、 $O_S$ ）为开发板上最左边的5个LED灯。
- **验证步骤：**
  - 运行程序后，通过**8个拨动开关**设置不同的输入（ $/I_0$ 、 $/I_1$ 、 $/I_2$ 、 $/I_3$ 、 $/I_4$ 、 $/I_5$ 、 $/I_6$ 、 $/I_7$ ）观看**5个LED灯**的显示情况（ $/Q_C$ 、 $/Q_B$ 、 $/Q_A$ 、 $/Q_{EX}$ 、 $O_S$ ）是否与表7.6相同？



# EGO1开发板

 


图 7.14 74148 优先编码器引脚排列和逻辑符号

表 7.6 74148 真值表

[illegible]

//采用行为描述方式实现74148（8-3线优先编码器）芯片，输入 (/I0、/I1、/I2、/I3、/I4、/I5、/I

`timescale 1ns / 1ps

```
module ttl74148(  
    input is, i0, i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7,  
    output qc, qb, qa, qex, os  
);  
    reg fqc, fqb, fqa, fqex, fos;
```

```
always @(*)          //行为描述方式  
begin  
    if(is==1)  
        begin fqc <= 1; fqb <= 1; fqa <= 1; fqex <= 1; fos <= 1; end  
  
    if(is==0 & i0==1 & i1==1 & i2==1 & i3==1 & i4==1 & i5==1 & i6==1 & i7==1)  
        begin fqc <= 1; fqb <= 1; fqa <= 1; fqex <= 1; fos <= 0; end  
  
    if(is==0 & i7==0)  
        begin fqc <= 0; fqb <= 0; fqa <= 0; fqex <= 0; fos <= 1; end  
  
    if(is==0 & i6==0 & i7==1)  
        begin fqc <= 0; fqb <= 0; fqa <= 1; fqex <= 0; fos <= 1; end  
  
    if(is==0 & i5==0 & i6==1 & i7==1)  
        begin fqc <= 0; fqb <= 1; fqa <= 0; fqex <= 0; fos <= 1; end  
  
    if(is==0 & i4==0 & i5==1 & i6==1 & i7==1)  
        begin fqc <= 0; fqb <= 1; fqa <= 1; fqex <= 0; fos <= 1; end  
  
    if(is==0 & i3==0 & i4==1 & i5==1 & i6==1 & i7==1)  
        begin fqc <= 1; fqb <= 0; fqa <= 0; fqex <= 0; fos <= 1; end  
  
    if(is==0 & i2==0 & i3==1 & i4==1 & i5==1 & i6==1 & i7==1)  
        begin fqc <= 1; fqb <= 0; fqa <= 1; fqex <= 0; fos <= 1; end  
  
    if(is==0 & i1==0 & i2==1 & i3==1 & i4==1 & i5==1 & i6==1 & i7==1)  
        begin fqc <= 1; fqb <= 1; fqa <= 0; fqex <= 0; fos <= 1; end  
  
    if(is==0 & i0==0 & i1==1 & i2==1 & i3==1 & i4==1 & i5==1 & i6==1 & i7==1)  
        begin fqc <= 1; fqb <= 1; fqa <= 1; fqex <= 0; fos <= 1; end  
  
end
```

# 工程名：74148\_EGO1

 


图 7.14 74148 优先编码器引脚排列和逻辑符号

表 7.6 74148 真值表


输    入									输    出				
$\bar{I}_S$	$\bar{I}_0$	$\bar{I}_1$	$\bar{I}_2$	$\bar{I}_3$	$\bar{I}_4$	$\bar{I}_5$	$\bar{I}_6$	$\bar{I}_7$	$\bar{Q}_C$	$\bar{Q}_B$	$\bar{Q}_A$	$\bar{Q}_{EX}$	$O_S$
1	d	d	d	d	d	d	d	d	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	d	d	d	d	d	d	d	0	0	0	0	0	1
0	d	d	d	d	d	d	0	1	0	0	1	0	1
0	d	d	d	d	d	0	1	1	0	1	0	0	1
0	d	d	d	d	0	1	1	1	0	1	1	0	1
0	d	d	d	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
0	d	d	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	d	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1

## 行为描述方式


```
assign qc = fqc;  
assign qb = fqb;  
assign qa = fqa;  
assign qex = fqex;  
assign os = fos;  
  
endmodule  
  
module ttl74148_exe(  
    input sw_pin[7:0],          //8个拨动开关  
    output [15:0] led_pin      //16个led灯  
);  
  
    ttl74148 U(is(0), i0(sw_pin[0]), i1(sw_pin[1]), i2(sw_pin[2]), i3(sw_pin[3]), i4(sw_pin[4]), i5(sw_pin[5]), i6(sw_pin[6]), i7(sw_pin[7]), qc(led_pin[0]), qb(led_pin[1]), qa(led_pin[2]), qex(led_pin[3]), os(led_pin[4]));  
  
endmodule
```

 • 6、（验证实验）8路多路分配器（DEMUX）

- 采用行为描述方式实现8路多路分配器（DEMUX）。该电路的输入为（D）和（A<sub>2</sub>、A<sub>1</sub>、A<sub>0</sub>），输出为（f<sub>0</sub>、f<sub>1</sub>、f<sub>2</sub>、f<sub>3</sub>、f<sub>4</sub>、f<sub>5</sub>、f<sub>6</sub>、f<sub>7</sub>）。
- 输入（D）为开发板上的最左边的1个拨动开关，输入（A<sub>2</sub>、A<sub>1</sub>、A<sub>0</sub>）为开发板上的最右边的3个拨动开关，输出（f<sub>0</sub>、f<sub>1</sub>、f<sub>2</sub>、f<sub>3</sub>、f<sub>4</sub>、f<sub>5</sub>、f<sub>6</sub>、f<sub>7</sub>）为开发板上的8个LED灯。
- 验证步骤：
  - 运行程序后，通过4个拨动开关设置不同的输入（D；A<sub>2</sub>、A<sub>1</sub>、A<sub>0</sub>），观看8个LED灯的显示情况（f<sub>0</sub>、f<sub>1</sub>、f<sub>2</sub>、f<sub>3</sub>、f<sub>4</sub>、f<sub>5</sub>、f<sub>6</sub>、f<sub>7</sub>）是否与下表相同？



EGO1开发板

 

输入			输出							
A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	f <sub>0</sub>	f <sub>1</sub>	f <sub>2</sub>	f <sub>3</sub>	f <sub>4</sub>	f <sub>5</sub>	f <sub>6</sub>	f <sub>7</sub>
0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	D	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	D	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	D	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	D	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	D	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	D

//采用行为描述方式实现8路多路分配器（DEMUX），输入（D）为开发板上的最左边的1个拨动开关，输

`timescale 1ns / 1ps

工程名: demux8\_EGO1

```
module demux8(
  input d, a2, a1, a0,
  output f0, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7
);
  reg y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7;

  always @(*)          //行为描述方式
  begin
    if(a2==0 & a1==0 & a0==0)
      begin y0 <= d; y1 <= 0; y2 <= 0; y3 <= 0; y4 <= 0; y5 <= 0; y6 <= 0; y7 <= 0; end

    if(a2==0 & a1==0 & a0==1)
      begin y0 <= 0; y1 <= d; y2 <= 0; y3 <= 0; y4 <= 0; y5 <= 0; y6 <= 0; y7 <= 0; end

    if(a2==0 & a1==1 & a0==0)
      begin y0 <= 0; y1 <= 0; y2 <= d; y3 <= 0; y4 <= 0; y5 <= 0; y6 <= 0; y7 <= 0; end

    if(a2==0 & a1==1 & a0==1)
      begin y0 <= 0; y1 <= 0; y2 <= 0; y3 <= d; y4 <= 0; y5 <= 0; y6 <= 0; y7 <= 0; end

    if(a2==1 & a1==0 & a0==0)
      begin y0 <= 0; y1 <= 0; y2 <= 0; y3 <= 0; y4 <= d; y5 <= 0; y6 <= 0; y7 <= 0; end

    if(a2==1 & a1==0 & a0==1)
      begin y0 <= 0; y1 <= 0; y2 <= 0; y3 <= 0; y4 <= 0; y5 <= d; y6 <= 0; y7 <= 0; end

    if(a2==1 & a1==1 & a0==0)
      begin y0 <= 0; y1 <= 0; y2 <= 0; y3 <= 0; y4 <= 0; y5 <= 0; y6 <= d; y7 <= 0; end

    if(a2==1 & a1==1 & a0==1)
      begin y0 <= 0; y1 <= 0; y2 <= 0; y3 <= 0; y4 <= 0; y5 <= 0; y6 <= 0; y7 <= d; end
  end
```


输入			输出							
A <sub>2</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>2</sub>	f <sub>0</sub>	f <sub>1</sub>	f <sub>2</sub>	f <sub>3</sub>	f <sub>4</sub>	f <sub>5</sub>	f <sub>6</sub>	f <sub>7</sub>
0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	D	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	D	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	D	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	D	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	D	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	D

行为描述方式


 
## • 7、（设计实验，课后完成）4位二进制乘法器

- 采用**结构化描述方式**实现4位二进制乘法器（图7.6）。该电路的输入为A（4位）和B（4位），输出为F（8位）。工程文件命名：**multiplier\_EGO1**。
- **输入A**为开发板上左边的4个拨动开关（左边为最高位），**输入B**为开发板上右边的4个拨动开关（左边为最高位），**输出F**为开发板上的8个LED灯（左边为最高位）。
- **验证方法：**
  - 运行程序后，通过**8个拨动开关**设置不同的输入A和B，观看**8个LED灯**的显示情况（F）是否正确？



EGO1开发板


 


图 7.6 逻辑电路

 • 8、（设计实验，课后完成）4选1多路选择器（MUX）

- 采用行为描述方式实现4选1多路选择器（MUX，74153芯片的一半）。该电路的输入为（G、A<sub>1</sub>、A<sub>0</sub>）和（D<sub>0</sub>、D<sub>1</sub>、D<sub>2</sub>、D<sub>3</sub>），输出为Y。工程文件命名：74153\_EGO1。
- 输入（G、A<sub>1</sub>、A<sub>0</sub>）为开发板上的最左边的3个拨动开关，输入（D<sub>0</sub>、D<sub>1</sub>、D<sub>2</sub>、D<sub>3</sub>）为开发板上的最右边的4个拨动开关，输出（Y）为开发板上最左边的1个LED灯。
- 验证方法：
  - 运行程序后，通过7个拨动开关设置不同的输入（G、A<sub>1</sub>、A<sub>0</sub>；D<sub>0</sub>、D<sub>1</sub>、D<sub>2</sub>、D<sub>3</sub>），观看1个LED灯的显示情况（Y）是否与表7.7相同？



EGO1开发板

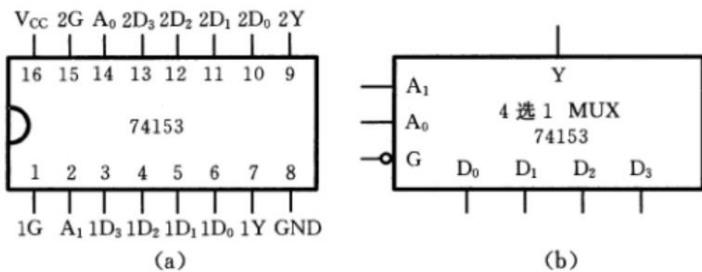


图 7.16 74153 引脚排列图和逻辑符号

表 7.7 4 路 MUX 74153 的功能表

使能输入	选择输入		数据输入				输 出
	G	A <sub>1</sub> A <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	
1	d	d	d	d	d	d	0
0	0	0	D <sub>0</sub>	d	d	d	D <sub>0</sub>
0	0	1	d	D <sub>1</sub>	d	d	D <sub>1</sub>
0	1	0	d	d	D <sub>2</sub>	d	D <sub>2</sub>
0	1	1	d	d	d	D <sub>3</sub>	D <sub>3</sub>



## (二) 在FPGA开发板上实现教材第7章的习题

- 1、（选做实验）习题7.1的实现

- 请在FPGA开发板上实现习题7.1的电路，并验证该电路的功能。

7.1 用 4 位二进制并行加法器设计一个实现 8421 码对 9 求补的逻辑电路。

所谓对9求补，就是9减这个数

例如，5对9求补 $=9-5=4$ ；10对9求补 $=9-10=-1$

- 2、（选做实验）习题7.2的实现

- 请在FPGA开发板上实现习题7.2的电路，并验证该电路的功能。

7.2 用两个 4 位二进制并行加法器实现 2 位十进制数 8421 码到二进制码的转换。

例如，78的8421码=0111 1000；78的二进制码=0100 1110

该电路就是能将“0111 1000”转换为“0100 1110”

### • 3、（选做实验）习题7.3的实现

- 请在FPGA开发板上实现习题7.3的电路，并验证该电路的功能。

7.3 用 4 位二进制并行加法器设计一个用 8421 码表示的 1 位十进制加法器。

该电路的输入为：0000 ~ 1001（0 ~ 9），输出为00 ~ 18（0000 0000 ~ 0001 1000）

即输入为两个1位8421码（两个4位二进制数），输出为一个2位8421码（一个8位二进制数）

## • 4、（选做实验）习题7.4的实现


- 请在FPGA开发板上实现习题7.4的电路，并验证该电路的功能。

7.4 用一片 3-8 线译码器和必要的逻辑门实现下列逻辑函数表达式：

$$F_1 = \bar{A} \bar{C} + ABC$$

$$F_2 = \bar{A} + B$$

$$F_3 = AB + \bar{A} \bar{B}$$

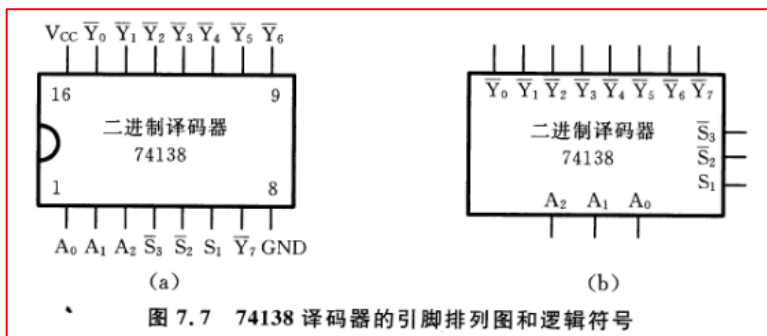

3-8线译码器

表 7.1 74138 译码器真值表

输 入					输 出							
$S_1$	$S_2 + \bar{S}_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$\bar{Y}_0$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_3$	$\bar{Y}_4$	$\bar{Y}_5$	$\bar{Y}_6$	$\bar{Y}_7$
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	d	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1
d	1	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1

- 5、（选做实验）习题7.5的实现

- 请在FPGA开发板上实现习题7.5的电路，并验证该电路的功能。

7.5 用一片 4-16 线译码器和适当的逻辑门设计一个 1 位十进制数 2421 码的奇偶位产生电路(假定采用奇检验)。

## • 6、（选做实验）习题7.7的实现

- 请在Logisim上实现习题7.7的电路，并验证该电路的功能。

7.7 试用 4 路数据选择器实现余 3 码到 8421 码的转换。

表 1.3 常用的 3 种 BCD 码

十进制字符	8421 码	2421 码	余 3 码
0	0000	0000	0011
1	0001	0001	0100
2	0010	0010	0101
3	0011	0011	0110
4	0100	0100	0111
5	0101	1011	1000
6	0110	1100	1001
7	0111	1101	1010
8	1000	1110	1011
9	1001	1111	1100

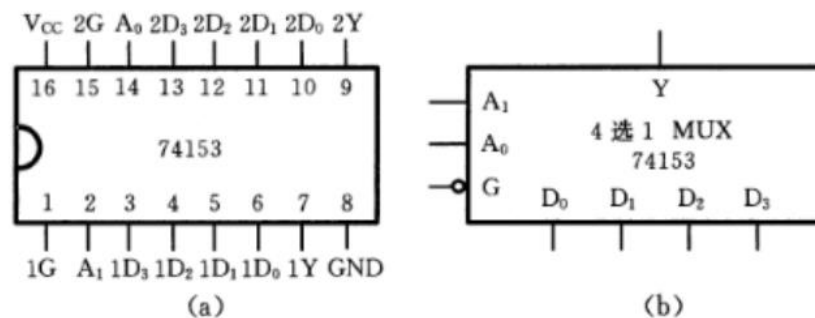


图 7.16 74153 引脚排列图和逻辑符号

74153为双4路选择器MUX芯片

# 实验要求

- 1、在Logisim上完成**验证实验**，将实验过程中的主要结果通过截屏（或拍照）的方式，拷贝到实验报告中，并给予适当的文字说明。
- 2、在FPGA开发板上完成**验证实验**，将实验过程中的主要结果通过截屏（或拍照）的方式，拷贝到实验报告中，并给予适当的文字说明。
- 3、在Logisim上完成**设计实验**，设计文件命名为：**第7章习题电路的实现.circ**。
- 4、在FPGA开发板上完成**设计实验**，工程文件、设计文件、约束文件请严格按照规定的要求命名。
- 5、实验报告命名为：**学号+姓名+第6次实验报告.docx**。
- 6、将设计文件、实验报告打包压缩成1个压缩文件，命名为：**学号+姓名+第6次实验.zip**（或**.rar**），并上传到FTP上，上传截止日期：**2024年12月1日晚上24点**。
- 7、鼓励有兴趣的同学完成**选做实验**。

**Thanks**