

《数字逻辑》

(第5次实验：在Logisim和FPGA开发板上实现异步时序逻辑电路)

厦门大学信息学院软件工程系 曾文华

2024年11月4日

目录

- **第一部分：在Logisim上实现异步时序逻辑电路**
 - （一）在Logisim上实现教材第6章的例题
 - （二）在Logisim上实现教材第6章的习题
- **第二部分：在FPGA开发板上实现异步时序逻辑电路**
 - （一）在FPGA开发板上实现教材第6章的例题
 - （二）在FPGA开发板上实现教材第6章的习题

第一部分：在Logisim上实现异步时序逻辑电路

请打开设计文件“第5次实验（发给学生）\第6章例题电路的实现.circ”

(一) 在Logisim上实现教材第6章的例题

• 1、（验证实验）例题6.1的实现

- 在Logisim上实现例题6.1的模4加1计数器（图6.2），该电路的输入为 x ，状态为 y_2 、 y_1 ，输出为 Z 。

• 验证步骤：

- 设置时钟频率=8Hz。
- 先按Ctrl+R，再按Ctrl+K，接下去按x按钮5次。
- 观看是否产生类似图6.4的波形。

 


图 6.2 逻辑电路


 


图 6.4 时间图

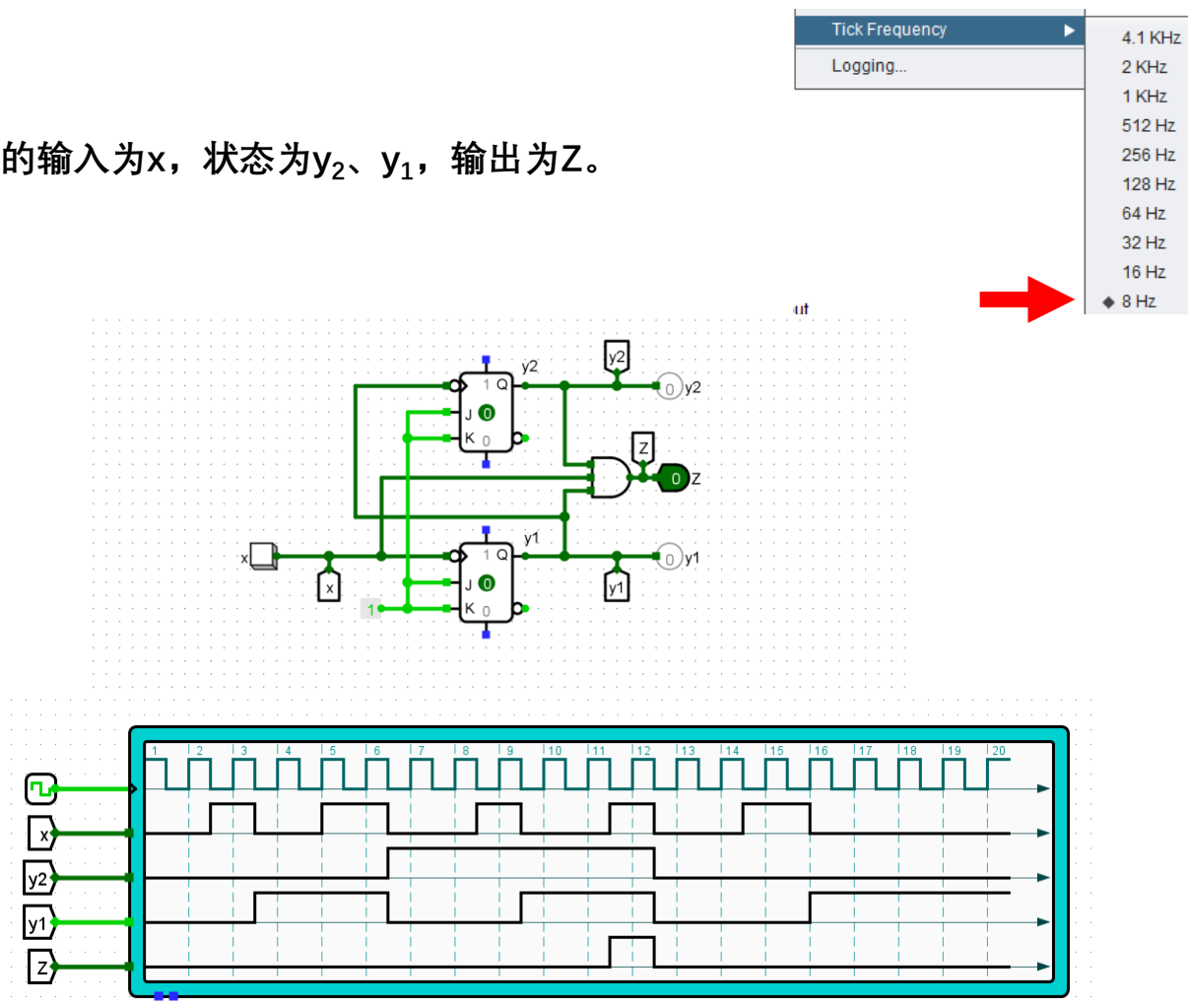

- 2、（验证实验）例题6.2的实现

- 在Logisim上实现例题6.2的“ $x_1 - x_2 - x_3$ ”序列检测器（图6.5），该电路的输入为 x_1 、 x_2 、 x_3 ，状态为 y_2 、 y_1 ，输出为Z。

- **验证步骤:**

- 先按Ctrl+R，再按Ctrl+K，接下去 x_1 、 x_2 、 x_3 按钮按照图6.7的式样进行按动（依次点击： x_1 、 x_2 、 x_1 、 x_3 、 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_1 、 x_3 、 x_2 ）。

- 没有得到预期的波形!

 


图 6.5 逻辑电路


 
 


图 6.7 时间图

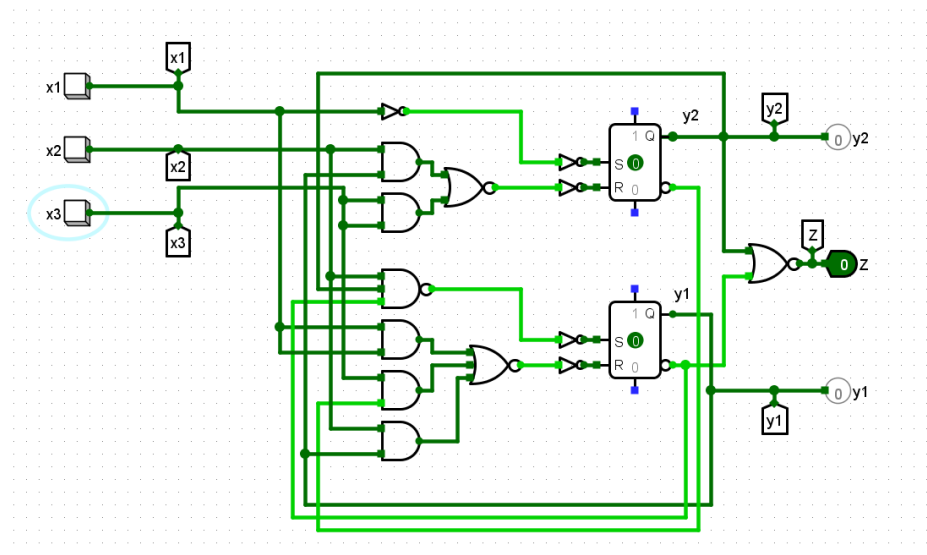

- 增加延迟环节后，有时会得到正确的结果，有时得不到（依次点击：x1、x2、x1、x3、x1、x2、x3、x1、x3、x2）。
- 有兴趣的同学可以分析原因！

 
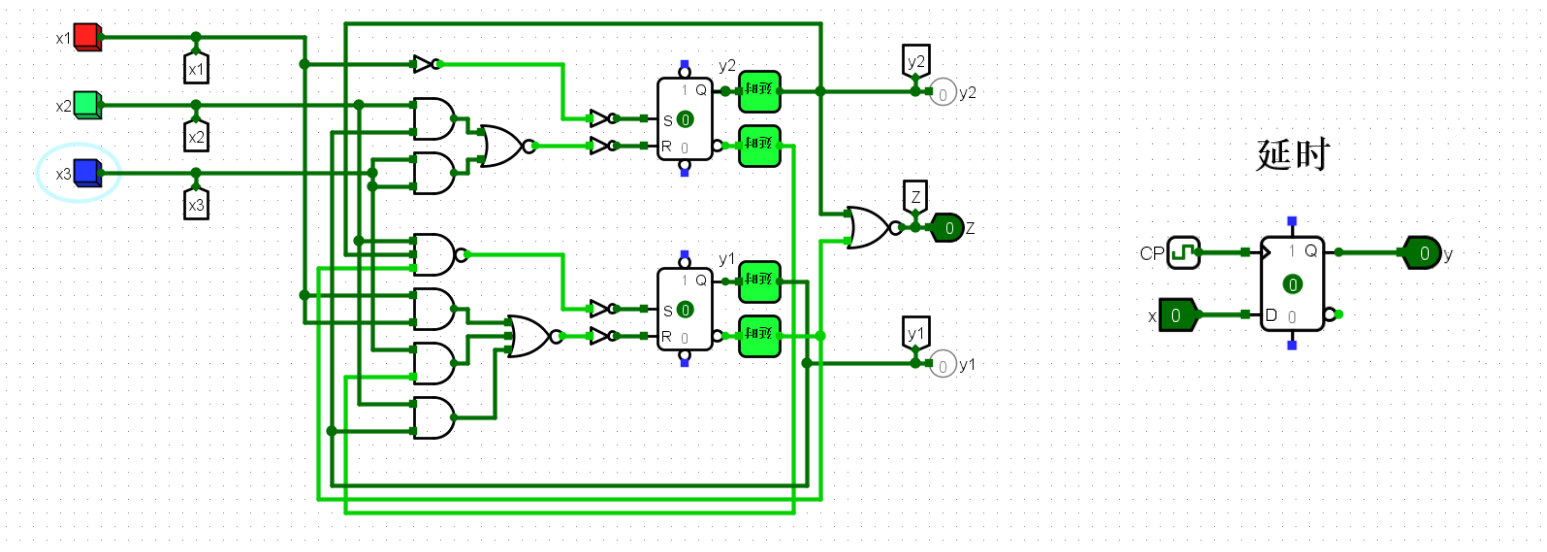


图 6.5 逻辑电路


 


图 6.7 时间图

 

• 3、（验证实验）例题6.3的实现

- 在Logisim上实现例题6.3的“ $x_1 - x_2 - x_2$ ”序列检测器（图6.11），该电路的输入为 x_1 、 x_2 ，状态为 y_2 、 y_1 ，输出为 Z 。

- 验证步骤：

- 先按Ctrl+R，再按Ctrl+K，接下去 x_1 、 x_2 按钮按照图6.8的式样进行按动（依次点击： x_1 、 x_2 、 x_1 、 x_2 、 x_2 、 x_2 、 x_1 ）。

- 可以得到正确的波形。

 


图 6.11 逻辑电路


 
 


图 6.8 时间图

 

• 4、（验证实验）例题6.4的实现

- 在Logisim上实现例题6.4的异步模8加1计数器（图6.13），该电路的输入为x，状态为 y_3 、 y_2 、 y_1 ，输出为Z。

• 验证步骤：

- 先按Ctrl+R，再按Ctrl+K，接下去按x按钮8次。
- 观看是否实现异步模8加1计数器的功能。


 
 
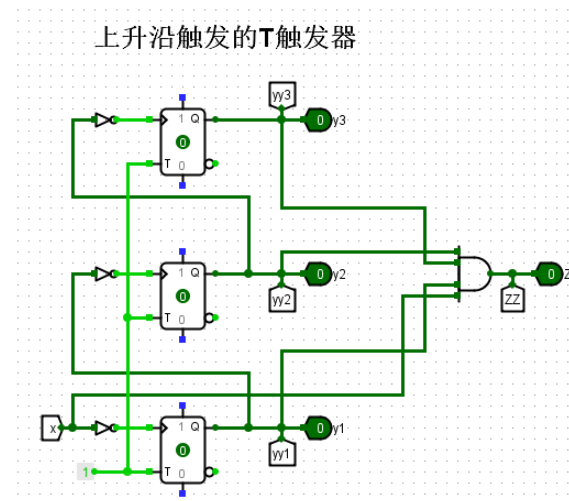


图 6.13 逻辑电路

表 6.13 二进制状态表

现 态	次态 $y_3^{n+1} y_2^{n+1} y_1^{n+1}$ / 输出 Z
$y_3 y_2 y_1$	x=1
0 0 0	0 0 1 / 0
0 0 1	0 1 0 / 0
0 1 0	0 1 1 / 0
0 1 1	1 0 0 / 0
1 0 0	1 0 1 / 0
1 0 1	1 1 0 / 0
1 1 0	1 1 1 / 0
1 1 1	0 0 0 / 1

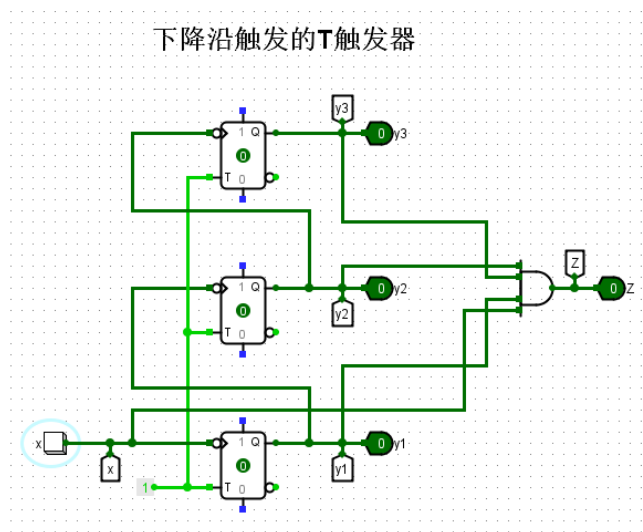

• 5、（验证实验）例题6.5的实现

- 在Logisim上实现例题6.5的“00->10->11”序列检测器（图6.17），该电路的输入为（ x_2 、 x_1 ），状态为（ y_2 、 y_1 ），输出为Z。

- 验证步骤：

- 先按Ctrl+R，再按Ctrl+K，接下去输入 x_2x_1 依次设置为：00、10、11、01、00、01、11、10（依次点击： x_2 、 x_1 、 x_2 、 x_1 、 x_1 、 x_2 、 x_1 ）。
- 观看是否产生类似图6.19的波形。

 


图 6.17 逻辑电路


 
 


图 6.19 时间图

 

• 6、（验证实验）例题6.11的实现

- 在Logisim上实现例题6.11的**单脉冲发生器**（图6.35），该电路的输入为（ x_2 、 x_1 ），状态为（ y_2 、 y_1 ），输出为 Z 。

- 验证步骤：**

- 先按Ctrl+R，再按Ctrl+K，接下去按x按钮1次。

- 观看是否产生类似图6.31的波形。

 


图 6.35 逻辑电路


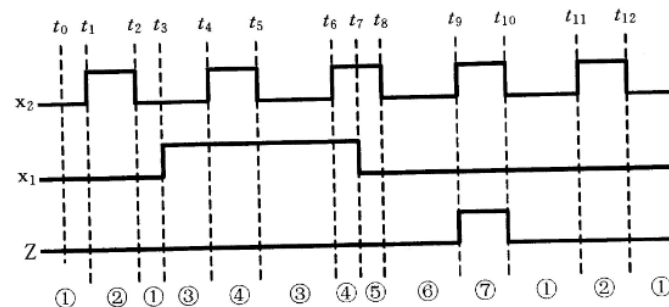
 
 


图 6.31 典型时间图

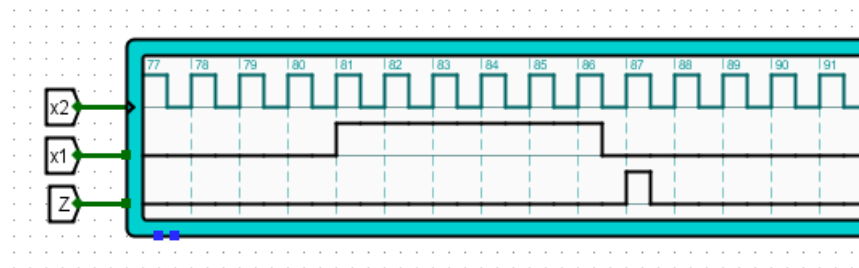

(二) 在Logisim上实现教材第6章的习题

- 1、（设计实验，课后完成）习题6.1的实现
 - 请在Logisim上实现习题6.1的电路（图6.36），并验证该电路的功能。

6.1 分析图 6.36 所示脉冲异步时序逻辑电路。

(1) 作出状态表和状态图;

(2) 说明电路逻辑功能。

 


图 6.36 逻辑电路

• 2、（设计实验，课后完成）习题6.4的实现

- 请在Logisim上实现习题6.4的电路（图6.39），并验证该电路的功能。

6.4 分析图 6.39 所示脉冲异步时序逻辑电路，作出时间图并说明该电路逻辑功能。

 


图 6.39 逻辑电路

- 3、（设计实验，课后完成）习题6.5的实现

- 请在Logisim上实现习题6.5的电路（3位二进制减1计数器），并验证该电路的功能。

6.5 用 D 触发器作为存储元件,设计一个脉冲异步时序逻辑电路。该电路在输入端 x 的脉冲作用下,实现 3 位二进制减 1 计数的功能,当电路状态为“000”时,在输入脉冲作用下输出端 Z 产生一个借位脉冲,平时 Z 输出 0。

- 4、（设计实验，课后完成）习题6.6的实现

- 请在Logisim上实现习题6.6的电路（“ $x_1 - x_1 - x_2$ ”序列检测器），并验证该电路的功能。

6.6 用 T 触发器作为存储元件,设计一个脉冲异步时序逻辑电路,该电路有两个输入 x_1 和 x_2 ,一个输出 Z,当输入序列为“ $x_1 - x_1 - x_2$ ”时,在输出端 Z 产生一个脉冲,平时 Z 输出为 0。

- 5、（设计实验，课后完成）习题6.9的实现

- 请在Logisim上实现习题6.9的电路（图6.41），并验证该电路的功能。

6.9 分析图 6.41 所示电平异步时序逻辑电路,作出流程表和总态图,说明该电路的逻辑功能。

 


图 6.41 逻辑电路

• 6、（设计实验，课后完成）习题6.13的实现

- 请在Logisim上实现习题6.13的电路（图6.43），并验证该电路的功能。

6.13 图 6.43 为某电平异步时序逻辑电路的结构框图。图中，

$$Y_2 = x_2 y_2 + \bar{x}_1 y_2 + x_2 \bar{x}_1 y_1$$

$$Y_1 = x_2 x_1 + \bar{x}_2 \bar{x}_1 y_2 + x_1 y_2 \bar{y}_1$$

$$Z = y_2 y_1$$

 


图 6.43 结构框图

• 7、（设计实验，课后完成）习题6.15的实现

- 请在Logisim上实现习题6.15的电路，并验证该电路的功能。

6.15 某电平异步时序逻辑电路有两个输入 x_1 、 x_2 和一个输出 Z 。当 $x_2=1$ 时， Z 总为 0；当 $x_2=0$ 时， x_1 第一次从 0→1 的跳变使 Z 变为 1，该 1 输出信号一直保持到 x_2 由 0→1，才使 Z 为 0。试用与非门实现该电路功能。

• 8、（选做实验）习题6.2的实现

- 请在Logisim上实现习题6.2的电路（图6.37），并验证该电路的功能。

6.2 分析图 6.37 所示脉冲异步时序逻辑电路。

(1) 作出状态表和时间图；

(2) 说明电路逻辑功能。

 


图 6.37 逻辑电路

• 9、（选做实验）习题6.3的实现

- 请在Logisim上实现习题6.3的电路（图6.38），并验证该电路的功能。

6.3 分析图 6.38 所示脉冲异步时序逻辑电路。

(1) 作出状态表和状态图；

(2) 说明电路逻辑功能。

 


图 6.38 逻辑电路

- 10、（选做实验）习题6.7的实现

- 请在Logisim上实现习题6.7的电路（模4加1计数器），并验证该电路的功能。

6.7 试用与非门构成的基本 R-S 触发器设计一个模 4 加 1 计数器。

- 11、（选做实验）习题6.8的实现

- 请在Logisim上实现习题6.8的电路（图6.40），并验证该电路的功能。

6.8 分析图 6.40 所示电平异步时序逻辑电路，作出流程表。

 


图 6.40 逻辑电路

• 12、（选做实验）习题6.14的实现

- 请在Logisim上实现习题6.14的电路，并验证该电路的功能。

6.14 对表 6.36 所示的最简流程表进行无临界竞争的状态编码,并确定激励状态和输出函数表达式。

表 6.36 最简流程表

二次状态 y	激励状态 Y/输出 Z			
	$x_2x_1=00$	$x_2x_1=01$	$x_2x_1=11$	$x_2x_1=10$
A	Ⓐ/0	Ⓐ/0	Ⓐ/0	C/d
B	Ⓑ/0	A/0	C/d	Ⓑ/0
C	B/d	A/d	Ⓒ/1	Ⓒ/1


第二部分： 在FPGA开发板上实现异步时序逻辑电路

将“第5次实验（发给学生）\EGO1”目录中的所有文件，拷贝到\DigitalLogic\EGO1目录中

(一) 在FPGA开发板上实现教材第6章的例题

 • 1、（验证实验）例题6.1的实现

- 分别用结构化描述方式和行为描述方式实现例题6.1的“模4加1计数器”，该电路的输入为 x ，状态为 y_2 、 y_1 ，输出为 Z 。
- 输入 x 为开发板上的S1按键，状态（ y_2 、 y_1 ）为开发板上最左边的2个LED灯，输出 Z 为开发板上最右边的LED灯。
- 验证步骤：
 - 运行程序后（example_6_1_EGO1工程、example_6_1_1_EGO1工程），按S1按键（输入 x ）多次，观察3个LED灯（状态 y_2 、 y_1 ，输出 Z ）的变化是不是与表6.2一致？（最左边的2个灯按照00、01、10、11、00……规律变化，11变到00时，最右边的灯闪一下/亮）



EGO1开发板

 


图 6.2 逻辑电路

表 6.2 状态表		
现态		次态 $y_2^{n+1}y_1^{n+1}$ / 输出 Z
y_2	y_1	$x=1$
0	0	0 1 / 0
0	1	1 0 / 0
1	0	1 1 / 0
1	1	0 0 / 1

 


图 6.4 时间图

工程名: example_6_1_EGO1

//行为描述方式

// JK = 01 Y=0
// JK = 10 Y=1
// JK = 11 Y=~Y

 


图 6.2 逻辑电路

//结构化描述方式

结构化描述方式

//行为描述方式

工程名: example_6_1_1_EGO1

//行为描述方式

行为描述方式

表 6.2 状态表

现态 $y_2 \quad y_1$		次态 $y_2^{n+1} y_1^{n+1}$ / 输出 Z		
		x=1		
0	0	0	1	/ 0
0	1	1	0	/ 0
1	0	1	1	/ 0
1	1	0	0	/ 1

//行为描述方式

```
module and_gate(
input a,
input b,
input c,
output f
);
reg y;
always @(*)
begin
y <= a & b & c;
end
assign f = y;
endmodule
```

//行为描述方式

工程名: example_6_1_2_EGO1

对应结构化描述方式的仿真

仿真程序与开发板无关!

```
module jk_flip_flop(
input j, k,
input cp,
input rd,
output q, qn
);
reg y;
always @(negedge cp or negedge rd)
begin
if(rd==0)
y <= 0;
else
case((j,k))
1: y <= 0;
2: y <= 1;
3: y <= ~y;
endcase
end
assign q= y;
assign qn = ~y;
endmodule
```

```
module example_6_1_2(
input x,
input y2, y1,
input rd,
output ny2, ny1, z
);
wire ny2n, ny1n;
jk_flip_flop U1(.j(1),.k(1),.cp(x),.rd(rd),.q(ny1),.qn(ny1n));
jk_flip_flop U2(.j(1),.k(1),.cp(y1),.rd(rd),.q(ny2),.qn(ny2n));
and_gate U3(.a(x),.b(y1),.c(y2),.f(z));
endmodule
```

//结构化描述方式
//结构化描述方式
//结构化描述方式

```
module example_6_1_2_sim();
reg x;
reg y2, y1;
wire z;
reg rd;
wire ny2, ny1;
example_6_1_2 U(.x(x), .y2(y2), .y1(y1), .rd(rd), .ny2(ny2), .ny1(ny1), .z(z));
```

initial begin

```
#0
y2=0;
y1=0;
x=0;
rd=0;
```

```
#5000
rd=1;
```

```
#5000
x=1;
```

```
#5000
x=0;
```

```
#20000
x=1;
```

```
#5000
x=0;
```

```
#30000
x=1;
```

```
#5000
x=0;
```

```
#20000
x=1;
```

```
#5000
x=0;
```

```
#40000
x=1;
```

```
#5000
x=0;
```

end

 
 


图 6.4 时间图

always #1 begin y2 <= ny2; y1 <= ny1; end

endmodule

```
example_6_1_3_EGO1.v - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
//采用行为描述方式实现例题6.1的模4加1计数器，输入（x）为开发板上

`timescale 1ns / 1ps

module example_6_1_3(
    input x,
    input y2, y1,
    input rd,
    output reg ny2, ny1, z
);

    always @(negedge x or negedge rd) //行为描述方式

    begin
        if(rd==0) // rd=0
            begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 0; end
        else // rd=1
            case({y2, y1})
                0: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 0; end
                1: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 0; end
                2: begin ny2 <= 1; ny1 <= 1; z <= 0; end
                3: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 1; end
            endcase
        end
    end

endmodule
```

```
example_6_1_3_sim_EGO1.v - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
//例题6.1的仿真程序。

`timescale 1ns / 1ps

module example_6_1_3_sim();

    reg x;
    reg y2, y1;
    wire z;
    reg rd;
    wire ny2, ny1;

    example_6_1_3 U(.x(x), .y2(y2), .y1(y1), .rd(rd), .ny2(ny2), .ny1(ny1), .z(z));
```

```
initial begin
    #0
    y2=0;
    y1=0;
    x=0;
    rd=0;

    #5000
    rd=1;

    #5000
    x=1;

    #5000
    x=0;

    #20000
    x=1;

    #5000
    x=0;

    #30000
    x=1;

    #5000
    x=0;

    #20000
    x=1;

    #5000
    x=0;

    #40000
    x=1;

    #5000
    x=0;
end

always #1 begin y2 <= ny2; y1 <= ny1; end

endmodule
```

工程名： example_6_1_3_EGO1

对应行为描述方式的仿真

仿真程序与开发板无关！


 
 
 


图 6.4 时间图

 • 2、（验证实验）例题6.2的实现

- 分别用结构化描述方式和行为描述方式实现例题6.2的“ $x_1 - x_2 - x_3$ ”序列检测器，该电路的输入为 $(x_1、x_2、x_3)$ ，状态为 $y_2、y_1$ ，输出为 Z 。
- 输入 $(x_1、x_2、x_3)$ 为开发板上的S3、S2、S0按键，状态 $(y_2、y_1)$ 为开发板上最左边的2个LED灯，输出 Z 为开发板上最右边的LED灯。
- 验证步骤：
 - 运行程序后，依次按S3、S2、S0按键（输入 $x_1、x_2、x_3$ ），观察3个LED灯（状态 $y_2、y_1$ ，输出 Z ）的变化？（没有得到预期的结果）



EGO1开发板

 


图 6.5 逻辑电路

表 6.4 状态表						
现 态		次态 $y_2^{n+1} y_1^{n+1}$			输出	
		x_1	x_2	x_3		
y_2	y_1					
0	0	10	00	00		0
0	1	10	00	00		1
1	0	10	11	00		0
1	1	10	00	01		0

 


图 6.7 时间图

工程名：example_6_2_EGO1

没有得到预期的结果！有兴趣的同学可以分析原因！

```
module rs_flip_flop(
    input r, s,
    output q, qn
);
    reg y;
    always @(*)           //行为描述方式
    begin
        case({r,s})
            0: y <= 1'bx;           // RS = 00    Y=不定
            1: y <= 0;              // RS = 01    Y=0
            2: y <= 1;              // RS = 10    Y=1
        endcase
    end
    assign q= y;
    assign qn = ~y;
endmodule
```

表 3.13 与非门构成的基本 R-S 触发器功能表

R	S	Q ⁿ⁺¹	功能说明
0	0	d	不定
0	1	0	置 0
1	0	1	置 1
1	1	Q	不变

 


图 6.5 逻辑电路

结构化描述方式

```
module example_6_2(
    input x1, x2, x3,
    input y2, y2n, y1, y1n,
    output ny2, ny1, z
);

    wire s2, r2, s1, r1, t1, t2, t3, t4;
    wire ny2n, ny1n;

    not_gate U1(.a(x1),.f(s2));
    and_gate2 U2(.a(x3),.b(x3),.f(t1));
    and_gate2 U3(.a(x2),.b(y1),.f(t2));
    nor_gate2 U4(.a(t1),.b(t2),.f(r2));
    nand_gate3 U5(.a(x2),.b(y2),.c(y1n),.f(s1));
    and_gate2 U6(.a(x1),.b(x1),.f(t3));
    and_gate2 U7(.a(x3),.b(y2n),.f(t4));
    and_gate2 U8(.a(y1),.b(y1),.f(t5));
    nor_gate3 U9(.a(t3),.b(t4),.c(t5),.f(r1));
    rs_flip_flop U10(.r(r2),.s(s2),.q(ny2),.qn(ny2n));
    rs_flip_flop U11(.r(r1),.s(s1),.q(ny1),.qn(ny1n));
    nor_gate2 U12(.a(y2),.b(y1n),.f(z));

endmodule
```

//结构化描述方式
//结构化描述方式
//结构化描述方式
//结构化描述方式
//结构化描述方式
//结构化描述方式
//结构化描述方式
//结构化描述方式
//结构化描述方式
//结构化描述方式
//结构化描述方式

```
module example_6_2_exe(
    input btn_3, btn_2, btn_0,
    output [15:0] led_pin
);
    //3个按钮
    //16个led灯

    reg y2, y2n, y1, y1n;

    example_6_2 U(.x1(btn_3), .x2(btn_2), .x3(btn_0), .y2(y2), .y2n(y2n), .y1(y1), .y1n(y1n), .ny2(led_pin[0]), .ny1(led_pin[1]), .z(led_pin[7]));

    initial begin
        y2=0;
        y2n=1;
        y1=0;
        y1n=1;
    end

    always @(*)           //行为描述方式
    begin
        y2 <= led_pin[0];
        y2n <= ~led_pin[0];
        y1 <= led_pin[1];
        y1n <= ~led_pin[1];
    end

endmodule
```

//行为描述方式实现例题6.2的模4加1计数器，输入 (x1、x2、x3) ㄣ

`timescale 1ns / 1ps

```

module example_6_2_1(
    input x1, x2, x3,
    input y2, y1,
    output reg ny2, ny1, z
);

```

工程名: example_6_2_1_EGO1

```

always @(*)
begin
    if(x1==1 & x2==0 & x3==0) begin
        case({y2, y1})
            0: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 0; end
            1: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 1; end
            2: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 0; end
            3: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 0; end
        endcase
    end

    if(x1==0 & x2==1 & x3==0) begin
        case({y2, y1})
            0: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 0; end
            1: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 1; end
            2: begin ny2 <= 1; ny1 <= 1; z <= 0; end
            3: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 0; end
        endcase
    end

    if(x1==0 & x2==0 & x3==1) begin
        case({y2, y1})
            0: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 0; end
            1: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 1; end
            2: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 0; end
            3: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 0; end
        endcase
    end
end
end
endmodule

```

行为描述方式

没有得到预期的结果！有兴趣的同学可以分析原因！

表 6.4 状态表

现 态		次态 $y_2^{n+1} y_1^{n+1}$			输出
		x_1	x_2	x_3	
0	0	10	00	00	0
0	1	10	00	00	1
1	0	10	11	00	0
1	1	10	00	01	0

```

module example_6_2_1_exe(
    input btn_0, btn_2, btn_3,
    output [15:0] led_pin
);

```

//3个按钮
//16个led灯

reg y2, y1;

example_6_2_1 U(.x1(btn_3), .x2(btn_2), .x3(btn_0), .y2(y2), .y1(y1), .ny2(led_pin[0]), .ny1(led_pin[1]), .z(led_pin[7]));

initial begin

y2=0;

y1=0;

end

always @(*)

//行为描述方式

begin

y2 <= led_pin[0];

y1 <= led_pin[1];

end

endmodule

//例题6.2的仿真程序。

`timescale 1ns / 1ps

module example_6_2_2_sim();

```
reg x1, x2, x3;  
reg y2, y1;  
wire z;  
reg rd;  
wire ny2, ny1;  
reg y2n, y1n;
```

```
example_6_2_2 U(.x1(x1), .x2(x2), .x3(x3), .y2(y2), .y2n(y2n), .y1(y1), .y1n(y1n), .rd(rd), .ny2(ny2), .ny1(ny1), .z(z));
```

initial begin

```
#0  
y2=0;  
y2n=1;  
y1=0;  
y1n=1;  
x1=0;  
x2=0;  
x3=0;  
rd=0;  
  
#10000  
x1=0;  
  
#50000  
rd=1;  
  
#20000  
x3=1;  
  
#15000  
x1=1;  
  
#10000  
x1=0;  
  
#20000  
x2=1;  
  
#10000  
x2=0;  
  
#20000  
x1=1;  
  
#10000  
x2=0;  
  
#20000  
x1=1;
```

#10000

x1=0;

#20000

x3=1;

#10000

x3=0;

#20000

x2=1;

#10000

x2=0;

end

always #1 begin y2 <= ny2; y2n <= ~ny2; y1 <= ny1; y1n <= ~ny1; end

endmodule

工程名： example_6_2_2_EGO1

对应结构化描述方式的仿真

仿真程序与开发板无关！

没有得到预期的结果！ 有兴趣的同学可以分析原因！

 
 
 


图 6.7 时间图

//例题6.2的仿真程序。

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module example_6_2_3_sim();
```

```
    reg x1, x2, x3;  
    reg y2, y1;  
    wire z;  
    reg rd;  
    wire ny2, ny1;  
    reg y2n, y1n;
```

```
    example_6_2_3 U(.x1(x1), .x2(x2), .x3(x3), .y2(y2), .y1(y1), .rd(rd), .ny2(ny2), .ny1(ny1), .z(z));
```

```
    initial begin
```

```
        #0  
        y2=0;  
        y2n=1;  
        y1=0;  
        y1n=1;  
        x1=0;  
        x2=0;  
        x3=0;  
        rd=0;  
  
        #50000  
        rd=1;  
  
        #10000  
        x2=0;  
    end  
  
    #15000  
    x1=1;  
  
    #10000  
    x1=0;  
  
    always #1 begin y2 <= ny2; y2n <= ~ny2; y1 <= ny1; y1n <= ~ny1; end  
  
endmodule
```

工程名：example_6_2_3_EGO1

对应行为描述方式的仿真

仿真程序与开发板无关！

没有得到预期的结果！有兴趣的同学可以分析原因！


 
 
 


图 6.7 时间图

 • 3、（验证实验）例题6.3的实现

- 请分别用结构化描述方式和行为描述方式实现例题6.3的“ $x_1 - x_2 - x_2$ ”序列检测器，该电路的输入为 x_1 、 x_2 ，状态为 y_2 、 y_1 ，输出为 Z 。
- 输入 x_1 、 x_2 为开发板上的S3、S2按键，状态（ y_2 、 y_1 ）为开发板上最左边的2个LED灯，输出 Z 为开发板上最右边的LED灯。
- 验证步骤：
 - 运行程序后，依次按S3、S2、S2按键（ $x_1 - x_2 - x_2$ ），观察最右边LED灯（输出 Z ）的变化是不是与图6.8的波形相同？



EGO1开发板

 


图 6.11 逻辑电路

表 6.11 二进制状态表				
现 态		次态 $y_2^{n+1} y_1^{n+1}$		输 出
		$x_1=1$	$x_2=1$	
y_2	y_1			Z
0	0	10	00	0
0	1	10	11	0
1	0	10	01	0
1	1	10	00	1

 


图 6.8 时间图

工程名：example_6_3_EGO1

```

module d_flip_flop(
    input cp,
    input d,
    output q, qn
);
    reg y;
    always @(posedge cp)           //行为描述方式
    begin
        case(d)
            0: y <= 0;             // D = 0    Y=0
            1: y <= 1;             // D = 1    Y=1
        endcase
    end
    assign q = y;
    assign qn = ~y;
endmodule

```

```

module example_6_3(
    input x1, x2,
    input y2, y1,
    output ny2, ny1, z
);

```

```

    wire cp2, cp1;
    wire t1, t2, t3, t4;
    wire ny2n, ny1n;

```

```

    and_gate2 U1(.a(x1),.b(~y2),.f(t1));
    and_gate2 U2(.a(x2),.b(y1),.f(t2));
    and_gate2 U3(.a(x2),.b(y2),.f(t3));
    nor_gate3 U4(.a(t1),.b(t2),.c(t3),.f(cp2));

```

```

    and_gate2 U5(.a(x1),.b(y1),.f(t4));
    nor_gate2 U6(.a(t3),.b(t4),.f(cp1));

```

```

    d_flip_flop U7(.cp(cp2),.d(~y2),.q(ny2),.qn(ny2n));
    d_flip_flop U8(.cp(cp1),.d(~y1),.q(ny1),.qn(ny1n));

```

```

    and_gate2 U9(.a(y1),.b(y2),.f(z));

```

```

endmodule

```

结构化描述方式

```

//结构化描述方式
//结构化描述方式
//结构化描述方式
//结构化描述方式

```

```

//结构化描述方式
//结构化描述方式

```

```

//结构化描述方式
//结构化描述方式

```

```

//结构化描述方式

```

 


图 6.11 逻辑电路

```

module example_6_3_exe(
    input btn_3, btn_2,           //S3、S2按钮
    output [15:0] led_pin         //16个led灯
);
    reg y2, y1;

    example_6_3 U(.x1(btn_3), .x2(btn_2), .y2(y2), .y1(y1), .ny2(led_pin[0]), .ny1(led_pin[1]), .z(led_pin[7]));

    initial begin
        y2=0;
        y1=0;
    end

    always @(*)                   //行为描述方式
    begin
        y2 <= led_pin[0];
        y1 <= led_pin[1];
    end

endmodule

```

`timescale 1ns / 1ps

```
module example_6_3_1(  
    input x1, x2,  
    input y2, y1,  
    output reg ny2, ny1, z  
);
```

工程名: example_6_3_1_EGO1

没有得到预期的结果! 有兴趣的同学可以分析原因!

```
    always @(*)          //行为描述方式  
    begin  
        if(x1 == 1 & x2 == 0)  
            case({y2, y1})  
                0: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 0; end  
                1: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 0; end  
                2: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 0; end  
                3: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 1; end  
            endcase  
        if(x1 == 0 & x2 == 1)  
            case({y2, y1})  
                0: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 0; end  
                1: begin ny2 <= 1; ny1 <= 1; z <= 0; end  
                2: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 0; end  
                3: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 1; end  
            endcase  
        end  
    endmodule
```

```
// y2 y1 = 00    y2n+1 y1n+1 = 10    z=0  
// y2 y1 = 01    y2n+1 y1n+1 = 10    z=0  
// y2 y1 = 10    y2n+1 y1n+1 = 10    z=0  
// y2 y1 = 11    y2n+1 y1n+1 = 10    z=1
```

```
// y2 y1 = 00    y2n+1 y1n+1 = 00    z=0  
// y2 y1 = 01    y2n+1 y1n+1 = 11    z=0  
// y2 y1 = 10    y2n+1 y1n+1 = 01    z=0  
// y2 y1 = 11    y2n+1 y1n+1 = 00    z=1
```

表 6.11 二进制状态表

现 态		次态 $y_2^{*+1} y_1^{*+1}$		输 出
		$x_1=1$	$x_2=1$	
y_2	y_1			Z
0	0	10	00	0
0	1	10	11	0
1	0	10	01	0
1	1	10	00	1

行为描述方式

```
module example_6_3_1_exe(  
    input btn_3, btn_2,  
    output [15:0] led_pin  
);  
  
    reg y2, y1;  
    example_6_3_1 U(.x1(btn_3), .x2(btn_2), .y2(y2), .y1(y1), .ny2(led_pin[0]), .ny1(led_pin[1]), .z(led_pin[7]));  
  
    initial begin  
        y2=0;  
        y1=0;  
    end  
  
    always @(*)          //行为描述方式  
    begin  
        y2 <= led_pin[0];  
        y1 <= led_pin[1];  
    end  
  
endmodule
```

//S3、S2按钮
//16个led灯

工程名: example_6_3_2_EGO1

对应结构化描述方式的仿真

仿真程序与开发板无关!

endmodule

```
//行为描述方式
```

//结构化描述方式

```
#20000
x1=0;
x2=0;
```

```
always #1 begin y2 <= ny2; y1 <= ny1; end
endmodule
```

 
 
 


图 6.8 时间图

``timescale 1ns / 1ps`

```
module example_6_3_3(  
    input x1, x2,  
    input y2, y1,  
    input rd,  
    output reg ny2, ny1, z  
);
```

工程名: example_6_3_3_EGO1

对应行为描述方式的仿真

仿真程序与开发板无关!

```
always @(*)           //行为描述方式  
begin  
    if(rd==0)  
        begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 0; end  
    else  
        if(x1 == 1 & x2 == 0)  
            case({y2, y1})  
                0: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 0; end  
                1: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 0; end  
                2: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 0; end  
                3: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 1; end  
            endcase  
        if(x1 == 0 & x2 == 1)  
            case({y2, y1})  
                0: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 0; end  
                1: begin ny2 <= 1; ny1 <= 1; z <= 0; end  
                2: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 0; end  
                3: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 1; end  
            endcase  
    end  
end  
endmodule
```

``timescale 1ns / 1ps`

`module example_6_3_3_sim();`

```
reg x1, x2;  
wire z;  
reg rd;  
reg y2, y1;  
wire ny2, ny1;
```

```
example_6_3_3 U(.x1(x1), .x2(x2), .y2(y2), .y1(y1), .rd(rd), .ny2(ny2), .ny1(ny1), .z(z));
```

```
initial begin  
    #0  
    y2=0;  
    y1=0;  
    x1=0;  
    x2=0;  
    rd=0;
```

```
#5000  
rd=1;  
  
#15000  
x1=1;  
x2=0;  
  
#20000  
x1=0;  
x2=0;
```

```
#20000  
x1=0;  
x2=1;
```

```
#20000  
x1=0;  
x2=0;  
  
#20000  
x1=1;  
x2=0;
```

```
#20000  
x1=0;  
x2=0;
```

```
#20000  
x1=0;  
x2=0;  
end
```

```
always #1 begin y2 <= ny2; y1 <= ny1; end
```

```
endmodule
```

没有得到预期的仿真结果! 有兴趣的同学可以分析原因!


 
 
 


图 6.8 时间图

 • 4、（验证实验）例题6.5的实现

- 请分别用结构化描述方式和行为描述方式实现例题6.5的“00->10->11”序列检测器，该电路的输入为 (x_2, x_1) ，状态为 (y_2, y_1) ，输出为Z。
- 输入 (x_2, x_1) 为开发板上的最左边的2个拨动开关，状态 (y_2, y_1) 为开发板上最左边的2个LED灯，输出Z为开发板上最右边的LED灯。
- 验证步骤（仿真）：
 - 观看仿真结果的波形是否与图6.19的波形相同（类似）？



EGO1开发板

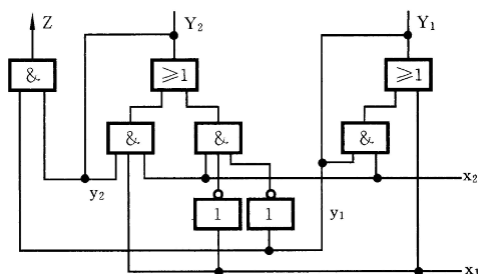


图 6.17 逻辑电路

表 6.18 流程表

二次状态 $y_2 \ y_1$	激励状态 $Y_2 Y_1$				输出 Z
	$x_2 x_1 = 00$	$x_2 x_1 = 01$	$x_2 x_1 = 11$	$x_2 x_1 = 10$	
0 0	00	01	01	10	0
0 1	00	01	01	01	0
1 1	00	01	11	01	1
1 0	00	01	11	10	0

 


图 6.19 时间图

```
end  
assign f = y;  
endmodule
```

```
module example_6_5(  
    input x2, x1,  
    input y2, y1,  
    output ny2, ny1, z  
);
```

```
wire t1, t2, t3, t4, t5;
```

```
not_gate U1(.a(x1),.f(t1));  
not_gate U2(.a(y1),.f(t2));  
  
and_gate2 U3(.a(x2),.b(y1),.f(t3));  
  
and_gate3 U4(.a(t1),.b(t2),.c(x2),.f(t4));  
and_gate3 U5(.a(x1),.b(x2),.c(y2),.f(t5));  
  
or_gate2 U6(.a(x1),.b(t3),.f(ny1));  
or_gate2 U7(.a(t4),.b(t5),.f(ny2));  
  
and_gate2 U8(.a(y1),.b(y2),.f(z));
```

工程名: example_6_5_EGO1

```
//结构化描述方式  
//结构化描述方式
```

```
//结构化描述方式
```

```
//结构化描述方式  
//结构化描述方式
```

```
//结构化描述方式  
//结构化描述方式
```

结构化描述方式

```
endmodule
```

```
module example_6_5_exe(  
    input sw_pin[7:0],  
    output [15:0] led_pin  
);
```

```
//8个拨动开关  
//16个led灯
```

```
reg y2, y1;
```

```
example_6_5 U(.x2(sw_pin[7]), .x1(sw_pin[6]), .y2(y2), .y1(y1), .ny2(led_pin[0]), .ny1(led_pin[1]), .z(led_pin[7]));
```

```
initial begin  
    y2=0;  
    y1=0;  
end
```

```
always @(*)  
begin  
    y2 <= led_pin[0];  
    y1 <= led_pin[1];  
end
```

```
endmodule
```

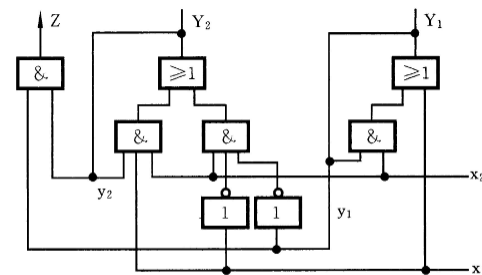


图 6.17 逻辑电路

可以综合、实现，无法生成bit文件！有兴趣的同学可以分析原因！


```
module example_6_5_1(  
    input x2, x1,  
    input y2, y1,  
    output reg ny2, ny1, z  
);
```

```
always @(*) //行为描述方式  
begin  
    if(x2==0 & x1==0) begin  
        case({y2, y1})  
            0: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 0; end  
            1: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 0; end  
            3: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 1; end  
            2: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 0; end  
        endcase  
    end  
  
    if(x2==0 & x1==1) begin  
        case({y2, y1})  
            0: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 0; end  
            1: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 0; end  
            3: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 1; end  
            2: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 0; end  
        endcase  
    end  
  
    if(x2==1 & x1==1) begin  
        case({y2, y1})  
            0: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 0; end  
            1: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 0; end  
            3: begin ny2 <= 1; ny1 <= 1; z <= 1; end  
            2: begin ny2 <= 1; ny1 <= 1; z <= 0; end  
        endcase  
    end  
  
    if(x2==1 & x1==0) begin  
        case({y2, y1})  
            0: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 0; end  
            1: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 0; end  
            3: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 1; end  
            2: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 0; end  
        endcase  
    end  
end
```

```
endmodule
```

工程名：example_6_5_1_EGO1

行为描述方式

可以综合、实现，无法生成bit文件！有兴趣的同学可以分析原因！

```
module example_6_5_1_exe(  
    input sw_pin[7:0], //8个拨动开关  
    output [15:0] led_pin //16个led灯  
);  
  
    reg y2, y1;  
  
    example_6_5_1 U(x2(sw_pin[7]), .x1(sw_pin[6]), .y2(y2), .y1(y1), .ny2(led_pin[0]), .ny1(led_pin[1]), .z(led_pin[7]));  
  
    initial begin  
        y2=0;  
        y1=0;  
    end  
  
    always @(*) //行为描述方式  
    begin  
        y2 <= led_pin[0];  
        y1 <= led_pin[1];  
    end  
end  
  
endmodule
```

表 6.18 流程表

二次状态 y ₂ y ₁	激励状态 Y ₂ Y ₁				输 出 Z
	x ₂ x ₁ =00	x ₂ x ₁ =01	x ₂ x ₁ =11	x ₂ x ₁ =10	
0 0	00	01	01	10	0
0 1	00	01	01	01	0
1 1	00	01	11	01	1
1 0	00	01	11	10	0


```
module example_6_5_2(
    input x2, x1,
    input y2, y1,
    output ny2, ny1, z
);

    wire t1, t2, t3, t4, t5;

    not_gate U1(.a(x1),.f(t1));
    not_gate U2(.a(y1),.f(t2));

    and_gate2 U3(.a(x2),.b(y1),.f(t3));

    and_gate3 U4(.a(t1),.b(t2),.c(x2),.f(t4));
    and_gate3 U5(.a(x1),.b(x2),.c(y2),.f(t5));

    or_gate2 U6(.a(x1),.b(t3),.f(ny1));
    or_gate2 U7(.a(t4),.b(t5),.f(ny2));

    and_gate2 U8(.a(y1),.b(y2),.f(z));

endmodule
```

```

module example_6_5_2_sim();

  reg x2, x1;
  reg y2, y1;
  wire z, ny2, ny1;

  example_6_5_2 U(.x2(x2), .x1(x1), .y2(y2), .y1(y1), .ny2(ny2), .ny1(ny1), .z(z));

  initial begin
    #0
    y2=0;
    y1=0;
    x2=0;
    x1=0;

    #20
    x2=1;
    x1=0;

    #20
    x2=1;
    x1=1;

    #20
    x2=0;
    x1=1;

    #20
    x2=0;
    x1=0;

    #20
    x2=0;
    x1=1;

    #20
    x2=1;
    x1=1;

    #20
    x2=1;
    x1=0;

  end

  always #5 begin y2 <= ny2; y1 <= ny1; end

endmodule

```

仿真程序与开发板无关!

 
 


图 6.19 时间图

```

module example_6_5_3(
    input x2, x1,
    input y2, y1,
    output reg ny2, ny1, z
);

always @(*)           //行为描述方式
begin
    if(x2==0 & x1==0) begin
        case({y2, y1})
            0: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 0; end
            1: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 0; end
            3: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 1; end
            2: begin ny2 <= 0; ny1 <= 0; z <= 0; end
        endcase
    end
    if(x2==0 & x1==1) begin
        case({y2, y1})
            0: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 0; end
            1: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 0; end
            3: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 1; end
            2: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 0; end
        endcase
    end
    if(x2==1 & x1==1) begin
        case({y2, y1})
            0: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 0; end
            1: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 0; end
            3: begin ny2 <= 1; ny1 <= 1; z <= 1; end
            2: begin ny2 <= 1; ny1 <= 1; z <= 0; end
        endcase
    end
    if(x2==1 & x1==0) begin
        case({y2, y1})
            0: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 0; end
            1: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 0; end
            3: begin ny2 <= 0; ny1 <= 1; z <= 1; end
            2: begin ny2 <= 1; ny1 <= 0; z <= 0; end
        endcase
    end
end

endmodule

```

```

example_6_5_3_sim_EGO1.v - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

module example_6_5_3_sim();

    reg x2, x1;
    reg y2, y1;
    wire z, ny2, ny1;

    example_6_5_3 U(.x2(x2), .x1(x1), .y2(y2), .y1(y1), .ny2(ny2), .ny1(ny1), .z(z));

    initial begin
        #0
        y2=0;
        y1=0;

        x2=0;
        x1=0;

        #20
        x2=1;
        x1=0;

        #20
        x2=1;
        x1=1;

        #20
        x2=0;
        x1=1;

        #20
        x2=(
        x1=(

        #20
        x2=0;
        x1=1;

        #20
        x2=1;
        x1=1;

        #20
        x2=1;
        x1=0;

    end

    always #5 begin y2 <= ny2; y1 <= ny1; end

endmodule

```

工程名: example_6_5_3_EGO1

对应行为描述方式的仿真

仿真程序与开发板无关!


 
 


图 6.19 时间图

 • 5、（设计实验，课后完成）例题6.4的实现

- 请分别用结构化描述方式和行为描述方式实现例题6.4的异步模8加1计数器，该电路的输入为x，状态为 $(y_3、y_2、y_1)$ ，输出为Z。
- 输入x为开发板上的S1按键，状态 $(y_3、y_2、y_1)$ 为开发板上最左边的3个LED灯，输出Z为开发板上最右边的LED灯。
- 验证步骤（在开发板上）：
 - 运行程序后，按下S1按键多次，观察4个LED灯（状态 $y_3、y_2、y_1$ ，输出Z）的变化情况，是不是实现了模8加1计数器的功能？
- EGO1开发板（结构化描述方式）：工程命名为example_6_4_EGO1，设计文件命名为example_6_4_EGO1.v，约束文件为EGO1.xdc。
- EGO1开发板（行为描述方式）：工程命名为example_6_4_1_EGO1，设计文件命名为example_6_4_1_EGO1.v，约束文件为EGO1.xdc。
- EGO1开发板（仿真——结构化描述方式）：工程命名为example_6_4_2_EGO1，设计文件命名为example_6_4_2_EGO1.v，仿真文件命名为example_6_4_2_sim_EGO1.v，约束文件为EGO1.xdc。
- EGO1开发板（仿真——行为描述方式）：工程命名为example_6_4_3_EGO1，设计文件命名为example_6_4_3_EGO1.v，仿真文件命名为example_6_4_3_sim_EGO1.v，约束文件为EGO1.xdc。



EGO1开发板

 



图 6.13 逻辑电路

表 6.13 二进制状态表

现 态 $y_3 y_2 y_1$	次态 $y_3^{n+1} y_2^{n+1} y_1^{n+1}$ / 输出 Z			
	x=1			
0 0 0	0	0	1	/ 0
0 0 1	0	1	0	/ 0
0 1 0	0	1	1	/ 0
0 1 1	1	0	0	/ 0
1 0 0	1	0	1	/ 0
1 0 1	1	1	0	/ 0
1 1 0	1	1	1	/ 0
1 1 1	0	0	0	/ 1

 • 6、（设计实验，课后完成） 例题6.11的实现

- 请分别用结构化描述方式和行为描述方式实现例题6.11的单脉冲发生器，该电路的输入为 $(x_2、x_1)$ ，状态为 $(y_2、y_1)$ ，输出为Z。
- 输入 x_2 接开发板的时钟脉冲，输入 x_1 接开发板的S1按键，状态 $(y_2、y_1)$ 和输出Z分别开发板上最左边的2个LED灯以及最右边的LED灯。
- 验证步骤（在开发板上）：
 - 运行程序，按S1按，观察最右边LED灯（输出Z）的变化情况是不是与图6.31的波形相同？
- EGO1开发板（结构化描述方式）：工程命名为example_6_11_EGO1，设计文件命名为example_6_11_EGO1.v，约束文件为EGO1.xdc。
- EGO1开发板（行为描述方式）：工程命名为example_6_11_1_EGO1，设计文件命名为example_6_11_1_EGO1.v，约束文件为EGO1.xdc。
- EGO1开发板（仿真——结构化描述方式）：工程命名为example_6_11_2_EGO1，设计文件命名为example_6_11_2_EGO1.v，仿真文件命名为example_6_11_2_sim_EGO1.v，约束文件为EGO1.xdc。
- EGO1开发板（仿真——行为描述方式）：工程命名为example_6_11_3_EGO1，设计文件命名为example_6_11_3_EGO1.v，仿真文件命名为example_6_11_3_sim_EGO1.v，约束文件为EGO1.xdc。



EGO1开发板

 


图 6.35 逻辑电路

二次状态		激励状态 Y_2Y_1 /输出 Z			
		$x_2x_1=00$	$x_2x_1=01$	$x_2x_1=11$	$x_2x_1=10$
y_2	y_1				
0	0	00/0	01/0	01/0	00/0
0	1	11/0	01/0	01/0	01/0
1	1	11/0	d/d	d/d	10/d
1	0	00/d	d/d	d/d	01/1


 


图 6.31 典型时间图

(二) 在FPGA开发板上实现教材第6章的习题

 • 1、（选做实验）习题6.1的实现

- 请分别用结构化描述方式或行为描述方式实现习题6.1的电路（图6.36），输入 x 为开发板上的S1按键，状态（ Q_2 、 Q_1 ）和输出 Z 为开发板上最左边的2个LED灯以及最右边的LED灯。
- 请在开发板上（或编写仿真程序）验证该电路的功能。



EGO1开发板

6.1 分析图 6.36 所示脉冲异步时序逻辑电路。

(1) 作出状态表和状态图；

(2) 说明电路逻辑功能。


 


图 6.36 逻辑电路

 • 2、（选做实验）习题6.2的实现

- 请分别用结构化描述方式或行为描述方式实现习题6.2的电路（图6.37），输入CP为开发板上的S1按键，状态（ Q_3 、 Q_2 、 Q_1 ）为开发板上最左边的3个LED灯。
- 请在开发板上（或编写仿真程序）验证该电路的功能。



EGO1开发板

6.2 分析图 6.37 所示脉冲异步时序逻辑电路。

- (1) 作出状态表和时间图；
- (2) 说明电路逻辑功能。


 


图 6.37 逻辑电路

 • 3、（选做实验）习题6.3的实现

- 请分别用结构化描述方式或行为描述方式实现习题6.3的电路（图6.38），输入（ x_1 、 x_2 、 x_3 ）为开发板上的S3、S2、S0按键，状态（ y_2 、 y_1 ）为开发板上最左边的2个LED灯，输出Z为开发板上最右边的LED灯。
- 请在开发板上（或编写仿真程序）验证该电路的功能。



EGO1开发板

6.3 分析图 6.38 所示脉冲异步时序逻辑电路。

- (1) 作出状态表和状态图；
- (2) 说明电路逻辑功能。

 


图 6.38 逻辑电路

• 4、（选做实验）习题6.4的实现

- 请分别用结构化描述方式或行为描述方式实现习题6.4的电路（图6.39），输入CP为开发板上的S1按键，状态（ Q_2 、 Q_1 ）为开发板上最左边的2个LED灯。
- 请在开发板上（或编写仿真程序）验证该电路的功能。

6.4 分析图 6.39 所示脉冲异步时序逻辑电路，作出时间图并说明该电路逻辑功能。


 



图 6.39 逻辑电路

 

EGO1开发板

 • 5、（选做实验）习题6.5的实现

- 请分别用结构化描述方式或行为描述方式实现习题6.5的电路（3位二进制减1计数器），输入 x 为开发板上的S1按键，状态 $(y_3、y_2、y_1)$ 为开发板上最左边的3个LED灯，输出 Z 为开发板上最右边的LED灯。
- 请在开发板上（或编写仿真程序）验证该电路的功能。




EGO1开发板

6.5 用D触发器作为存储元件,设计一个脉冲异步时序逻辑电路。该电路在输入端 x 的脉冲作用下,实现3位二进制减1计数的功能,当电路状态为“000”时,在输入脉冲作用下输出端 Z 产生一个借位脉冲,平时 Z 输出0。

 • 6、（选做实验）习题6.6的实现

- 请分别用结构化描述方式或行为描述方式实现习题6.6的电路（“ $x_1 - x_1 - x_2$ ”序列检测器），输入（ x_1 、 x_2 ）为开发板上的S3、S2按键，状态（ n 个）为开发板上最左边的 n 个LED灯，输出 Z 为开发板上最右边的LED灯。
- 请在开发板上（或编写仿真程序）验证该电路的功能。




EGO1开发板

6.6 用 T 触发器作为存储元件,设计一个脉冲异步时序逻辑电路,该电路有两个输入 x_1 和 x_2 ,一个输出 Z ,当输入序列为“ $x_1 - x_1 - x_2$ ”时,在输出端 Z 产生一个脉冲,平时 Z 输出为 0。

• 7、（选做实验）习题6.7的实现

- 请分别用结构化描述方式或行为描述方式实现习题6.7的电路（模4加1计数器），输入x为开发板上的S1按键（ACE1开发板为KEY1按键），状态（n个）为开发板上最左边的n个LED灯，输出Z为开发板上最右边的LED灯。
- 请在开发板上（或编写仿真程序）验证该电路的功能。

6.7 试用与非门构成的基本 R-S 触发器设计一个模 4 加 1 计数器。

 

EGO1开发板

• 8、（选做实验）习题6.8的实现

- 请分别用结构化描述方式或行为描述方式实现习题6.8的电路（图6.40），输入（ x_1 、 x_2 ）为开发板上最左边的2个拨动开关，状态（ y ）为开发板上最左边的LED灯。
- 请在开发板上（或编写仿真程序）验证该电路的功能。

6.8 分析图 6.40 所示电平异步时序逻辑电路，作出流程表。


 


图 6.40 逻辑电路

 

EGO1开发板

• 9、（选做实验）习题6.9的实现

- 请分别用结构化描述方式或行为描述方式实现习题6.9的电路（图6.41），输入 (x_1, x_2) 为开发板上最左边的2个拨动开关，状态 (y_2, y_1) 为开发板上最左边的2个LED灯，输出 Z 为开发板上最右边的LED灯。
- 请在开发板上（或编写仿真程序）验证该电路的功能。

6.9 分析图 6.41 所示电平异步时序逻辑电路，作出流程表和总态图，说明该电路的逻辑功能。


 


图 6.41 逻辑电路

 

EGO1开发板

• 10、（选做实验）习题6.13的实现

- 请分别用结构化描述方式或行为描述方式实现习题6.13的电路（图6.43），输入（ x_1 、 x_2 ）为开发板上最左边的2个拨动开关，状态（ y_2 、 y_1 ）为开发板上最左边的2个LED灯，输出Z为开发板上最右边的LED灯。
- 请在开发板上（或编写仿真程序）验证该电路的功能。

6.13 图 6.43 为某电平异步时序逻辑电路的结构框图。图中，

$$Y_2 = x_2 y_2 + \bar{x}_1 y_2 + x_2 \bar{x}_1 y_1$$

$$Y_1 = x_2 x_1 + \bar{x}_2 \bar{x}_1 y_2 + x_1 y_2 \bar{y}_1$$

$$Z = y_2 y_1$$


 



图 6.43 结构框图

 

EGO1开发板

 • 11、（选做实验）习题6.14的实现

- 请分别用结构化描述方式或行为描述方式实现习题6.14的电路，输入 (x_1, x_2) 为开发板上最左边的2个拨动开关，状态 (y_2, y_1) 为开发板上最左边的2个LED灯，输出Z为开发板上最右边的LED灯。
- 请在开发板上（或编写仿真程序）验证该电路的功能。



EGO1开发板

6.14 对表 6.36 所示的最简流程表进行无临界竞争的状态编码,并确定激励状态和输出函数表达式。


表 6.36 最简流程表

二次状态 y	激励状态 Y/输出 Z			
	$x_2 x_1 = 00$	$x_2 x_1 = 01$	$x_2 x_1 = 11$	$x_2 x_1 = 10$
A	Ⓐ/0	Ⓐ/0	Ⓐ/0	C/d
B	Ⓑ/0	A/0	C/d	Ⓑ/0
C	B/d	A/d	Ⓒ/1	Ⓒ/1

• 12、（选做实验）习题6.15的实现

- 请分别用结构化描述方式或行为描述方式实现习题6.15的电路，输入 (x_1, x_2) 为开发板上最左边的2个拨动开关，状态 $(n个)$ 为开发板上最左边的 n 个LED灯，输出 Z 为开发板上最右边的LED灯。
- 请在开发板上（或编写仿真程序）验证该电路的功能。

 6.15 某电平异步时序逻辑电路有两个输入 x_1 、 x_2 和一个输出 Z 。当 $x_2=1$ 时， Z 总为 0；当 $x_2=0$ 时， x_1 第一次从 0→1 的跳变使 Z 变为 1，该 1 输出信号一直保持到 x_2 由 0→1，才使 Z 为 0。试用与非门实现该电路功能。



EGO1开发板

实验要求

- 1、在Logisim上完成**验证实验**，将实验过程中的主要结果通过截屏（或拍照）的方式，拷贝到实验报告中，并给予适当的文字说明。
- 2、在FPGA开发板上完成**验证实验**，将实验过程中的主要结果通过截屏（或拍照）的方式，拷贝到实验报告中，并给予适当的文字说明。
- 3、在Logisim上完成**设计实验**，设计文件命名为：**第6章习题电路的实现.circ**。
- 4、在FPGA开发板上完成**设计实验**，工程文件、设计文件、约束文件请严格按照规定的要求命名。
- 5、实验报告命名为：**学号+姓名+第5次实验报告.docx**。
- 6、将设计文件、实验报告打包压缩成1个压缩文件，命名为：**学号+姓名+第5次实验.zip**（或**.rar**），并上传到FTP上，上传截止日期：**2024年11月17日晚上24点**。
- 7、鼓励有兴趣的同学完成**选做实验**。

Thanks