

# 《数字逻辑》

(第8次实验：在Logisim和FPGA开发板上实现综合应用举例电路)

厦门大学信息学院软件工程系 曾文华

2024年12月16日

# 目录

- 第一部分：在Logisim上实现综合应用举例电路
- 第二部分：在FPGA开发板上实现综合应用举例电路

# 第一部分：在Logisim上实现综合应用举例电路

请打开设计文件“第9章综合应用举例电路的实现.circ”

# 1、在Logisim上实现简单运算器电路

- 简单运算器电路如图9.4所示：



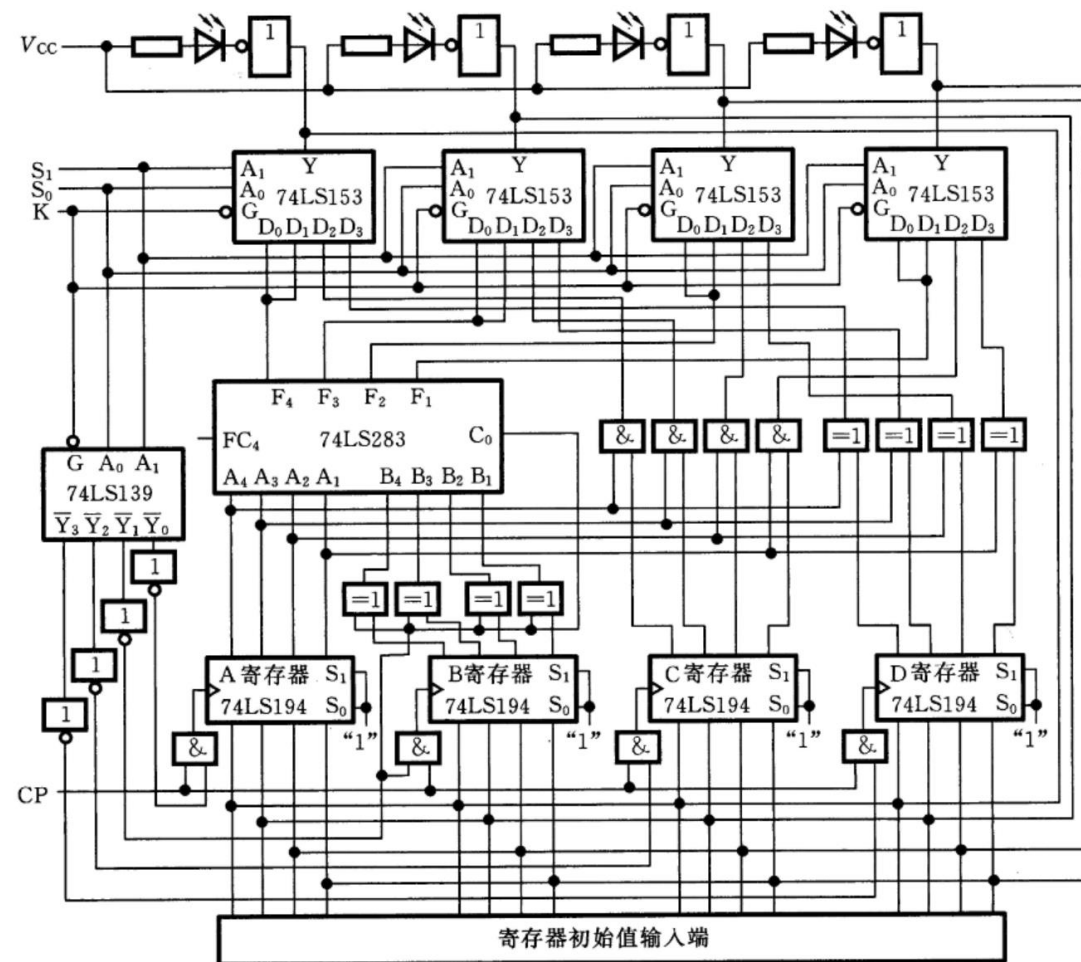



图 9.4 运算电路的完整逻辑电路

• Logisim上实现的简单运算器电路如下图所示：

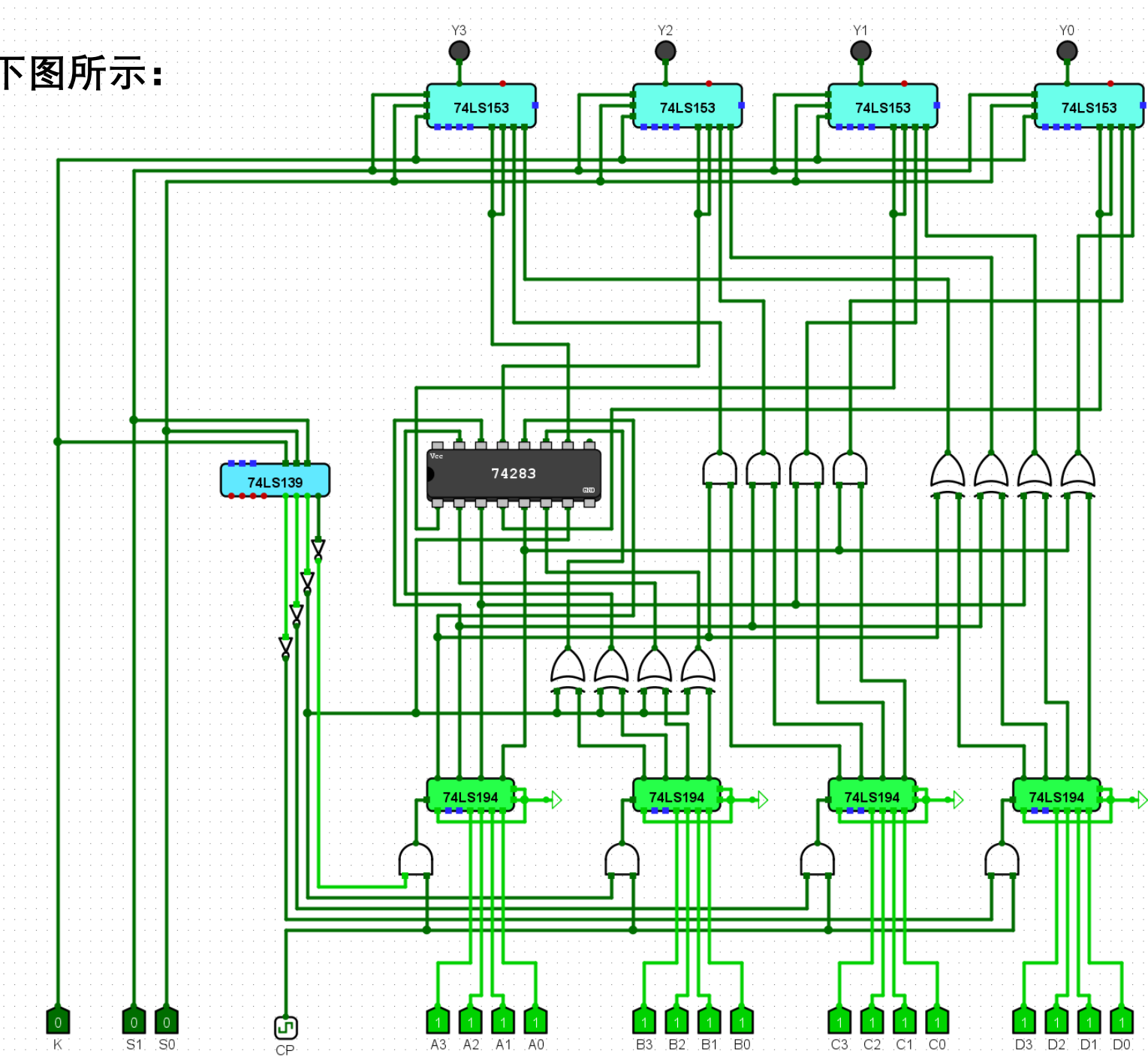


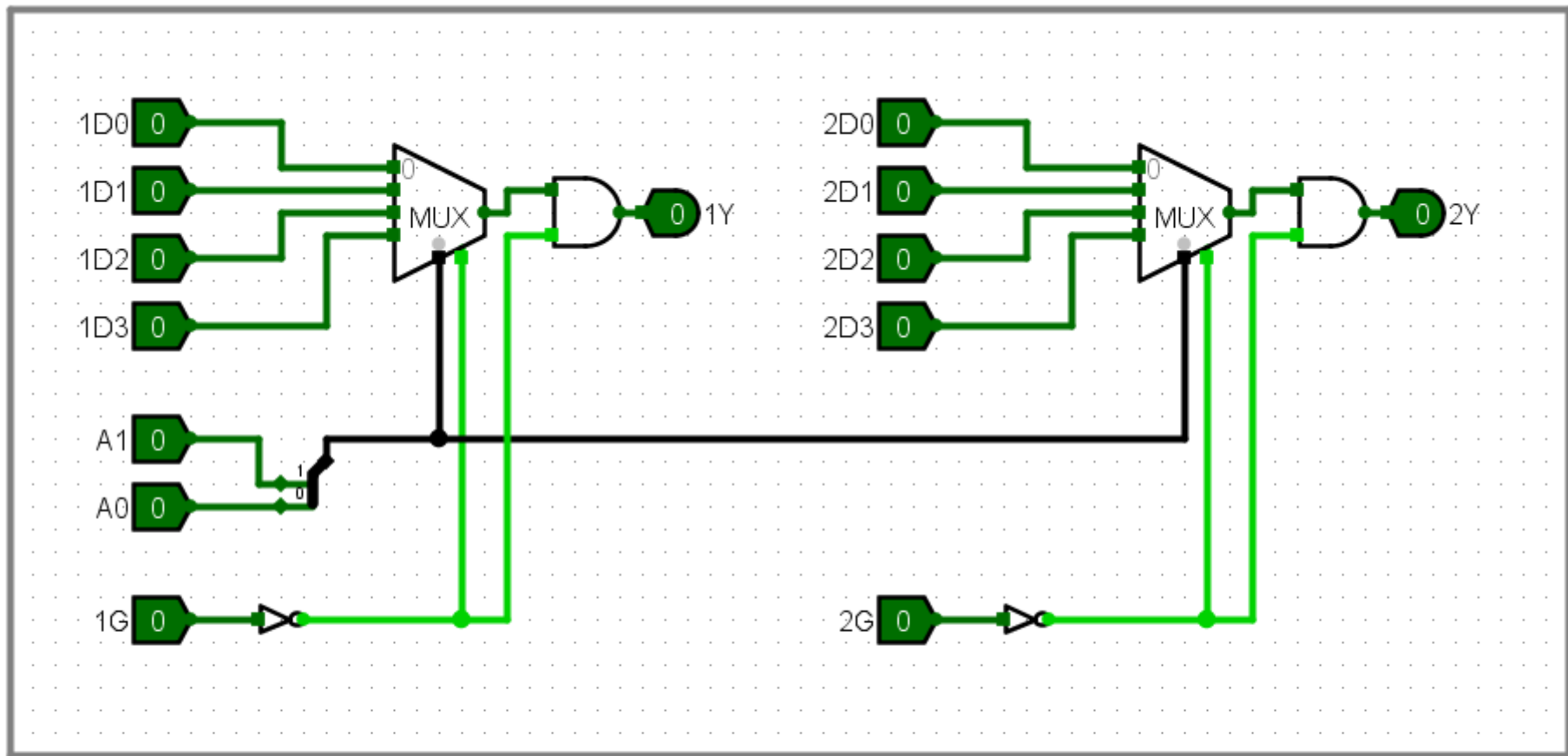

**74LS153芯片（双4路多路选择器）**

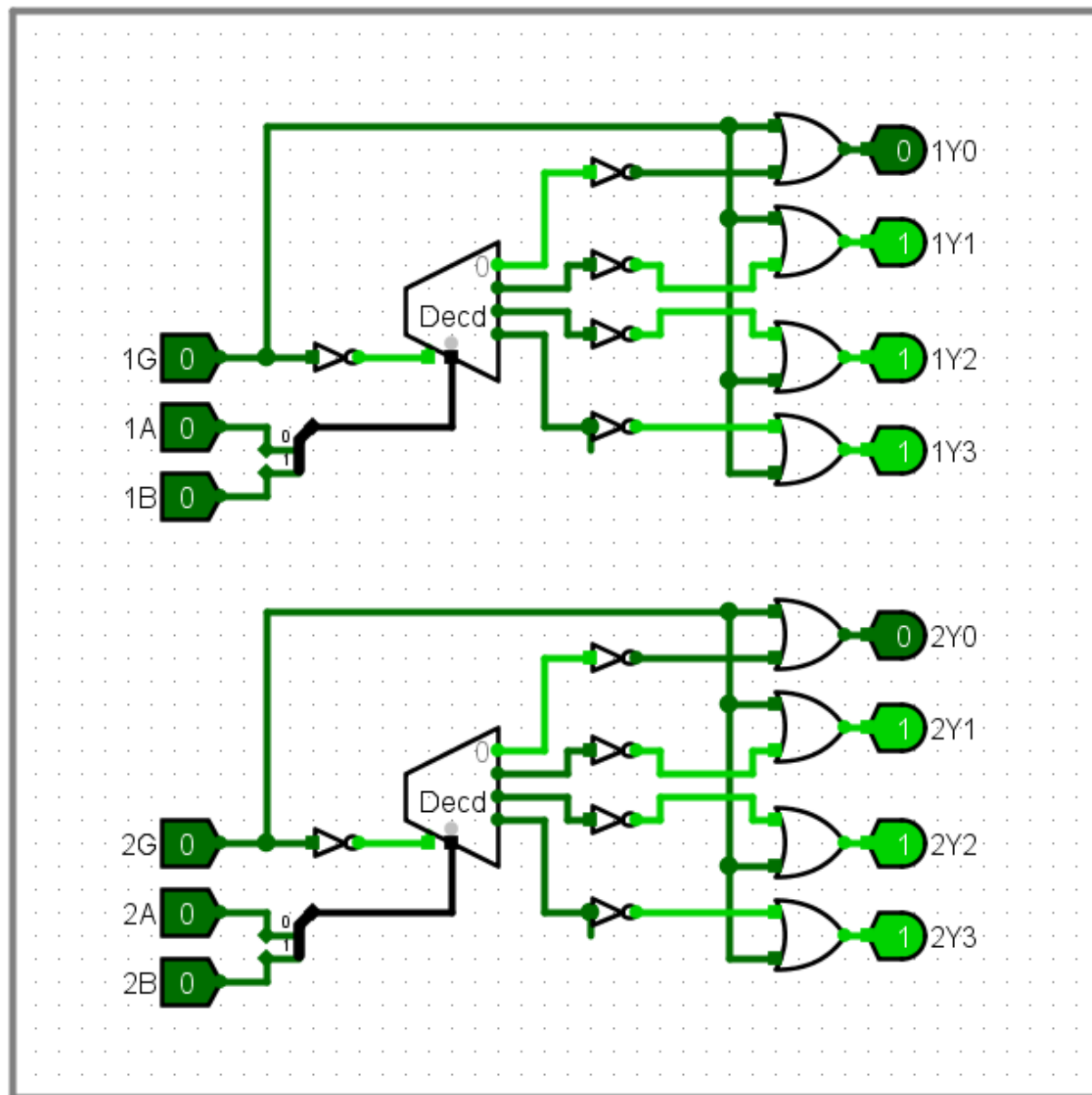

**74LS139芯片（双2-4译码器）**

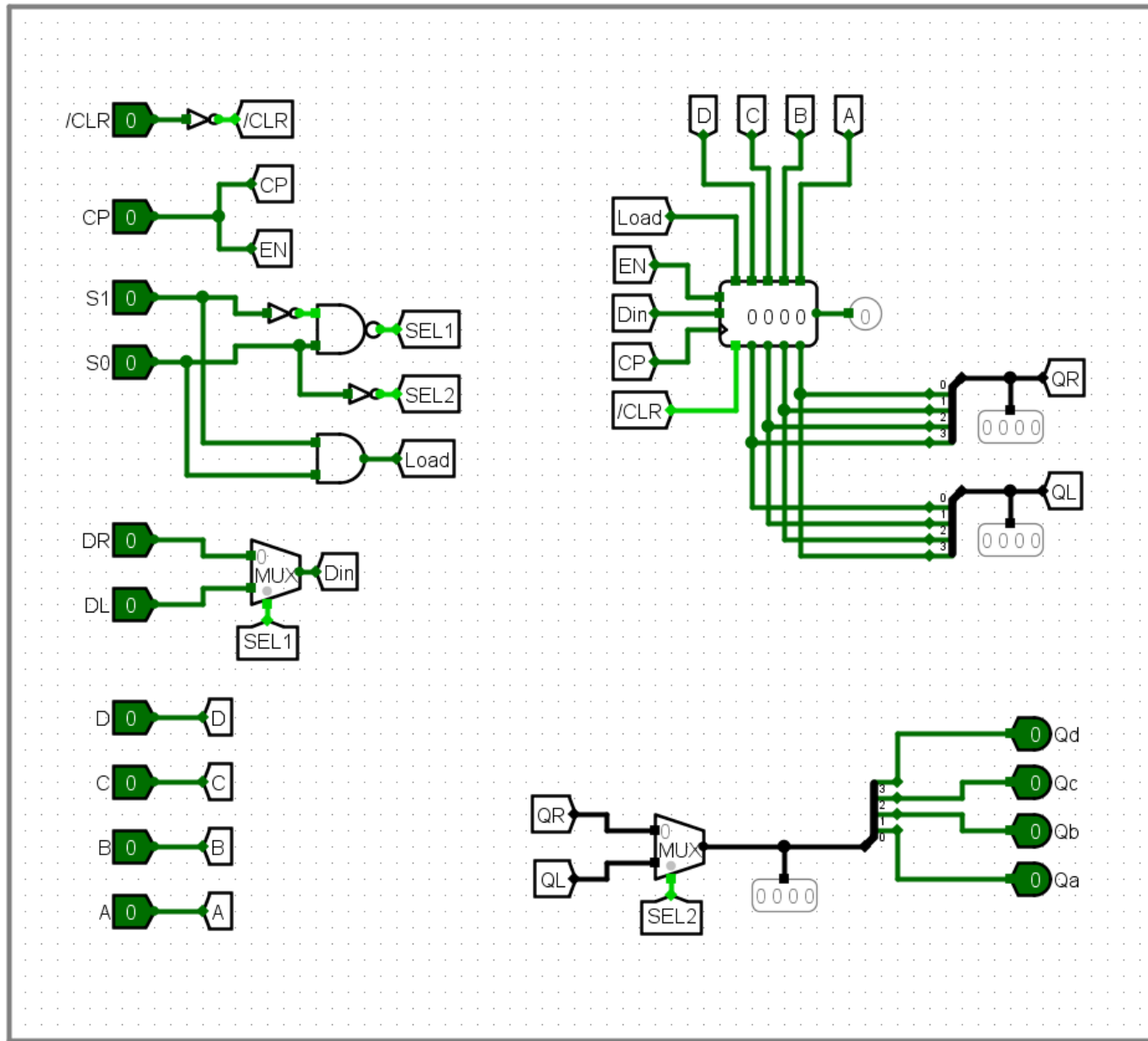


74LS194芯片（4位双向移位寄存器）




- 第1步：按Ctrl+R
- 第2步：置S1S0=00、A3A2A1A0=0010，按CP
- 第3步：置S1S0=01、B3B2B1B0=0011，按CP
- 第4步：置S1S0=10、C3C2C1C0=0100，按CP
- 第5步：置S1S0=11、D3D2D1D0=0101，按CP

置数

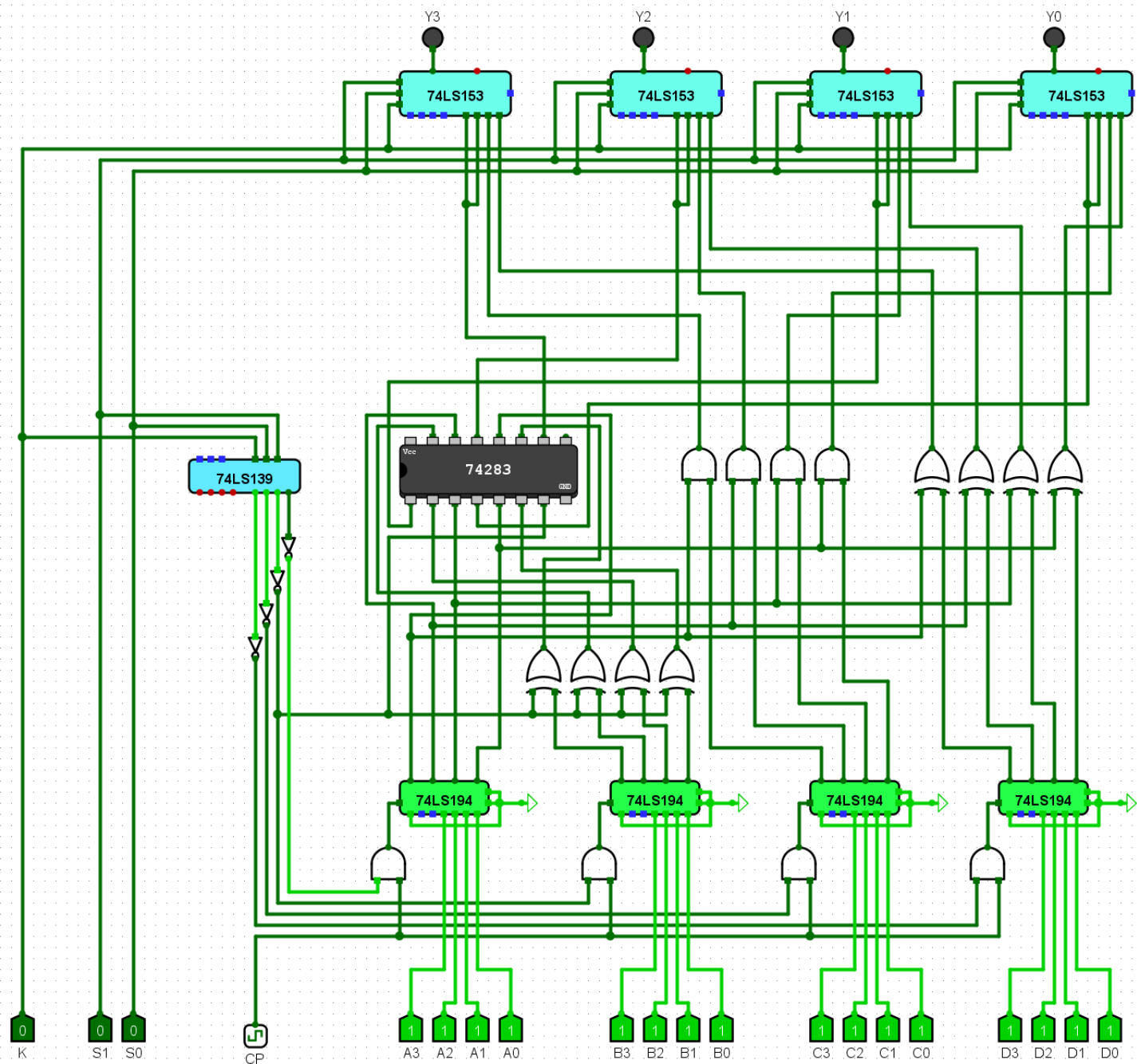


- 第6步：置S1S0=00，观看运算结果是不是为：  
 $A+B=2+3=5=0101=Y_3Y_2Y_1Y_0$

加法运算：Y=A+B

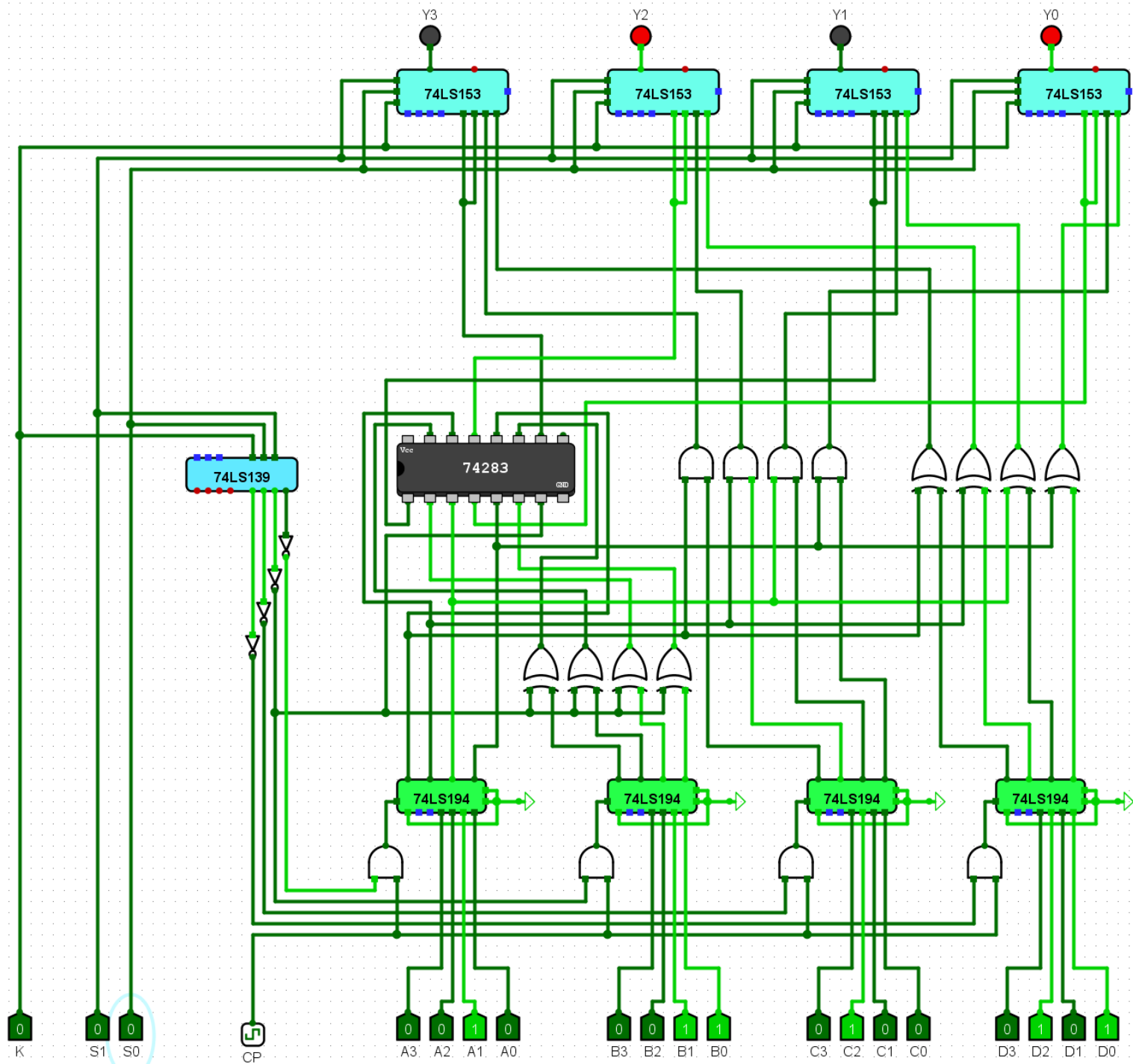


- 第7步：置S1S0=01，观看运算结果是不是为： $A-B=2-3=-1=1111=Y_3Y_2Y_1Y_0$

减法运算： $Y=A-B$

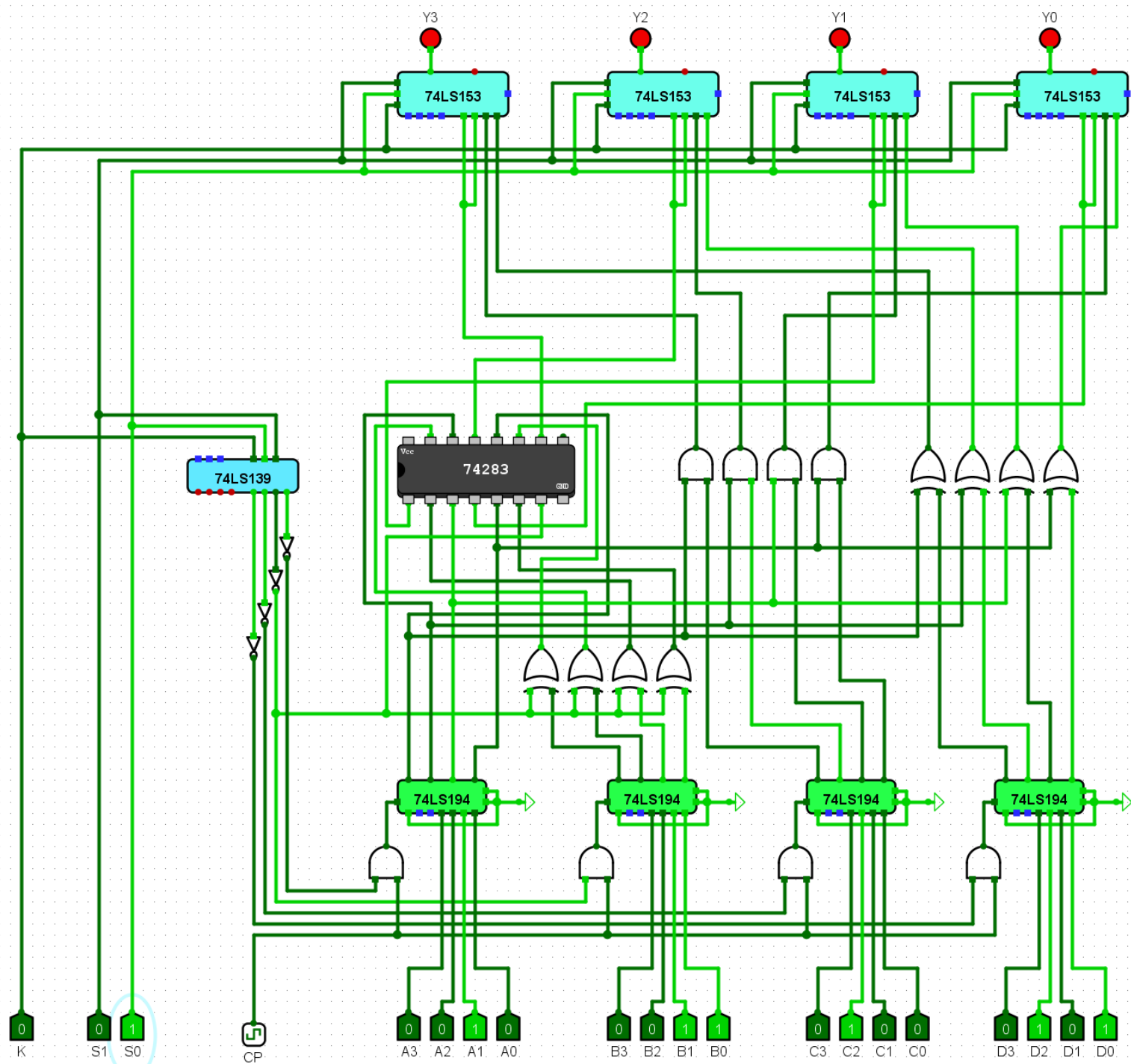


- 第8步：置S1S0=10，观看运算结果是不是为：  
 $A \cdot C = 0010 \cdot 0100 = 0000 = Y_3 Y_2 Y_1 Y_0$

与运算：  $Y = A \cdot C$

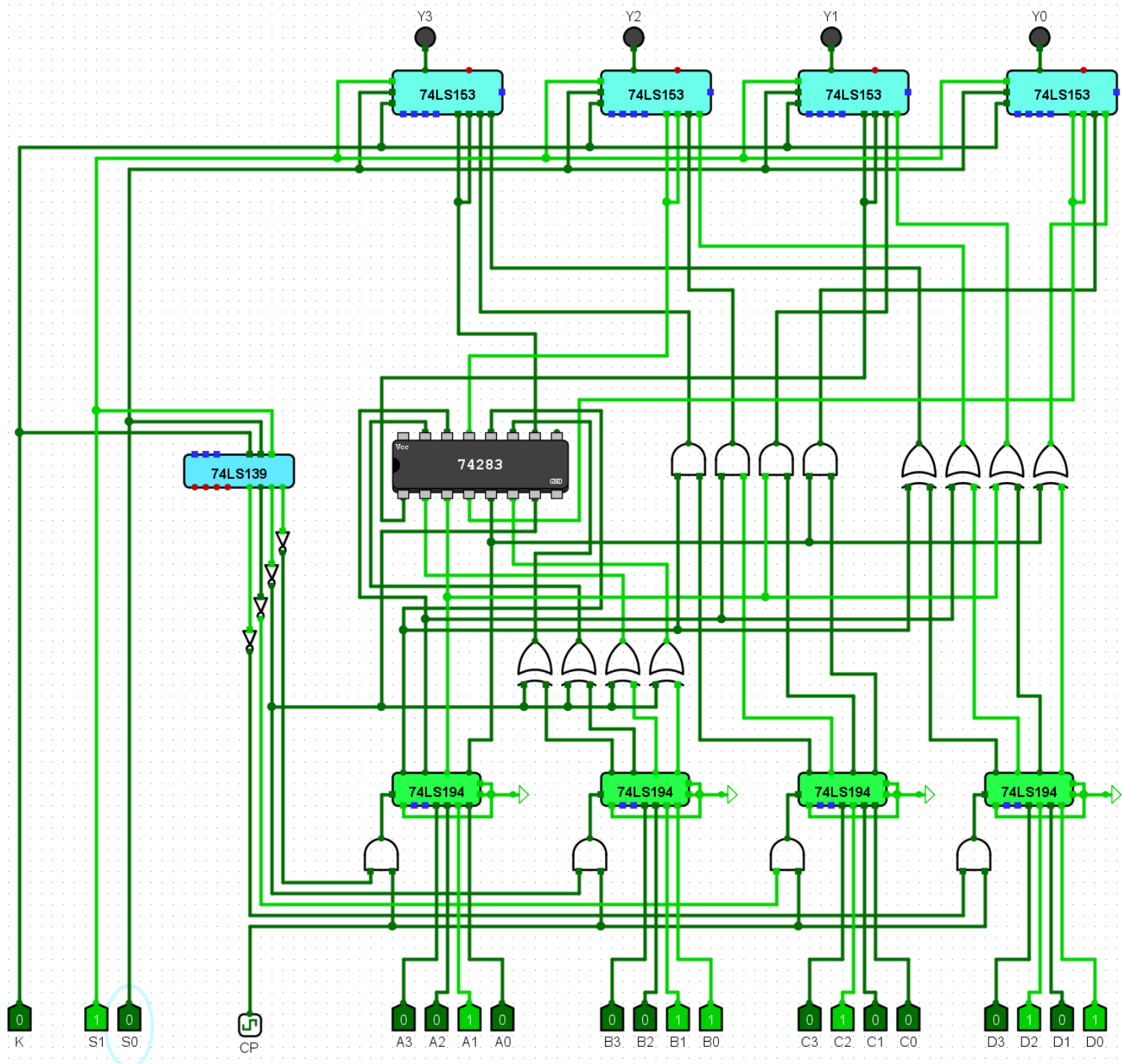

- 第9步：置S1S0=11，观看运算结果是不是为：  
 $A \oplus D = 0010 \oplus 0101 = 0111 = Y_3Y_2Y_1Y_0$

异或运算：  $Y = A \oplus D$

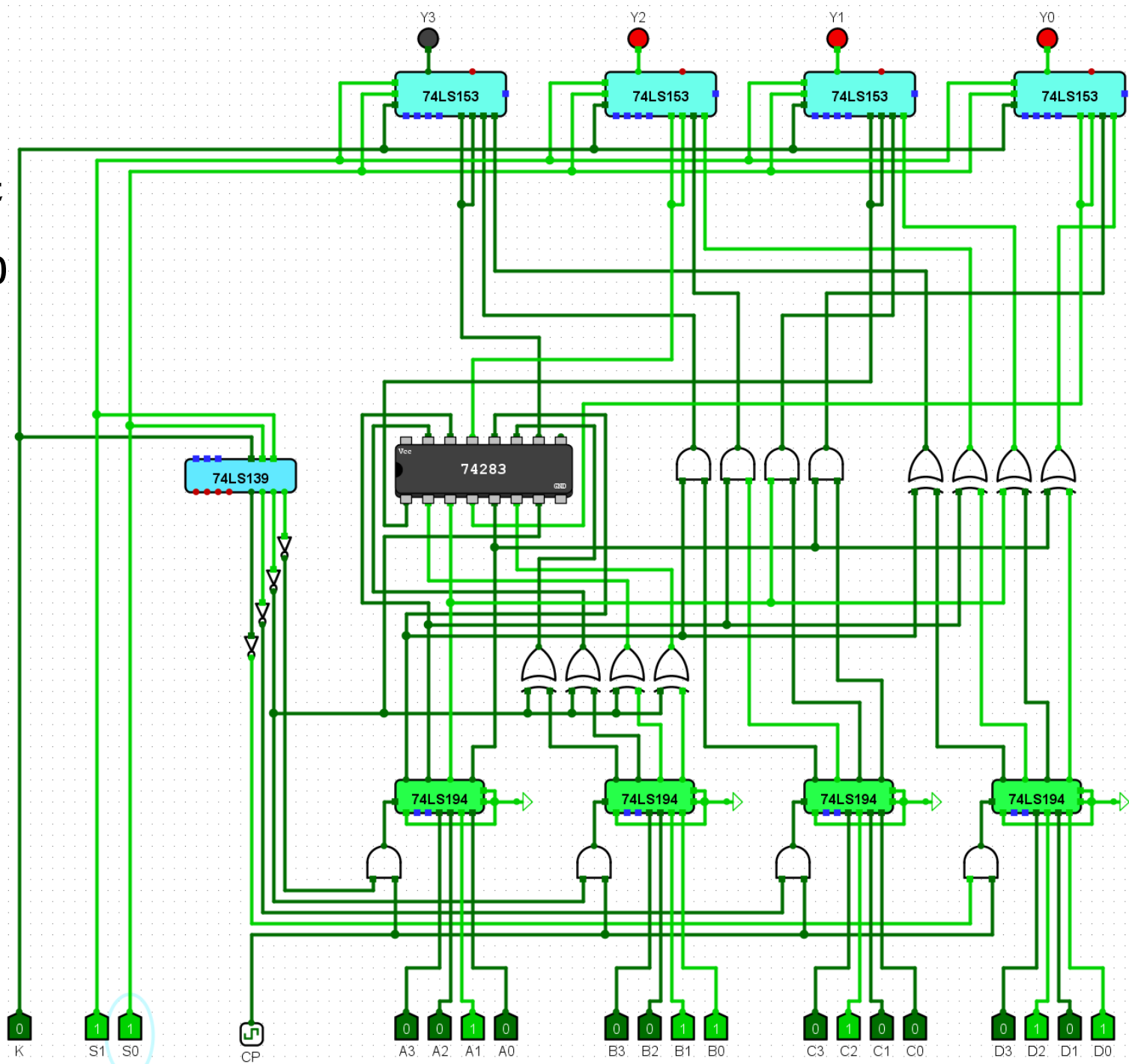

## 2、在Logisim上实现时序信号发生器电路

- 简单运算器电路如图9.11所示：



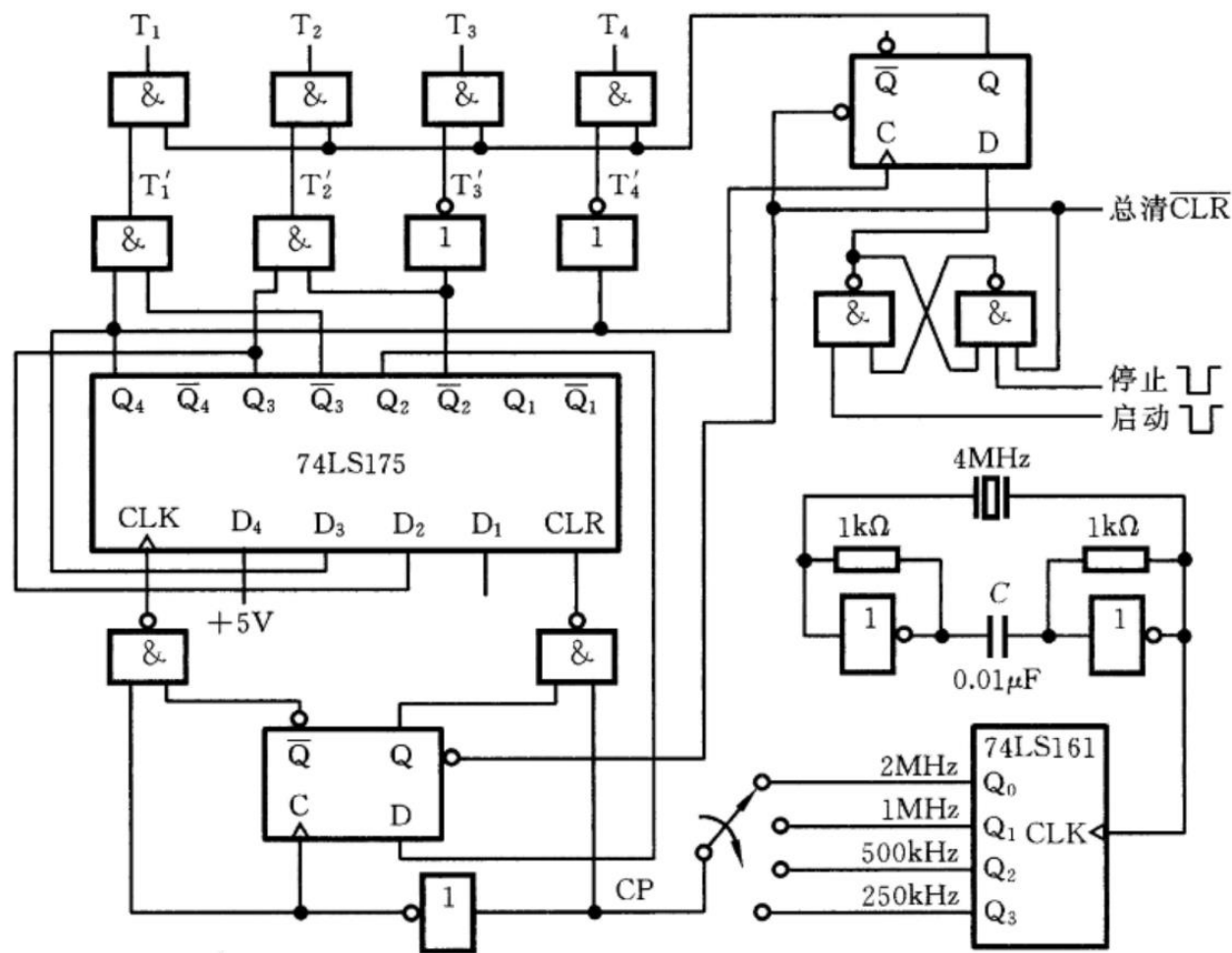


图 9.11 时序信号发生器的完整电路

- Logisim上实现的时序信号发生器电路如下图所示：


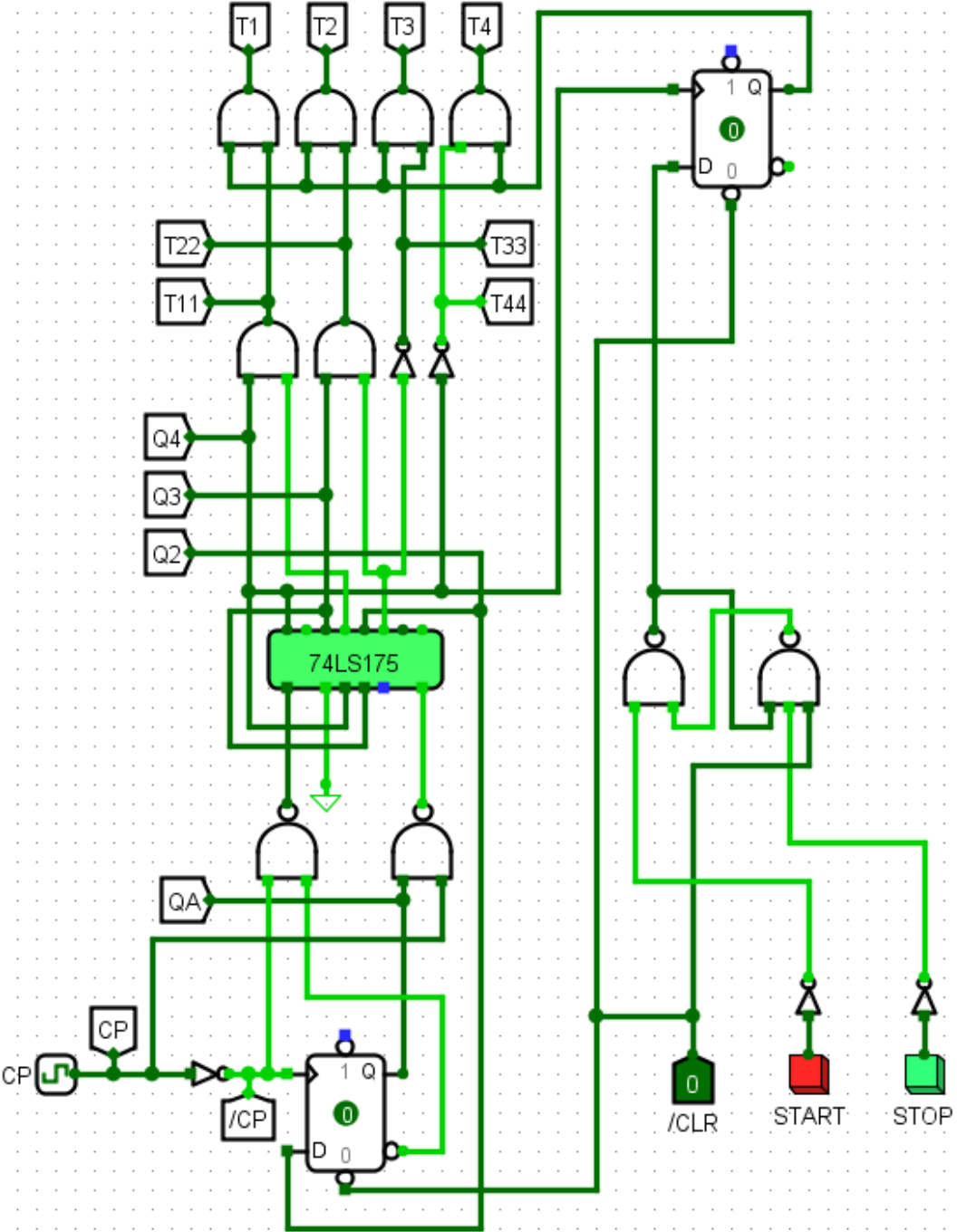


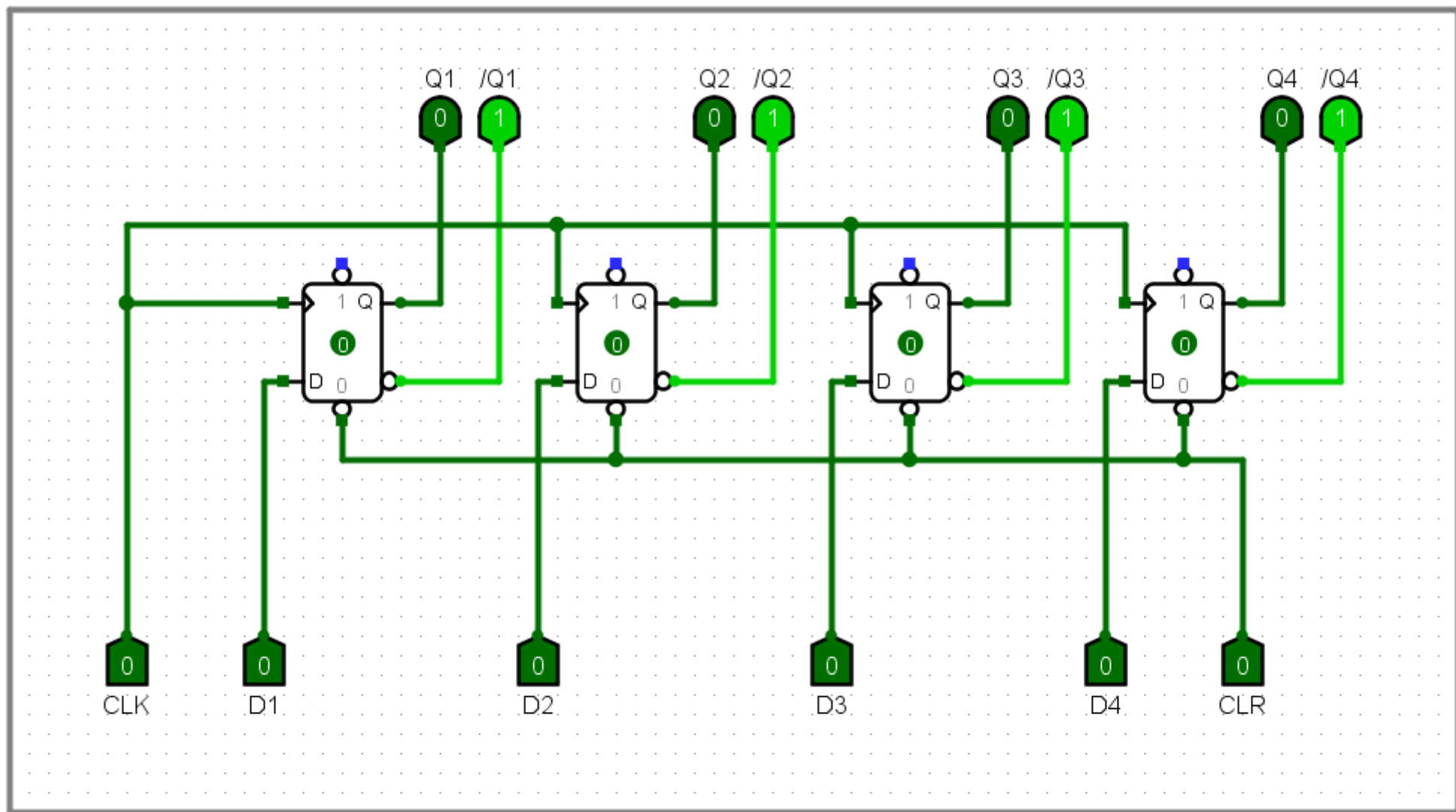

74LS175芯片（4D触发器）



 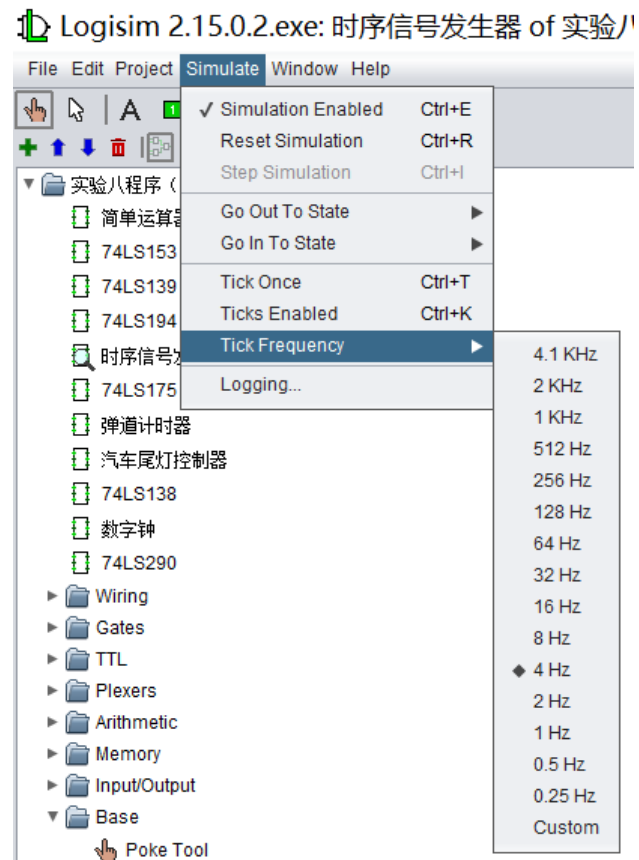- 第1步：按Ctrl+R
- 第2步：置时钟频率=4Hz
- 第3步：置/CLR=1
- 第4步：按Ctrl+K，波形开始走动



- 第5步：按STRAT
- 第6步：等所有波形都出来后，按Ctrl+K，波形停转走到，观看仿真得到的波形与教材上的波形是否一致？

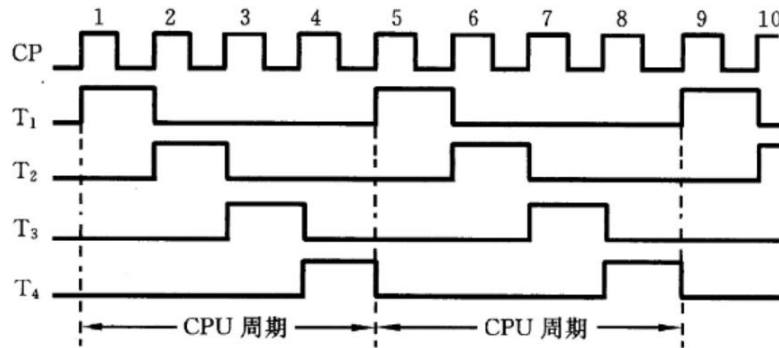
 
 


图 9.6 时序信号的波形


 
 


图 9.9 时序信号产生电路的波形

 - 第7步：再按Ctrl+K，波形又开始走动
- 第8步：按STOP，观看是不是上面的数字示波器中波形变为直线？



### 3、在Logisim上实现弹道计时器电路

- 弹道计时器电路如图9.17所示：



 
 
 


图 9.17 弹道计时器的完整电路

- Logisim上实现的弹道计时器电路如下图所示：

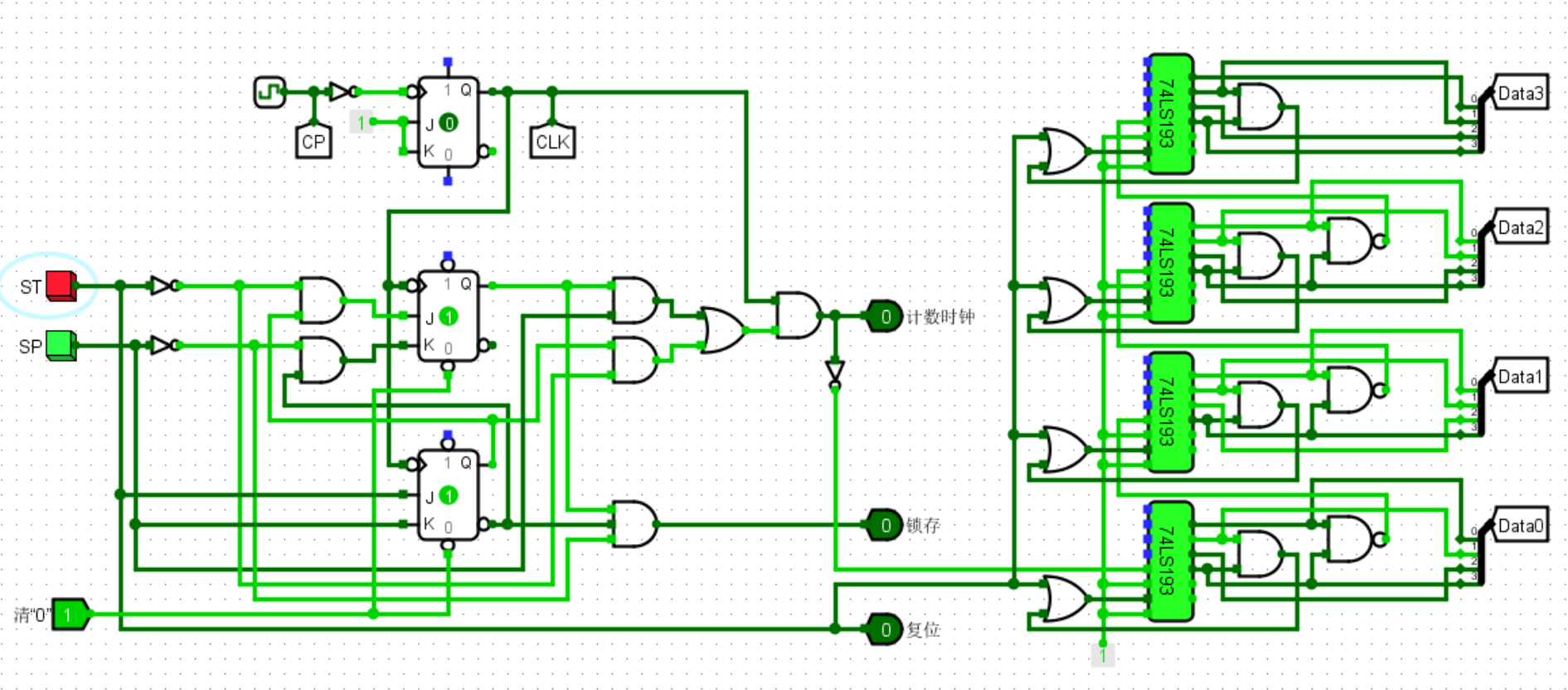


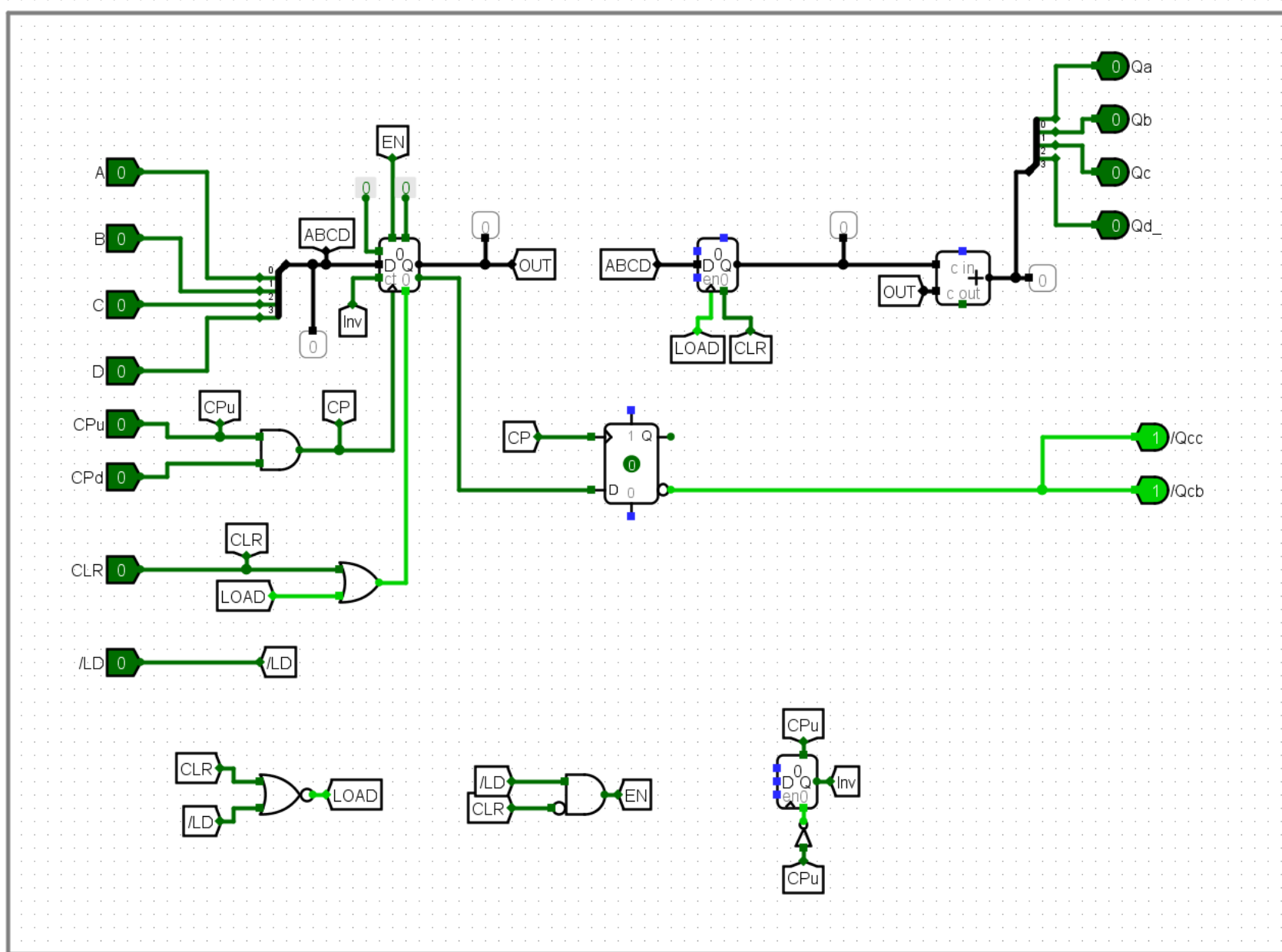



74193芯片（双时钟4位二进制同步可逆计数器）

- 第1步：按Ctrl+R
- 第2步：置时钟频率=64Hz
- 第3步：置清“0”=1
- 第4步：按Ctrl+K

Logisim 2.15.0.2.exe: 弹道计时器 of 实验八程序

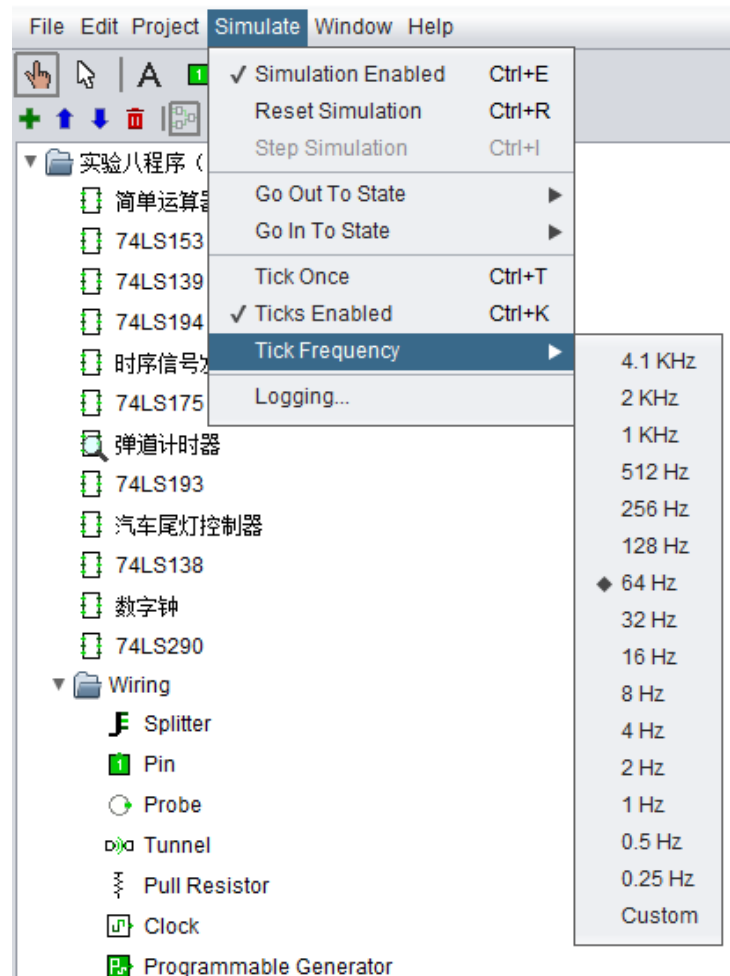

 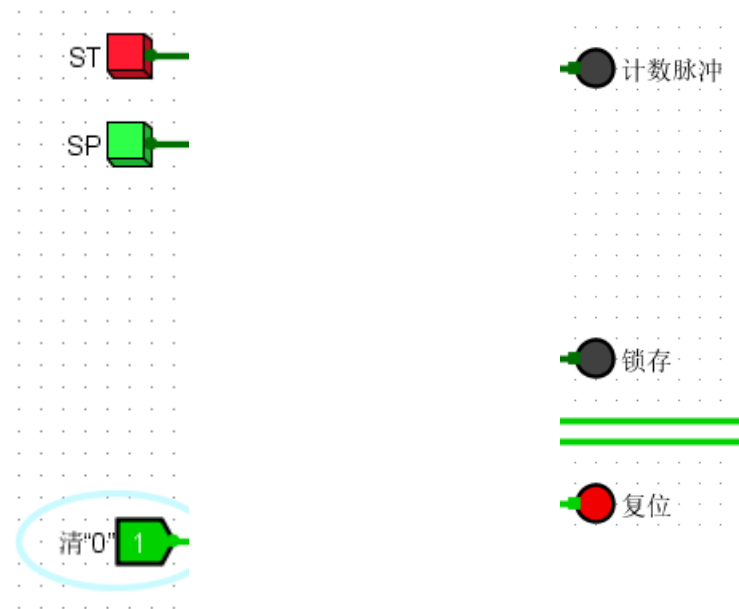- 第5步：按ST按钮，此时4个数码管的数字开始变化，复位指示灯亮一下，计数脉冲指示灯会一闪一闪
- 第6步：按SP按钮，此时4个数码管的数字停止变化，锁存指示灯亮一下







- 第7步：再按ST按钮，按住不放，此时，4个数码管的数字全部为0，复位指示灯亮一下

- 第8步：放开ST按钮，数码管的数字开始变化，计数脉冲指示灯会一闪一闪

- 第9步：再按SP按钮，数码管的数字不再变化，锁存指示灯亮一下

  

## 4、在Logisim上实现汽车尾灯控制器电路

- 简单运算器电路如图9.22所示：



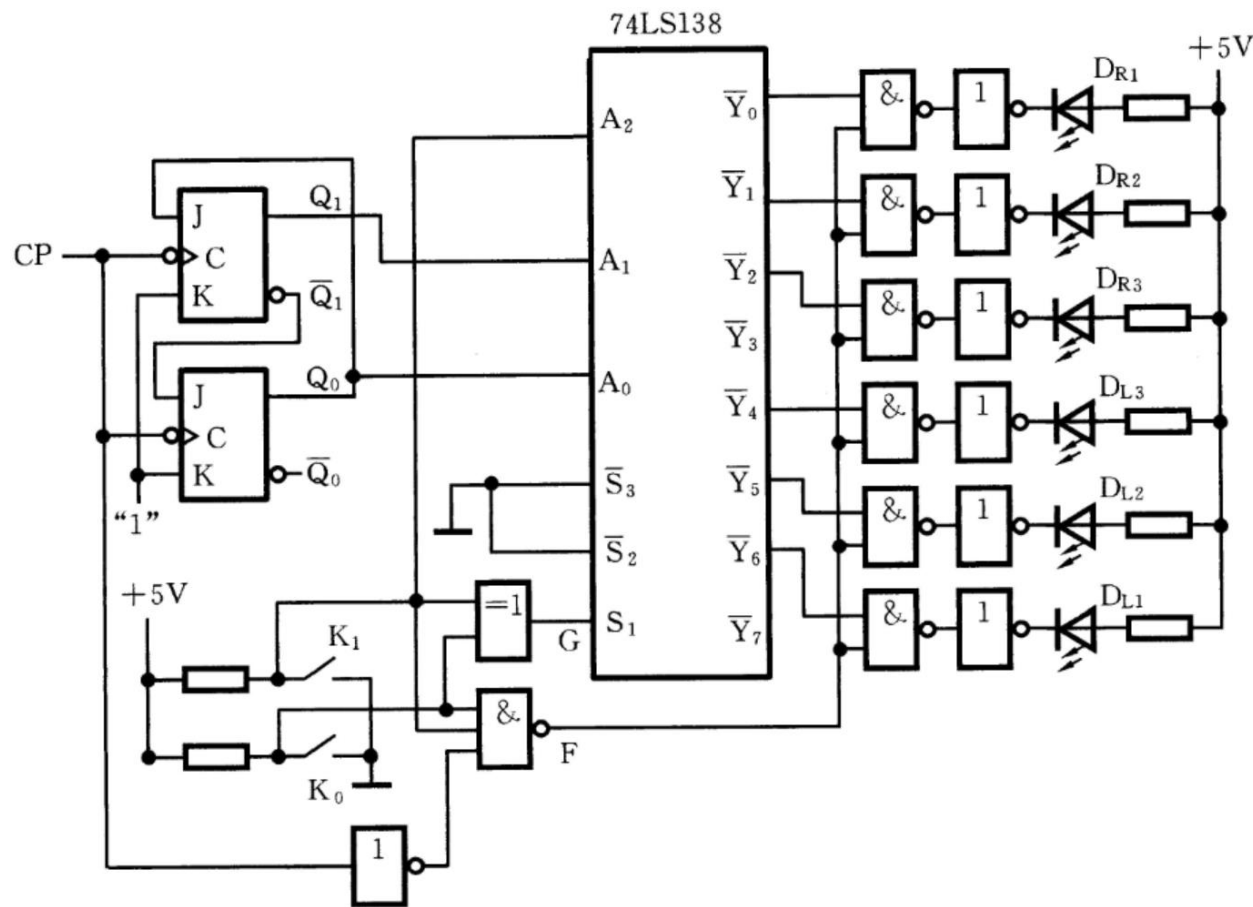


图 9.22 汽车尾灯控制器的逻辑电路

• Logisim上实现的汽车尾灯控制器电路如下图所示：



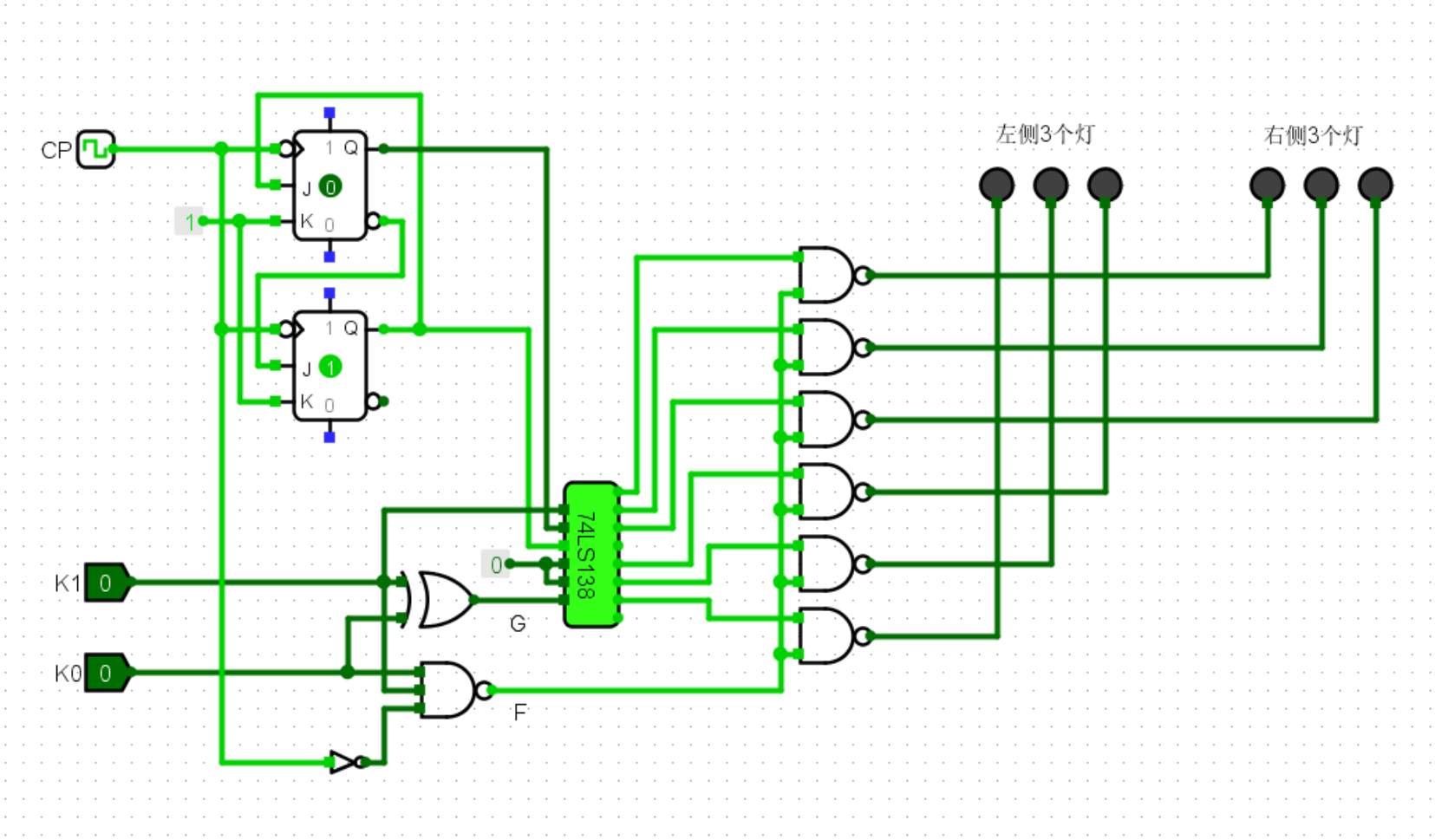


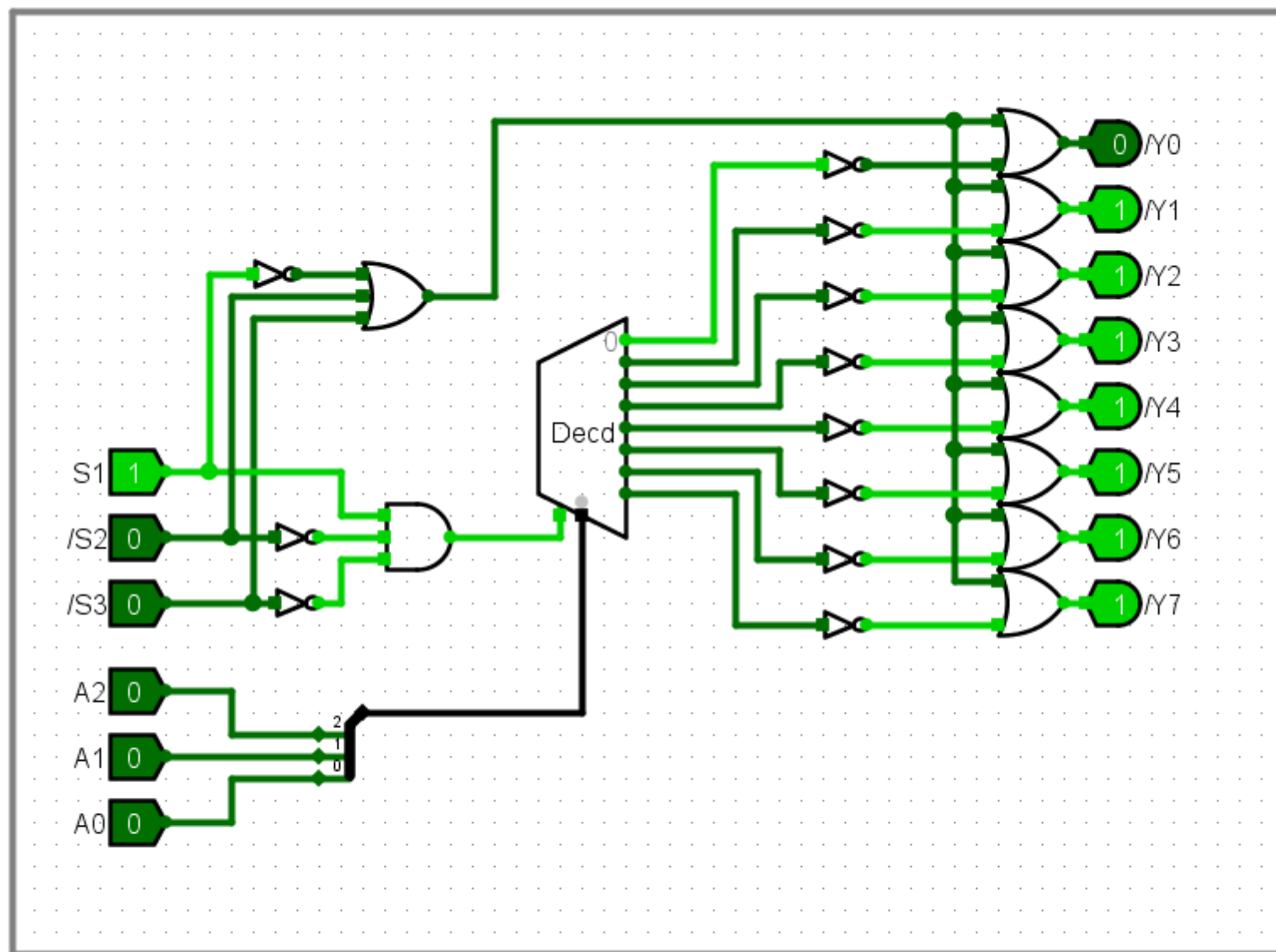



**74LS138 (3-8译码器)**

- 第1步：按Ctrl+R
- 第2步：置时钟频率=4Hz
- 第3步：按Ctrl+K，观看K1K0是不是=00？6个LED灯是不是全灭？



Logisim 2.15.0.2.exe: 汽车尾灯控制器 of 实验八

  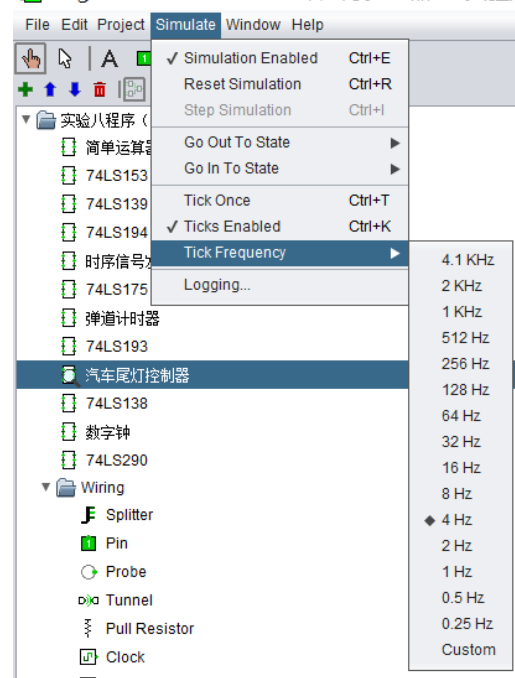



- 第4步：置 $K_1K_0=01$ ，观察右侧3个灯是不是从左到右轮流亮？

  

- 第5步：置 $K_1K_0=10$ ，观察左侧3个灯是不是从右到左轮流亮？

  

- 第6步：置 $K_1K_0=11$ ，观察6个灯是不是一闪一闪？

  

# 5、在Logisim上实现数字钟电路

- 数字钟电路如图9.28所示：




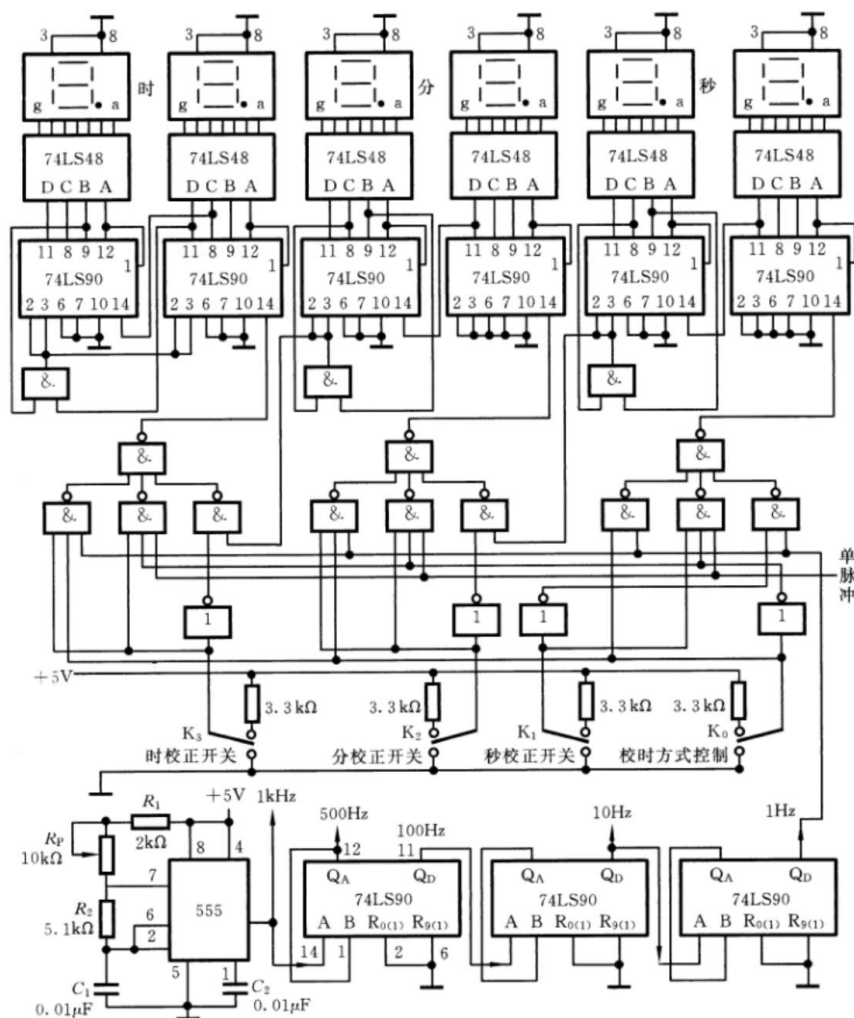
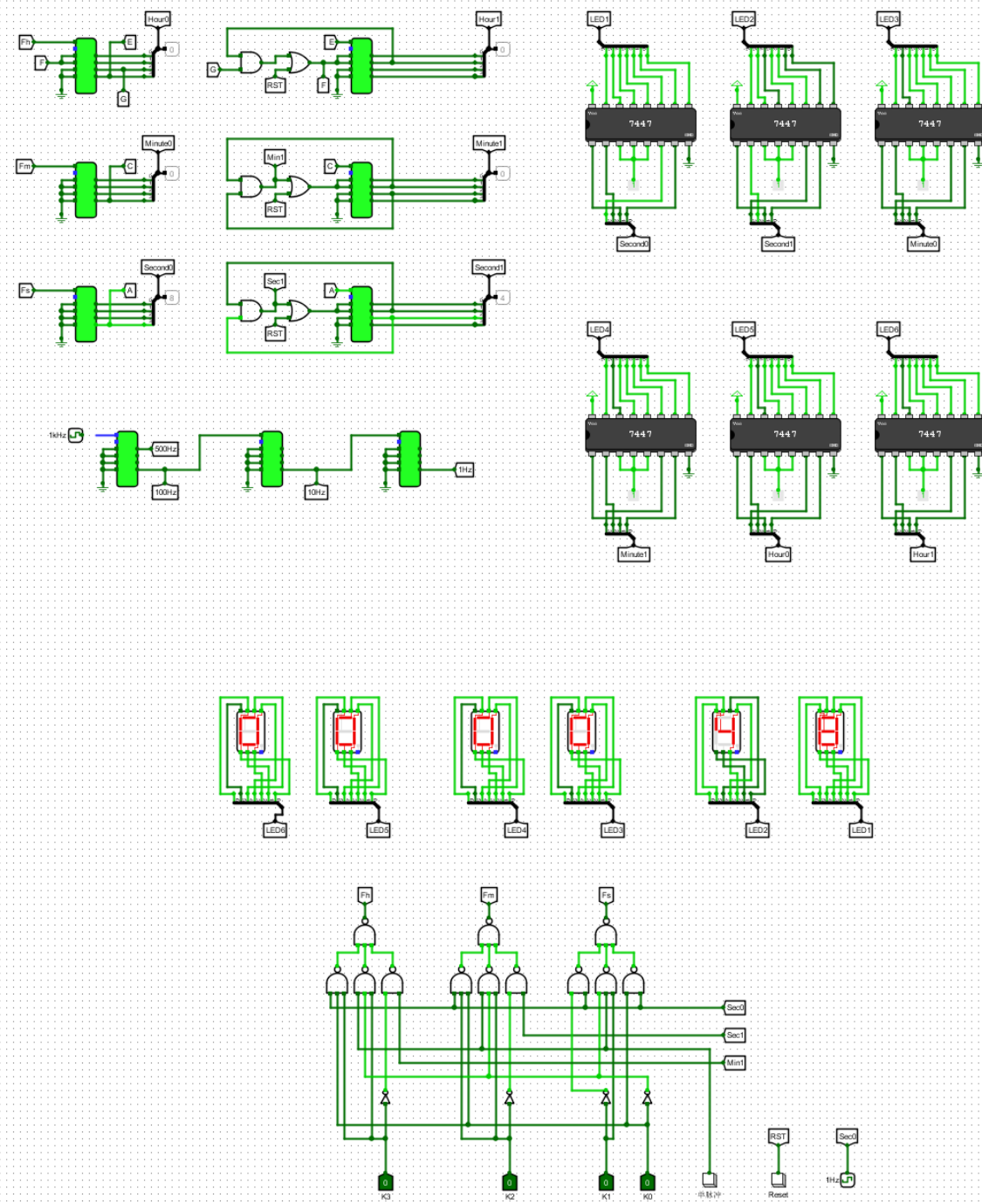
 
 
 
 
 
 
 




图 9.28 数字钟电路

- Logisim上实现的数字钟电路如下图所示：

 

 

 


  

半脉冲

Reset




1Hz

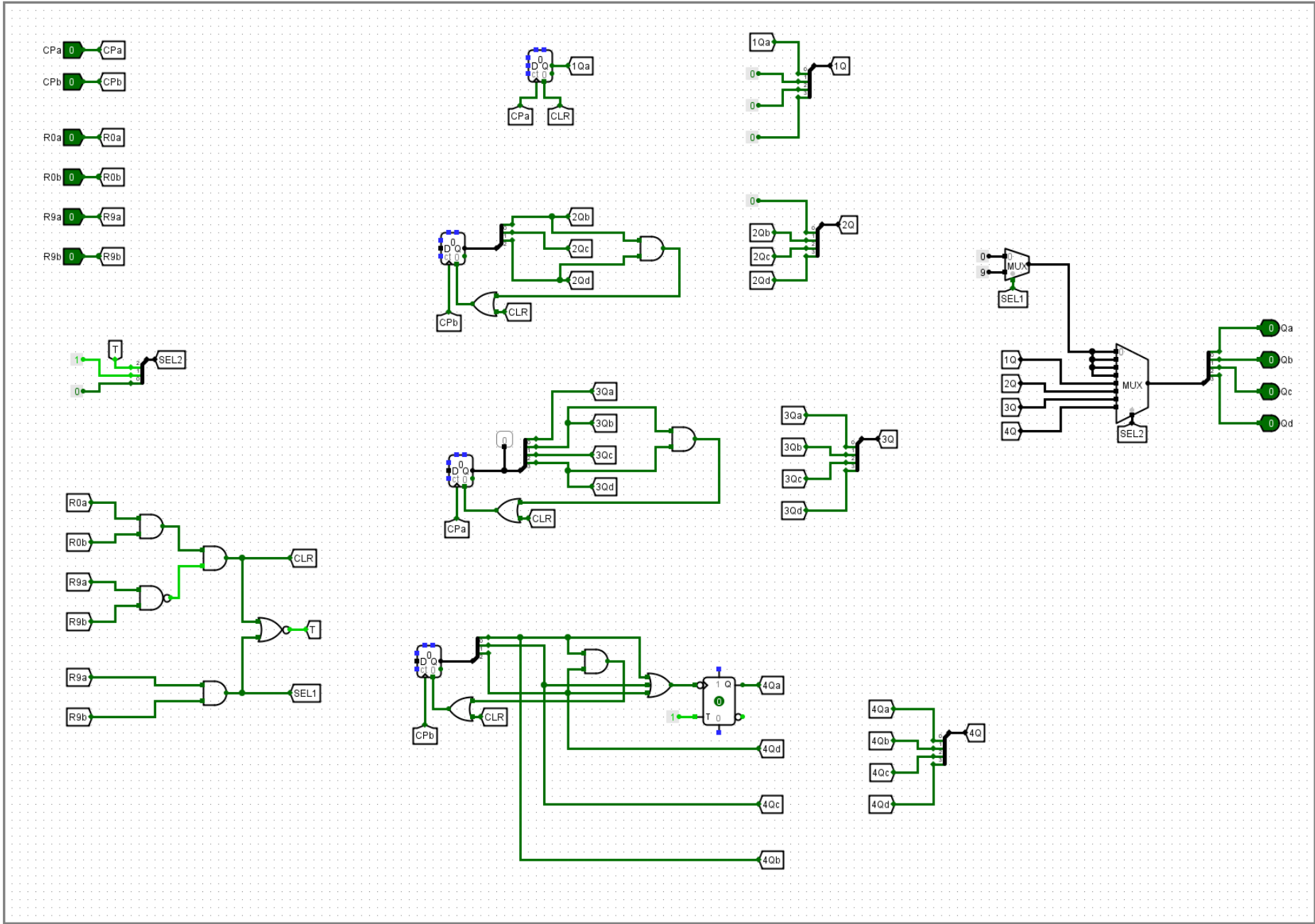


74290芯片（二-五-十进制加法计数器）

- 第1步：按Ctrl+R
- 第2步：置时钟频率=2Hz
- 第3步：按Ctrl+K，此时数码管上的数字钟开始走动
- 如果电路有异常，请按Reset按钮


Logisim 2.15.0.2.exe: 数字钟 of 实验八程序 (发

  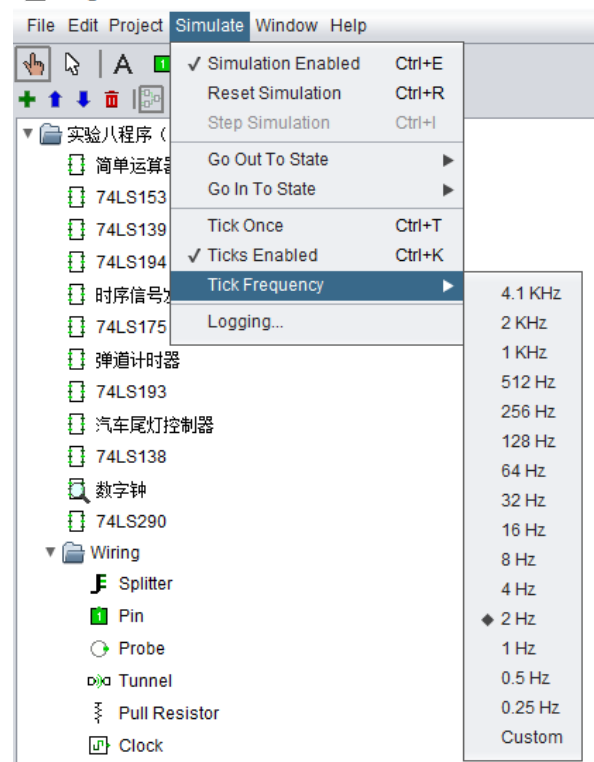


- 第4步：按Ctrl+K，数字钟停转走动

 


- 第5步：置K1=1，此时数字钟停转走动，按“单脉冲”按钮，会改变“秒”的数字

 




- 第6步：置K2=1，此时数字钟停转走动，按“单脉冲”按钮，会改变“分”的数字

 

- 第7步：置K3=1，此时数字钟停转走动，按“单脉冲”按钮，会改变“时”的数字

 

   - 第8步：也可以自动校时，此时，置K0=1，按Ctrl+K，数字钟开始走动，然后分别置K1=1、K2=1、K3=1，就可以实现自动校时






## 第二部分： 在FPGA开发板上实现综合应用举例电路
 
# 1、在FPGA开发板上实现简单运算器电路

- 采用**行为描述方式**实现9.1小节的简单运算器电路。该电路的输入为4个4位二进制数A、B、C、D，4个运算控制按钮，输出为4位二进制数F。
- **输入A**为开发板上左边的4个拨动开关，**输入B**为开发板上右边的4个拨动开关，**输入C**为开发板上左边的4个DIP开关，**输入D**为开发板上右边的4个DIP开关，**加法运算**控制按钮为开发板上的**S4**按键，**减法运算**控制按钮为开发板上的**S1**按键，**与运算**控制按钮为开发板上的**S3**按键，**异或运算**控制按钮为开发板上的**S0**按键，**输出F**为开发板上左边的4个LED灯。
- **验证步骤：**
  - 运行程序后，通过**8个拨动开关**和**8个DIP开关**设置A、B、C、D值，然后分别按**S4、S1、S3、S0**按键，观看**4个LED灯**，验证是否实现加、减、与、异或运算？



EGO1开发板

//采用行为描述方式实现9.1小节的简单运算器电路，输入为开发板上8个拨动开关、8个DIP开关、4个按键，输出为开发板上最左边的4个LED灯。

//最左边的4个拨动开关为输入A，最右边的4个拨动开关为输入B，最左边的4个DIP开关为输入C，最右边的4个DIP开关为输入D，按键S4为加法运算、按键S1为减法运算、按键S3为与运算、按键S0为异或运算。

```
`timescale 1ns / 1ps
```


```
module example_9_1(
    input sw_pin[7:0],           //8个拨动开关
    input dip_pin[7:0],          //8个DIP开关
    input btn_0, btn_1, btn_3, btn_4, //S0、S1、S3、S4按键
    output reg [15:0] led_pin    //16个led灯
);

    always @(*)                //行为描述方式
    begin
        if(btn_4 == 1)
            begin
                {led_pin[0], led_pin[1], led_pin[2], led_pin[3]} <= {sw_pin[0], sw_pin[1], sw_pin[2], sw_pin[3]} + {sw_pin[4], sw_pin[5], sw_pin[6], sw_pin[7]};
            end
        if(btn_1 == 1)
            begin
                {led_pin[0], led_pin[1], led_pin[2], led_pin[3]} <= {sw_pin[0], sw_pin[1], sw_pin[2], sw_pin[3]} - {sw_pin[4], sw_pin[5], sw_pin[6], sw_pin[7]};
            end
        if(btn_3 == 1)
            begin
                led_pin[0] <= sw_pin[0] & dip_pin[0];
                led_pin[1] <= sw_pin[1] & dip_pin[1];
                led_pin[2] <= sw_pin[2] & dip_pin[2];
                led_pin[3] <= sw_pin[3] & dip_pin[3];
            end
        if(btn_0 == 1)
            begin
                led_pin[0] <= sw_pin[0] ^ dip_pin[4];
                led_pin[1] <= sw_pin[1] ^ dip_pin[5];
                led_pin[2] <= sw_pin[2] ^ dip_pin[6];
                led_pin[3] <= sw_pin[3] ^ dip_pin[7];
            end
        end
    end

endmodule
```
 
## 2、在FPGA开发板上实现时序信号发生器电路

- 采用**行为描述方式**实现9.2小节的时序信号发生器电路。该电路的输入/CLR、START、STOP；输出为CP、T1、T2、T3、T4。
- **输入/CLR**为开发板上最左边的拨动开关，**输入START**为开发板上的**S4**按键，**输入STOP**为开发板上的**S1**按键，**输出CP**为开发板上最左边的LED灯，**输出T1、T2、T3、T4**为开发板上最右边的4个LED灯。
- **验证步骤：**
  - 运行程序后，首先置/CLR=0，此时，CP一直在闪烁，T1、T2、T3、T4不亮。
  - 置/CLR=1，按S4按键，此时，T1、T2、T3、T4灯轮流闪烁。
  - 按S1按键，此时，T1、T2、T3、T4灯不亮。
  - 再S4按键，此时，T1、T2、T3、T4灯轮流闪烁。



EGO1开发板

//采用行为描述方式实现9.2小节的时序信号发生器电路

//输入为开发板上最左边的拨动开关 (/CLR)、按键S4 (START)、按键S1 (STOP)

//输出为开发板上最左边的LED灯 (CP)、最右边的4个LED灯 (T1、T2、T3、T4)

`timescale 1ns / 1ps

module example\_9\_2(

input sys\_clk\_in,

input sys\_rst\_n,

input sw\_pin[7:0],

//8个拨动开关

input btn\_1, btn\_4,

//S1、S4按键

output reg [15:0] led\_pin

//16个led灯

);

reg [24 : 0] cnt\_reg;

reg [3 : 0] eight\_reg;

reg flag\_start;

reg btn\_4\_curr, btn\_4\_prev;

reg btn\_1\_curr, btn\_1\_prev;

reg [19:0] debounce\_counter1 = 0;

//用于btn\_4的去抖动计数器

reg [19:0] debounce\_counter2 = 0;

//用于btn\_1的去抖动计数器

parameter DEBOUNCE\_PERIOD = 10000;

//去抖动时间长度，根据时钟频率调整

```
always @(posedge sys_clk_in or negedge sys_rst_n)
begin
```

```
// 消除按键的抖动 (去抖动)
```

## 消除2个按键的抖动

```
    if (!sys_rst_n)
        begin
            btn_4_curr <= 1;
            btn_4_prev <= 1;
            debounce_counter1 <= 0;
            btn_1_curr <= 1;
            btn_1_prev <= 1;
            debounce_counter2 <= 0;
        end
    else
        begin
            btn_4_prev <= btn_4_curr;
            if(btn_4==btn_4_curr)
                begin
                    btn_4_curr <= btn_4;
                end
            else if (btn_4 != btn_4_prev)
                begin
                    if(debounce_counter1 != DEBOUNCE_PERIOD - 1)
                        begin
                            debounce_counter1 <= debounce_counter1 + 1;
                        end
                    if( debounce_counter1 == DEBOUNCE_PERIOD - 1)
                        begin
                            debounce_counter1 <= 0;
                            btn_4_curr <= btn_4;
                        end
                end
            btn_1_prev <= btn_1_curr;
            if(btn_1 == btn_1_curr)
                begin
                    btn_1_curr <= btn_1;
                end
            else if (btn_1 != btn_1_prev)
                begin
                    if(debounce_counter2 != DEBOUNCE_PERIOD - 1)
                        begin
                            debounce_counter2 <= debounce_counter2 + 1;
                        end
                    if( debounce_counter2 == DEBOUNCE_PERIOD - 1)
                        begin
                            debounce_counter2 <= 0;
                            btn_1_curr <= btn_1;
                        end
                end
            end
        end
    end
```

```
always@(posedge sys_clk_in)
```

```
//根据sw_pin[0]拨动开关、S4按键、S1按键，确定LED灯是否闪烁
```

```
begin
```

```
if (!sys_rst_n)
```

```
flag_start <= 0;
```

```
else
```

```
begin
```

```
if(sw_pin[0] == 1)
```

```
begin
```

```
if(!btn_4_curr && btn_4_prev)
```

```
flag_start <= 1;
```

```
if(!btn_1_curr && btn_1_prev)
```

```
flag_start <= 0;
```

```
end
```

```
else
```

```
flag_start <= 0;
```

```
end
```

```
end
```

```
always @ (posedge sys_clk_in)
```

```
//延时计数
```

```
begin
```

```
if (!sys_rst_n)
```

```
cnt_reg <= 0;
```

```
else
```

```
cnt_reg <= cnt_reg + 1;
```

```
end
```

延时计数

```
always @ (posedge sys_clk_in)
```

```
//eight_reg计数：0-7
```

```
最左边的LED不停地闪烁
```

计数：0-7

```
begin
```

```
if (!sys_rst_n)
```

```
eight_reg <= 4'b0000;
```

```
else if (cnt_reg == 25'h1ffffff)
```

```
//调整 25'h1ffffff 这个值，可以改变LED灯的闪烁时间，值小则闪烁快，值大则闪烁慢
```

```
begin
```

```
if (eight_reg == 4'b1000)
```

```
eight_reg <= 4'b0000;
```

```
else
```

```
eight_reg <= eight_reg + 1;
```

```
led_pin[0] <= ~led_pin[0];
```

```
end
```

```
end
```

最左边的LED灯不停闪烁

always @ (posedge sys\_clk\_in) //4个LED轮流亮

```
begin
if(flag_start == 1)
begin
if (eight_reg == 0)
begin
led_pin[4] <= 1;
led_pin[5] <= 0;
led_pin[6] <= 0;
led_pin[7] <= 0;
end
if (eight_reg == 2)
begin
led_pin[4] <= 0;
led_pin[5] <= 1;
led_pin[6] <= 0;
led_pin[7] <= 0;
end
if (eight_reg == 4)
begin
led_pin[4] <= 0;
led_pin[5] <= 0;
led_pin[6] <= 1;
led_pin[7] <= 0;
end
if (eight_reg == 6)
begin
led_pin[4] <= 0;
led_pin[5] <= 0;
led_pin[6] <= 0;
led_pin[7] <= 1;
end
end
else
begin
led_pin[4] <= 0;
led_pin[5] <= 0;
led_pin[6] <= 0;
led_pin[7] <= 0;
end
end
end
```


endmodule

## 4个LED灯轮流闪烁


 
### 3、在FPGA开发板上实现汽车尾灯控制器电路

- 采用**行为描述方式**实现9.4小节的汽车尾灯控制器电路。该电路的输入K1、K0；输出为L1、L2、L3、R1、R2、R3。
- **输入K1、K0**为开发板上最左边的2个拨动开关，**输出L1、L2、L3**为开发板上最左边的3个LED灯，**输出R1、R2、R3**为开发板上最右边的3个LED灯。
- **验证步骤：**
  - 运行程序后，首先置K1=0、K0=0，此时，6个灯都不亮。
  - 置K1=0、K0=1，此时，左边3个灯不亮，右边3个灯从左到右轮流闪烁。
  - 置K1=1、K0=0，此时，右边3个灯不亮，左边3个灯从右到左轮流闪烁。
  - 置K1=1、K0=1，此时，6个灯一起闪烁。



EGO1开发板

//采用行为描述方式实现9.4小节的汽车尾灯控制器电路

//输入为开发板上最左边的2个拨动开关 (K1、K0)

//输出为开发板上最左边的3个LED灯 (L1、L2、L3) 、最右边的3个LED灯 (R1、R2、R3)

`timescale 1ns / 1ps

module example\_9\_4(

input sys\_clk\_in,

input sys\_rst\_n,

input sw\_pin[7:0],

//8个拨动开关

output reg [15:0] led\_pin

//16个led灯

);

reg [24 : 0] cnt\_reg;

reg [2 : 0] six\_reg;

always @ (posedge sys\_clk\_in)

//延时计数

begin

if (!sys\_rst\_n)

cnt\_reg <= 0;

else

cnt\_reg <= cnt\_reg + 1;

end

延时计数

always @ (posedge sys\_clk\_in)

//six\_reg计数: 0-5

计数: 0-5

begin

if (!sys\_rst\_n)

six\_reg <= 3'b000;

else if (cnt\_reg == 25'h1ffffff)

//调整 25'h1ffffff 这个值, 可以改变LED灯的闪烁时间, 值小则闪烁快, 值大则闪烁慢

begin

if (six\_reg == 3'b110)

six\_reg <= 3'b000;

else

six\_reg <= six\_reg + 1;

end

end

```
always @ (posedge sys_clk_in) //6个LED轮流亮
```

```
begin
    if(sw_pin[0] == 0 && sw_pin[1] == 0)
        begin
            led_pin[0] <= 0;
            led_pin[1] <= 0;
            led_pin[2] <= 0;
            led_pin[5] <= 0;
            led_pin[6] <= 0;
            led_pin[7] <= 0;
        end
    if (sw_pin[0] == 0 && sw_pin[1] == 1)
        begin
            if(six_reg == 0)
                begin
                    led_pin[0] <= 0;
                    led_pin[1] <= 0;
                    led_pin[2] <= 0;
                    led_pin[5] <= 1;
                    led_pin[6] <= 0;
                    led_pin[7] <= 0;
                end
            if(six_reg == 2)
                begin
                    led_pin[0] <= 0;
                    led_pin[1] <= 0;
                    led_pin[2] <= 0;
                    led_pin[5] <= 0;
                    led_pin[6] <= 1;
                    led_pin[7] <= 0;
                end
            if(six_reg == 4)
                begin
                    led_pin[0] <= 0;
                    led_pin[1] <= 0;
                    led_pin[2] <= 0;
                    led_pin[5] <= 0;
                    led_pin[6] <= 0;
                    led_pin[7] <= 1;
                end
            end
        end
    end
```

6个灯全部不亮

左边3个灯不亮

右边3个灯轮流亮

```
end
if (sw_pin[0] == 1 && sw_pin[1] == 0)
    begin
        if(six_reg == 0)
            begin
                led_pin[0] <= 0;
                led_pin[1] <= 0;
                led_pin[2] <= 1;
                led_pin[5] <= 0;
                led_pin[6] <= 0;
                led_pin[7] <= 0;
            end
        if(six_reg == 2)
            begin
                led_pin[0] <= 0;
                led_pin[1] <= 1;
                led_pin[2] <= 0;
                led_pin[5] <= 0;
                led_pin[6] <= 0;
                led_pin[7] <= 0;
            end
        if(six_reg == 4)
            begin
                led_pin[0] <= 1;
                led_pin[1] <= 0;
                led_pin[2] <= 0;
                led_pin[5] <= 0;
                led_pin[6] <= 0;
                led_pin[7] <= 0;
            end
        end
    end
end
```

左边3个灯轮流亮

右边3个灯不亮

```

if(sw_pin[0] == 1 && sw_pin[1] == 1)
begin
    if(six_reg == 0)
    begin
        led_pin[0] = 0;
        led_pin[1] = 0;
        led_pin[2] = 0;
        led_pin[5] = 0;
        led_pin[6] = 0;
        led_pin[7] = 0;
    end
    if(six_reg == 1)
    begin
        led_pin[0] = 1;
        led_pin[1] = 1;
        led_pin[2] = 1;
        led_pin[5] = 1;
        led_pin[6] = 1;
        led_pin[7] = 1;
    end
    if(six_reg == 2)
    begin
        led_pin[0] = 0;
        led_pin[1] = 0;
        led_pin[2] = 0;
        led_pin[5] = 0;
        led_pin[6] = 0;
        led_pin[7] = 0;
    end
    if(six_reg == 3)
    begin
        led_pin[0] = 1;
        led_pin[1] = 1;
        led_pin[2] = 1;
        led_pin[5] = 1;
        led_pin[6] = 1;
        led_pin[7] = 1;
    end
end

```

6个灯同时闪烁


```

if(six_reg == 3)
begin
    led_pin[0] = 1;
    led_pin[1] = 1;
    led_pin[2] = 1;
    led_pin[5] = 1;
    led_pin[6] = 1;
    led_pin[7] = 1;
end
if(six_reg == 4)
begin
    led_pin[0] = 0;
    led_pin[1] = 0;
    led_pin[2] = 0;
    led_pin[5] = 0;
    led_pin[6] = 0;
    led_pin[7] = 0;
end
if(six_reg == 5)
begin
    led_pin[0] = 1;
    led_pin[1] = 1;
    led_pin[2] = 1;
    led_pin[5] = 1;
    led_pin[6] = 1;
    led_pin[7] = 1;
end
end
end
endmodule

```
 
## 4、挑战实验：在FPGA开发板上实现弹道计时器电路

- 采用**行为描述方式**实现9.3小节的弹道计时器电路。该电路的输入为“清0”、ST、SP，输出为4个数码管显示值。
- **输入“清0”**为开发板上最左边的1个拨动开关，**输入ST**为开发板上的S4按键，**输入SP**为开发板上的S1按键，**输出**为开发板上最右边的4个数码管。
- 实验工程文件夹命名：example\_9\_3\_EGO1
- 设计文件命名：example\_9\_3\_EGO1.v
- 程序执行后，置“清0”=1（最左边的拨动开关），按ST（S4按键）后，数码管开始计数，按SP（S1按键）数码管停止计数。置“清0”=1，按ST后，数码管清0，且不计数。



EGO1开发板

# 实验要求

- 1、在Logisim上完成**验证实验**，将实验过程中的主要结果通过截屏（或拍照）的方式，拷贝到实验报告中，并给予适当的文字说明。
- 2、在FPGA开发板上完成**验证实验**，将实验过程中的主要结果通过截屏（或拍照）的方式，拷贝到实验报告中，并给予适当的文字说明。
- 3、实验报告命名为：**学号+姓名+第7次实验报告.docx**。
- 4、完成挑战实验（在FPGA开发板上实现弹道计时器电路）的同学，本次实验程序加10分。

**Thanks**